

人工智能的硬件基石: 从物理器件到计算架构 2025年春季 - 作业1

1、简单逻辑设计(30分)

- 1) 利用CMOS静态逻辑电路, 实现: $Y = \overline{A(B + CD) + AC} + E(F + \overline{AD})$;
- 2) 简单讨论A、F两个信号的相对时序,对以上逻辑电路的延迟影响。考虑以下情况: i) 如果A比F 早到达; ii) 如果A比F晚到达。

2、布斯编码乘法(40分)

使用Radix-8 Booth编码,对两个8-bit补码整型数进行乘法运算。

- 1) 简单推导Radix-8 Booth编码的变换公式及其变换表;
- 2) 利用Radix-8 Booth编码计算乘法: 其中15为被乘数,-89为乘数,具体步骤参考课程讲义内容。

3、有限状态机 (30分)

针对以下有限状态, X为状态, A、B、C均为输入, 列出状态、输入转移表, 利用简单逻辑门画出该有限状态机的电路实现图, 参考课程讲义内容。

