



北京大学
PEKING UNIVERSITY

基于AI的数字系统设计

第四讲：Prompt Engineering for HDL

主讲：陶耀宇

2026年秋季



北京大学
PEKING UNIVERSITY

后训练：从基座模型到助手


SFT、RLHF、GRPO 与现代强化学习共同塑造有用的助手行为。

为什么需要后训练:



北京大学
PEKING UNIVERSITY

From Base Model to Helpful Assistant

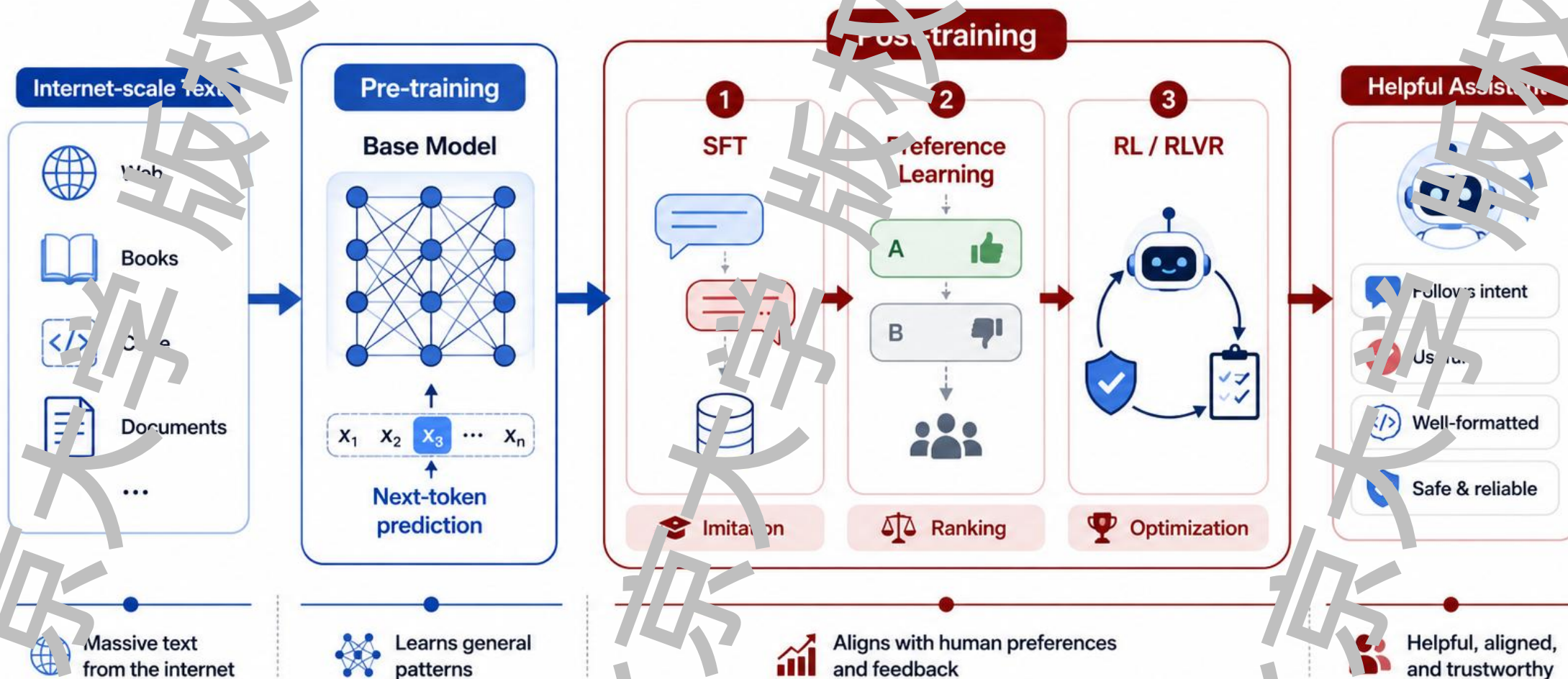

SFT 教会模型指令遵循的格式。

训练样例

指令:
Explain what a decoder-only Transformer is.

回复:
Sure! A decoder-only Transformer is ...

指令:
What directory are we currently in?

回复:
<tool_call>{"name": "pwd", "arguments": {}}
</tool_call>

SFT 教会了什么

- 回答问题，而不只是续写文本。
- 使用对话和回答的格式。
- 采用乐于助人的风格。
- 工具调用格式。


$$\mathcal{L}_{SFT} = - \sum_t \log p_{\theta}(y_t | x, y_{1:t-1})$$

RLHF 使模型与人类偏好对齐。

偏好数据

- 对同一提示采样多个回答。
- 由人类选出更好的回答。
- 用比较数据训练奖励模型。

奖励模型近似人类偏好。

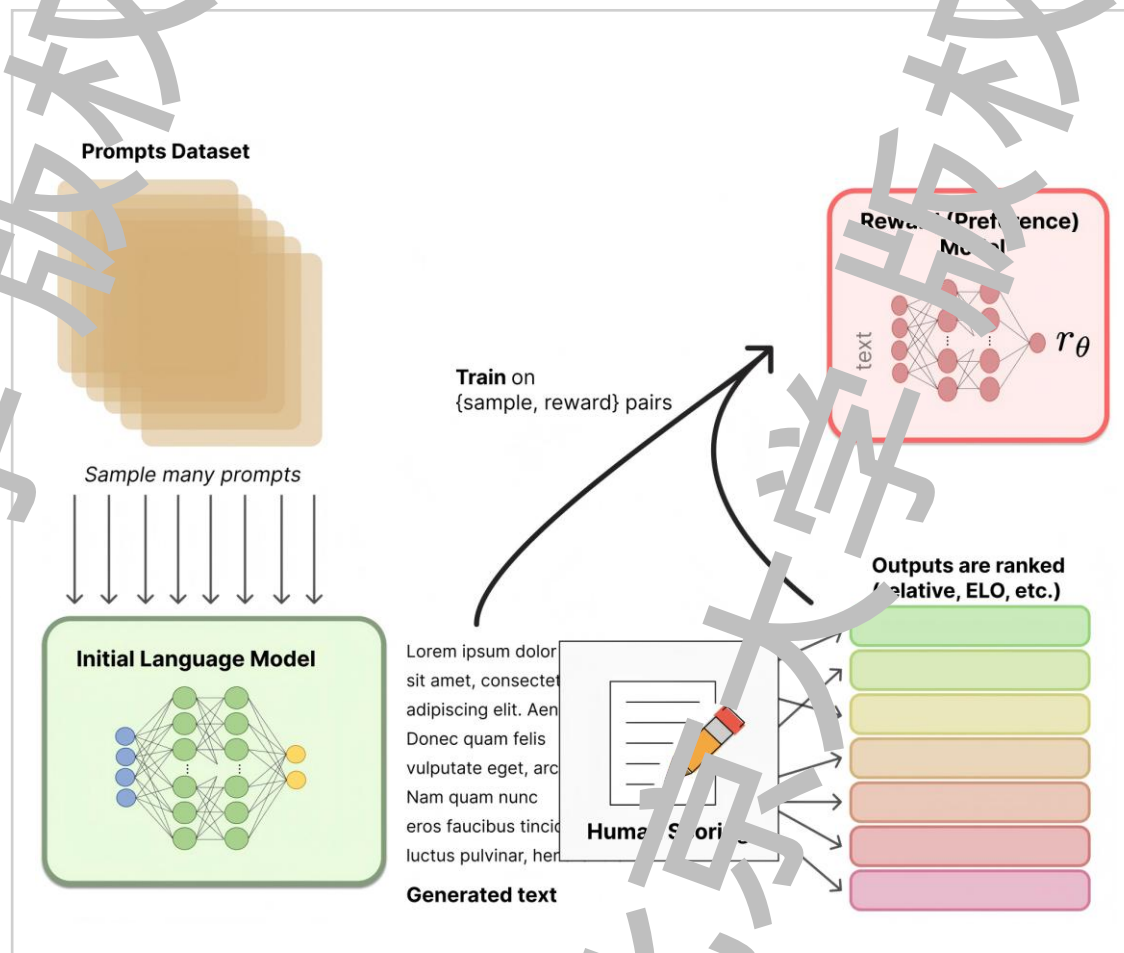


优化思路


- 策略模型生成回答。
- 奖励模型为其打分。
- 强化学习增强高奖励的行为。
- KL 惩罚让模型不偏离参考模型太远。

Kullback-Leibler Divergence Penalty

$$\max_{\theta} \mathbb{E}[r_{\phi}(x, y)] - \beta D_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref})$$

 

GRPO 通过强化高质量的解答来提升推理能力。

 

Group Relative Policy Optimization (组相对策略优化)

采样一组

对一个提示词生成多个回复。


为回复打分

使用奖励模型、验证器或测试用例。

相对更新

提升组内更好的回复的概率。

 GRPO 的创新点在于：彻底去掉了单独的价值网络 (Critic)，转而通过组内相对表现来直接估算优势。



GRPO 的效果

- 激活基座模型中潜在的推理能力。
- 强化学习训练过程中性能稳步提升。
- 在许多困难基准上，模型超过了人类表现。

核心信息：强化学习可以把潜在能力转化为可见的推理表现。

各训练阶段逐步把**文本预测**变成**助手行为**。



RLVR (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards)

可验证奖励：指不需要人工主观打分，而是通过确定性规则或程序（如比对数学标准答案、运行代码单元测试、检查JSON 格式合规性）来客观判断结果对错的奖励函数。



北京大学
PEKING UNIVERSITY

Verilog Module与接口

回顾: Spec-first 提示模板

- 把五要素固化成结构化的模板, 每次只替换内容

TEMPLATE

【模块】<module name>, SystemVerilog-2012, 可综合

【功能】<一句话说明> + 关键行为>

【接口】

clk, rst_n(异步低有效)

<port> : <dir> [<W>-1:0] // <含义>

【参数】<NAME> = <default>, 范围 <...>

【时序】输入到输出 <N> 拍; <握手协议>

【规范】

- always_ff / always_comb, 禁止 always @*
- 全部使用 logic; 非阻塞赋值仅用于时序块
- 组合逻辑给默认值; 显式位宽, 禁止隐式截断
- 不生成门控时钟 / 不用 initial 初始化

【输出】RTL + 自检 testbench (iverilog -g2012 可运行)

【验证】<用例 / 边界条件>

× 模糊提示

"帮我写一个 FIFO。"

模型必须猜: 深度、位宽、同步/异步、复位极性、是否 FWFT、满/空判定、要不要 count ...每一项猜错都要返工一轮

✓ 规格化提示

"sync fifo, DW=8 / DEPTH=16 (2 的幂), 单时钟, 异步低有效复位, FWFT 读, full/empty/count 输出, always_ff 风格, 附 testbench。"

一次生成即可编译仿真 → 见第 78 页

2.1 Module 声明：用“端口表”代替自然语言

- 端口名、方向、位置、极性、优先级都写清楚，生成结果才比较好复现

弱提示

写一个带使能的 8 位计数器模块。

强提示

模块名 **counter**，ANSI 风格端口；参数 **WIDTH = 8**。

端口：

- clk_i**：时钟，上升沿
- rst_ni**：异步复位，低有效
- en_i**：计数使能
- clr_i**：同步清零，优先级高于 **en_i**
- cnt_o[WIDTH-1:0]**：计数值，寄存器输出
- ovf_o**：计满且将翻转的当拍拉高，组合输出

System Verilog

```
module counter #(
    parameter int WIDTH = 8
) (
    input logic clk_i,
    input logic rst_ni, // asynchronous low
    input logic en_i,
    input logic clr_i, // synchronous clear
    output logic [WIDTH-1:0] cnt_o,
    output logic ovf_o
)
    always_ff @(posedge clk_i or negedge rst_ni, begin
        if (!rst_ni) cnt_o <= '0;
        else if (clr_i) cnt_o <= '0; // clr > en
        else if (en_i) cnt_o <= cnt_o + 1'b1;
    end
    assign ovf_o = en_i & ~clr_i & (cnt_o == cnt_o + 1'b1);
endmodule
```

2.2 时钟、复位与握手：必须显式说明的“隐含项”



项目	不说明时 LLM 的常见臆测	提示词写法示例
复位	同步，异步随机选择；高低有效不一致	“异步复位、同步释放，低有效，信号名 <code>rst_n</code> ；所有寄存器的需复位”
时钟域	默认单时钟 <code>posedge</code> ，忽略跨时钟域问题	“单时钟 <code>clk</code> ，上升沿；来自其他时钟域的 <code>req_a</code> 先经两级同步器”
输出时序	组合输出还是寄存输出不确定，延迟拍数漂移	“所有输出由寄存器直接驱动；输入到输出固定延迟 1 拍”
握手协议	<code>valid</code> 依赖 <code>ready</code> ，形成组合环路或死锁	“ <code>valid / ready</code> 握手； <code>valid</code> 不得依赖 <code>ready</code> ；握手完成前 <code>data</code> 保持不变”
控制优先级	多个控制同时有效时行为未定义	“优先级： <code>rst_n</code> > <code>clr</code> > <code>load</code> > <code>en</code> ”
默认值	未选中的输出悬空或保持，出现 X 或 <code>high</code>	“未命中任何分支时输出为 '0'；不允许出现寄存器”

2.3 interface 与 modport: 先冻结接口, 再让 LLM 写模块

- 把一组握手信号封装为 interface, 可显著减少端口连线类错误

SystemVerilog

```
interface stream_if #(parameter int DW = 32)
    (input logic clk, rst_n);

    logic valid, ready;
    logic [DW-1:0] data;

    modport master (output valid, data, input ready);
    modport slave (input valid, data, output ready);
endinterface

module sink (stream_if.slave s);
    assign s.ready = 1'b1;
    // ... consume s.data when s.valid & s.ready
endmodule
```

提示要点

- 先定义、后引用**: interface 单独生成并人工确认, 之后在每条提示词里原样贴出
- 说明 modport 视角**: master 侧 valid, data 为输出, ready 为输入
- 禁止展开**: 明确要求不要把 interface 拆回独立端口
- 交代工具链**: 部分综合器对参数化 interface、interface 数组支持有限, 可要求改用 struct packed 端口

使用上面给出的 `stream_if`, 不要修改其定义; 模块 `sink` 通过 `stream_if.slave` 接入; 不要把 interface 展开成独立端口。

3.1 数据类型（一）：四态与二态，logic 优先

类型	状态	默认位宽 / 符号	在提示词中如何约定
logic	4 态	1 位, unsigned	RTL 信号首选, 替代 reg 与单驱动 wire ; 可用于 always 与 assign
wire / tri	4 态	1 位, unsigned	仅用于多驱动网络与 inout 三态总线
reg	4 态	1 位, unsigned	Verilog 2001 遗留; 要求 LLM 一律改写为 logic
bit	2 态	1 位, unsigned	testbench 使用; RTL 中慎用, 会掩盖 X 态传播
int / integer	2 态 / 4 态	32 位, signed	int 用作循环变量与参数类型; 避免用 integer 声明信号
byte short int long int	2 态	8 / 16 / 64 位, signed	testbench 与 DPI; 注意默认是有符号数

X 表示未知或冲突的状态, 而 Z 表示高阻抗 (断开或悬空) 的状态

所有内部信号最好使用 **logic**; 仅 **inout** 端口使用 **wire**; 循环变量使用 **int**;

赋值要求 LLM 一律写成 **assign**。

3.2 数据类型（二）：enum / struct / typedef / package

- 类型集中定义在 package 中，先贴给 LLM，再让它写模块

SystemVerilog

```
package fsm_pkg;

typedef enum logic [1:0] {
    IDLE, LOAD, BUSY, DONE
} state_e;

typedef struct packed {
    logic valid;
    logic [3:0] id;
    logic [31:0] data;
} req_t; // 37 bits, MSB = valid

endpackage

// --- in the module ---
import fsm_pkg::*;

state_e state_q, state_d;
req_t req_q;
```

1 enum 显式底层类型

要求状态用 `typedef enum logic [N-1:0]`：波形可用 lint 能查出非法状态与位宽不匹配。

2 struct 必须 packed

只有 `packed` 结构体才能当作向量整体赋值、作为端口与输入 FIFO；成员顺序决定位序。

3 package 先行

提示词里先贴 package 原文，再要求“使用其中的 `state_e` 与 `req_t`”，保证跨模块一致。

使用 `fsm_pkg` 中的 `state_e` 与 `req_t`；严模式状态机，信号名 `state_q` / `state_d`；不要用 `parameter` 或宏来定义状态。

3.3 位宽与符号：LLM 最容易写出的“静默 bug”

- 不报错、能仿真，只在边界数据上出错 —— 靠提示规则 + lint 双重约束

陷阱	LLM 常见写法	正确写法	写进提示词的规则
中间结果溢出	<code>avg = (a + b) >> 1;</code>	<code>avg = (9'(a) + 9'(b)) >> 1;</code>	加法、移位之前先显式扩展位宽
有 / 无符号混算	<code>p = a_s * b_u;</code>	<code>p = a_s + \$signed({1'b0, b_u});</code>	声明每个信号的符号位，运算必须显式转换
算术右移	<code>y = x >> 2;</code>	<code>y = \$signed(x) >>> 2;</code>	>>> 只对 signed 操作数做符号扩展
无位宽常量	<code>bus = {a, 1};</code>	<code>bus = {a, 1'b1};</code>	拼接中的常量必须指定位宽；填充用 '0 / '1
隐式截断	<code>c4 = a8 + 1;</code>	<code>c4 = 4'(a8 + 1'b1);</code>	有意截断用 N'() 显式表达并加注释

配套检查：Verilator -wa11 的 WIDTH / UNSIGNED 告警、Spyglass / Vivado lint —— 把告警原文反馈给 LLM 逐条消除

3.4 运算符（一）：按位、逻辑、归约与相等



类别	运算符	结果	LLM 常见错误 → 提示词对策
按位	<code>! ^ ~ ~^</code>	与操作数等宽	多位信号写 <code>if (a & b)</code> ，不同于 <code>&&</code> → “条件必须是一位”
逻辑	<code>& !</code>	1 位	用 <code>!vec</code> 对向量取反（应为 <code>~vec</code> ）→ “向量取反只用 <code>~</code> ”
归约	<code>sa a ^a</code>	1 位	写成逐位循环 → “全 1 / 非零 / 奇偶判断用归约运算符”
相等	<code>== !=</code>	1 位，含 X 则为 X	与 <code>===</code> 混用 → “RTL 只用 <code>==</code> ； <code>===</code> 仅限 testbench 与断言”
通配相等	<code>==? !=?</code>	1 位	用 <code>casex</code> 做模式匹配 → “用 <code>==?</code> 或 <code>case inside</code> ，禁止 <code>casex</code> ”
条件	<code>? :</code>	取两分支较大位数	多层嵌套难以阅读 → “超过两层改写为 <code>always_comb + case</code> ”

`==`：只要含 X/Z，结果即为 X（不确定） `===`：把 X 和 Z 当作普通状态逐位精确比较（不可综合）

优先级陷阱：`a & b == c` 实际是 `a & (b == c)` —— 规则：所有混合运算一律加括号

3.5 运算符（二）：移位、拼接、流操作与 inside

- SystemVerilog 的新运算符能让代码更短 —— 但要告诉 LLM 你希望它用

SystemVerilog

```
// shift: logical & arithmetic
y_l = x >> 2;           // zero fill
y_a = $signed(x) >>> 2; // sign extend

// concatenation / replication
ext = {{24'h1}, {7'h1}, b}; // sign-extend 8 -> 32
bus = {hdr, payload, crc};

// streaming: byte reverse
swapper = {<8{data}};

// set membership
if (opcode inside {4'h1, 4'h3, [4'h8:4'hB]})
    hit = 1'b1;

// indexed part-select: variable base, const width
byte_o = word[idx*8 +: 8];
```

+: 定宽切片

LLM 常写出 `word[hi:lo]` 这种两端都是变量的范围 (非法)。规则: 可变位置切片一律用 `[base +: W]`。

Verilog 编译器在编译时必须知道切片的确切宽度

复制运算符做扩展

符号扩展 / 零扩展用 `{{N{msb}}}, x`，不要手写 `1'b1` 判断符号位。

inside 取代长比较

一串 `==` 加 `||` 改写为 `inside {...}`，支持区间；也可用于 `case inside`。

流操作符先确认

`{<<8{data}}` 简洁，但需先确认综合器支持；否则要求用 `for` 循环等价实现。

3.6 过程块与赋值: always_ff / always_comb 的分工

- 组合块首行给所有输出赋默认值 —— 从结构上杜绝 latch

过程块	赋值	工具会帮你检查什么
always_ff	<=	只允许可综合时序逻辑; 禁止多块驱动
always_comb	=	自动敏感表; 推断出 latch 即告警
always_latch	=	显式声明 latch; 别处出现即为错误

状态机采用两段式:

- always_ff 只做 `state_q <= state_d`
- always_comb 首行写 `state_d = state_q` 及所有输出的默认值 再用 `unique case` 覆盖
- 不要使用 `always (*)` 与 `always @(posedge clk)`

SystemVerilog

```

always_ff @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (!rst_n) state_q <= IDLE;
    else state_q <= state_d;

always_comb begin
    state_d = state_q;           // default: hold
    done_o  = 1'b0;             // default output

    unique case (state_q)
        IDLE: if (start_i) state_d = BUSY;
        BUSY: if (last_i)  state_d = DONE;
        DONE: begin
            done_o  = 1'b1;
            state_d = IDLE;
        end
        default: state_d = IDLE;
    endcase
end

```

4.1 参数化: parameter / localparam / \$clog2

- 让 LLM 写“可复用 IP”：派生量自动推导，非法参数在 elaboration 期报错

SystemVerilog

```
module sync_fifo #(
    parameter int DEPTH = 16,
    parameter type data_t = logic [7:0],
    localparam int AW = $clog2(DEPTH)
) (
    input logic clk, rst_n,
    input logic wr_en, rd_en,
    input data_t wr_data,
    output data_t rd_data,
    output logic full, empty
);
    data_t mem [DEPTH];
    logic [AW:0] wr_ptr, rd_ptr; // extra MSB: full/empty

    // elaboration-time parameter check
    if (DEPTH < 2 || (DEPTH & (DEPTH - 1)))
        $error("DEPTH must be a power of 2");
    // ...
endmodule
```

写进提示词的参数化规则

- 可配置量用 **parameter int**, 给出默认值、取值范围与典型值
- 派生量一律 **localparam**, 位宽用 **\$clog2** 推导, 禁止魔数
- 数据通路类型用 **parameter type**, 同一份 FIFO 可存 req_t
- 合法性检查: elaboration 期 **\$error** / **\$fatal**
- 宏定义只用于全局开关, 不用于模块内常量

DEPTH 取值 4 – 1024 且为 2 的幂, 默认 16; 所有位宽由参数推导; 非法参数在 elaboration 期报错

4.2 generate: for / if / case 三种结构化生成

- generate 在 elaboration 期展开 —— 条件只能是参数或常量, 每个块都要命名

generate

```
// for-generate: n stage pipeline
for (genvar i = 0; i < STAGES; i++) begin : g_stage
    always_ff @(posedge clk)
        pipe[i+1] <= pipe[i];
end
```

```
// if-generate: pick an implementation
if (USE_DSP) begin : g_dsp
    mult_dsp u_mul (.a, .b, .p);
end else begin : g_lut
    mult_lut u_mul (.a, .b, .p);
end
```

```
// case-generate
case (MODE)
    0: begin : g_bypass assign y = x; end
    default: begin : g_reg
        always_ff @(posedge clk) y <= x;
    end
endcase
endgenerate
```

1 结构选择用 generate

“实现方式由参数 **USE_DSP** 决定”应写成 if-generate, 而不是运行时 if —— 后者会把两份硬件都综合出来。

2 块必须命名

统一 **g_** 前缀: 层次路径稳定 (**g_stage[3]** ...), 方便写时序约束、看波形。

3 genvar ≠ int

genvar 只能出现在 generate-for; **always** 块内的循环变量用 **int**。

用 for-generate 例化 **N** 个 **u_cell**, 取名 **g_cell**, 不要手工展开。

4.3 各类循环一览：哪些能综合，哪些只属于 testbench

循环	语法示例	可综合性	典型用途
for	<code>for (int i = 0; i < N; i++)</code>	可综合 (边界为常量)	位操作、优先编码、数组复位
foreach	<code>foreach (mem[i]) mem[i] <= '0;</code>	可综合 (定长数组)	遍历数组，免写边界、避免越界
generate-for	<code>for (genvar i = 0; ...) begin : g_x</code>	elaboration 期展开	复制模块实例或 always 块
while / do-while	<code>while (!done) @(posedge clk);</code>	一般不可综合	testbench 中等待条件成立
repeat	<code>repeat (8) @(posedge clk);</code>	有时序控制时不可综合	testbench 中等待 N 拍
forever	<code>forever #5 clk = ~clk;</code>	不可综合	时钟生成、监视器进程

RTL 中只允许 **for**、**foreach** 与 generate-for，且循环边界必须是参数或常量；**while** / **repeat** / **forever** 只能出现在 testbench 文件中。

在 RTL 和 tb 的 prompt 中要显式的分开提示

4.4 可综合循环的提示要点：循环 = 空间展开

- 每一次迭代都对应一份硬件；没有“执行到一半跳出”

SystemVerilog

```
// priority encode: lowest set bit wins
always_comb begin
    idx_o = '0;
    valid_o = 1'b0;
    for (int i = N-1; i >= 0; i--) begin
        if (req[i]) begin
            idx_o = IDX_W'(i); // last write wins
            valid_o = 1'b1;
        end
    end
end
```

弱提示

用循环找到 `req` 中第一个为 1 的位。→ 可能得到 `while` / `break`，或用时钟逐位扫描的多周期实现

强提示

纯组合逻辑，单周期给出结果；在 `always_comb` 内使用 `for (int i ...)`，循环边界为参数 `N`；不使用 `break` / `while`；最低位优先；无请求时 `valid_o = 0`、`idx_o = 0`。

1 边界静态可定

循环次数在 elaboration 期即可确定：参数、常量、定长数组的维度。

2 无时序控制

循环体内不出现 `wait`、`#`、`wait`；需要跨周期的行为改用计数器 + 状态机。

3 关注逻辑深度

`N` 次迭代 = `N` 层串联逻辑；`N` 较大时提示 LLM 改为树形结构或插入流水线。

4.5 调用方式: function / task / 模块例化

- 三种“复用”手段对应三种硬件含义 —— 在提示词里指定用哪一种

function

组合逻辑封装

```
function automatic logic [7:0]
    gray2bin (input logic [7:0] g);
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        gray2bin[i] = ^ (g >> i);
endfunction
```

- 零延时, 可综合, 展开为组合逻辑
- 必须 **automatic**, 不访问外部变量
- 不含 **// #** 等时序控制

task

过程封装 (TB 为主)

```
task automatic send (input byte d);
    @(posedge clk);
    valid <= 1'b1; data <= d;
    @(posedge clk) if (ready);
    valid <= 1'b0;
endtask
```

- 可含时序控制, 可有多个输出
- 用于 testbench 的驱动与检查
- RTL 中避免使用 task

模块例化

放置一块电路

```
sync_fifo #(
    .DEPTH    (32),
    .data_t   (req_t)
) u_fifo (
    .clk, .rst_n, // .name
    .wr_data (req),
    .rd_data (req_q)
);
```

- 参数与端口一律按名称连接
- .name** / **.*** 要求同名同位宽
- 实例名统一 **u_** 前缀

可复用的组合运算封装为 **automatic function**; 例化一律按名称连接并显式覆盖参数, 禁止按位置连接; 不要在 RTL 中使用 **task**。

5.1 验证闭环：让 ELM 同时产出 Testbench 与 SVA

- 把提示词里的时序要求翻译成断言 —— 需求从此变成“可执行的检查”

SystemVerilog Assertions

```
// handshake: data must hold until accepted
property p_hold
    @(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    valid && !ready | => valid && $stable(data);
endproperty
a_hold: assert property (p_hold);

// FIFO can never be full and empty together
a_excl: assert property (
    @(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    !(full && empty));
```

错误模板

以下是 Verilator 的原始输出，请只修改相关行并说明原因：

```
Warning-LATCH: fifo.sv:42: Latch inferred for signal
'rd_data'
```

要求：

- 不改动端口与其他逻辑
- 指出违反了哪条编码规范（规则编号）
- 以 diff 形式给出修改

1 自检 Testbench

激励激励 + 参考模型 + 自动比对；结束时打印 PASS/FAIL，便于脚本判定。

2 断言即规格

每条时序要求对应一条 SVA；仿真与形式验证共用同一份断言。

3 工具当裁判

Verilator **--lint-only**、Icarus、Yosys 即可搭建零成本的自动回归流水线。

5.2 提示工程 Checklist 与总结

维度	提示词中必须写明
Module	端口表、时钟 / 复位极性、输出是否寄存、握手协议与控制优先级
数据类型	<code>logic</code> 为主; <code>enum</code> / <code>struct packed</code> 集中放入 <code>package</code> ; 每个信号的符号性
运算符	混合表达式加括号; <code>>>></code> 配 <code>signed</code> ; 常量带位宽; <code>+:</code> 定宽切片
过程块	<code>always_ff</code> + <code><=</code> ; <code>always_comb</code> + <code>=</code> + 块首默认值; <code>case</code> 带 <code>default</code>
参数化	<code>parameter</code> / <code>localparam</code> / <code>\$clog2</code> ; 取值范围; <code>elaboration</code> 期检查
循环	边界静态; <code>generate</code> 块命名; <code>while</code> / <code>repeat</code> / <code>forever</code> 仅限 testbench
调用	<code>automatic function</code> ; 按名称例化; RTL 不使用 <code>task</code>
验证	同步生成 testbench 与 SVA; lint / 仿真日志原样回喂

1 规范先行

把 SystemVerilog 编码规范固化成带编号的 system prompt

2 接口精确

用端口表、package 与代码片段消除自然语言的歧义

3 闭环迭代

让 EDA 工具当裁判，用报错原文驱动 LLM 小步修正



北京大学
PEKING UNIVERSITY

AI辅助组合逻辑设计

组合逻辑分类与 AI 辅助要点




• 结构决定 PPA 上限，AI 在“生成—验证—优化”三个环节提升效率

类别	典型结构	延迟	面积	AI 辅助重点
静态 CMOS 门	NAND / NOR / AOI / OAI	逻辑努力模型	晶体管数	等价检查、尺寸建议
Ripple-Carry	全加器级联	$O(N)$	$O(N)$	参数化生成、最坏向量
Carry-Select	双路预计算 + MUX	$O(\sqrt{N})$	$\approx 2 \times \text{RCA}$	分块方案
Carry-Lookahead	分组 (G, P) + LCU	$O(\log N)$	$O(N)$	扇入约束下的展开
PGK / 前缀	预处理-前缀-后处理	$O(\log N)$	由前缀图决定	前缀图 RL 搜索
Kogge-Stone	跨度倍增，扇出 2	$\log_2 N$ 级	$N \cdot \log_2 N$ 单元	布线感知的稀疏化
Sklansky	分治，高扇出	$\log_2 N$ 级	$(N/2) \cdot \log_2 N$	尺寸与延迟优化
阵列乘法器	AND 阵列 + 加法阵列	$O(N^2)$	$O(N^2)$	穷举 / 形式验证
Booth 乘法器	Radix-4 重编码	部分积减半	编码器开销	符号与 +1 纠错
Wallace 树	3:2 / 4:2 压缩树	$O(\log N)$	$O(N^2)$	压缩树 RL 优化
移位寄存器	对数 / 漏斗	$\log_2 N$ 级	$N \cdot \log_2 N$ MUX	统一漏斗模板
扁平化译码器	预译码、树形优先编码	$O(\log N)$	$O(N) / O(2^n)$	无冲突器、树形化
比较器	相等 / 减法 / 树形	$O(\log N)$	$O(N)$	符号与边界、资源共享

1.1 AI辅助组合逻辑设计流程

- 从“人工设计”到“AI生成 + 验证 + 优化”的闭环

 

生成 Generation

- LLM 把规格翻译为参数化 RTL / 生成器代码
- 最适合规格结构：加法器、移位器、译码器
- 输出须可综合、无锁存器、位宽明确

验证 Verification

- 仿真：边界 + 随机 + 小位宽穷举
- 形式等价：与 $a+b$ 、 $a \times b$ 等参考模型比对
- AI 可写测试平台与断言，结论由工具给出

优化 Optimization

- 结构参数化后形成离散设计空间
- RL / 贝叶斯优化搜索 PPA Pareto 前沿
- 代理模型预测 PPA，减少真实综合次数

1.2 组合逻辑分类总览

- 按功能把典型组合逻辑分为五大类，共 13 种典型结构

门级逻辑	加法器	乘法器	移位器	编码·译码·比较
- 静态 CMOS 反相器 - NAND / NOR - AOI / OAI 复合门 - 复杂门电路	- Ripple-Carry - Carry-Select - Carry-Lookahead - PGK 前缀框架 - Kogge-Stone - Sklansky	- 常规阵列乘法器 - Booth 编码乘法器 - Wallace / Dadda 树 - 最终快速加法器	- 逻辑 / 算术 / 循环 - 阵列 (桶形) 移位器 - 对数移位器 - 漏斗移位器	- 二进制译码器 / 预译码 - 编码器 / 优先编码器 - 相等比较器 - 大小 / 树形比较器

本讲结构：每类典型组合逻辑——① 原理与结构 ② 性能分析 ③ AI 辅助设计

1.3 AI 在组合逻辑设计中的四个作用点

- AI 负责提出候选方案，EDA 工具与形式验证负责最终裁决

1

LLM 生成 RTL

根据自然语言规格直接输出可综合 Verilog;
Verilog Eval、RTLLM 等基准用于评测生成正确率。适合结构规则、可参数化的模块。

2

结构空间搜索

前缀图、压缩器树、分块方案都是离散结构，可用强化学习或贝叶斯优化搜索面积延迟 Pareto 前沿（如 PrefixRL）。

3

逻辑综合调优

学习综合命令序列（如 ABC 优化脚本组合），并用机器学习模型预测时序 / 面积，减少昂贵的综合与 STA 次数。

4


验证辅助

自动生成测试平台、断言与边界用例；与形式等价检查联用，保证 AI 生成的每一行 RTL 都“可验证”。


2.1 静态CMOS逻辑—互补结构

- 上拉网络 PUN 与下拉网络 PDN 互补：任一稳态只有一个导通

通用结构

 

实例：NAND2 $Y = \text{NOT}(A \cdot B)$

 


PUN: PMOS 并联 $\Leftrightarrow$ PDN: NMOS 串联
(两者互为对偶)

核心特性

- 全摆幅输出，噪声容限大
- 稳态下无直流通路，静态功耗仅为泄漏
- 天然反相：单级只能实现“非”型函数
- PDN 串联 $\leftrightarrow$ PUN 并联 互为对偶
- 串联管数一般 ≤ 4 ，避免堆叠过深导致变慢

- NMOS、PMOS可以组成PDN和PUN

 

上拉逻辑设计:

PMOS only Pull-up network: make a connection from V_{dd} to F when $F(\text{In}_1, \text{In}_2, \dots) = 1$

NMOS only Pull-down network: make a connection from Ground to F when $F(\text{In}_1, \text{In}_2, \dots) = 0$


下拉逻辑设计:

PUN and PDN are *dual* networks

- 由PDN和PUN组成的NAND门电路

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input NAND gate

 

$$OUT = \overline{A \cdot B} \quad \text{NAND门}$$

当A和B同为1时，输出为0

当A和B有0时，输出为1

PDN: Connects OUT to ground when $A \cdot B = 1$

PUN: Connects OUT to V_{dd} when $\overline{A} + \overline{B} = 1$

So $OUT = \text{Complement of PDN function}$

Also $OUT = \text{PUN function with each input inverted}$

- 由PDN和PUN组成的复杂静态逻辑电路

$$F = \overline{D + (A(B + C))}$$

什么情况下F为0 $\rightarrow D + A(B + C) = 1$

忽略取非操作，直接构建PDN



Ex: $D + A(B + C)$ 意味着D与X并联

构建PDN的亚网络

在SN3内，B和C是并联的，

则在PUN中，他们串联

自下而上构建

  

2.3 AI辅助：静态CMOS门级设计

- LLM 同时给出 RTL 与晶体管拓扑，工具负责确认等价与尺寸

提示词 Prompt

用静态CMOS实现 $Y = (A \cdot B + C)$ ，输出可综合 Verilog，并描述 PUN / PDN 的串并联关系与建议尺寸

LLM 生成的 Verilog


```
module ao121 (
    input wire a, b, c,
    output wire y
);
    // PUN: (a 串 b) 并 c
    // PDN: (a 并 b) 串 c — 与 PDN 对偶
    assign y = ~( (a & b) | c );
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 功能等价**
8 种输入穷举真值表，与规格逐项比对
- 2 对偶性检查**
AI 给出的 PUN / PDN 必须互为对偶，串并联不能写反
- 3 组合纯净**
禁止 always 块中不完全赋值——否则会推断出锁存器
- 4 尺寸建议**
按逻辑努力给出 W_p / W_n 初值，再由 SPICE / STA 确认

• 简单1bit加法器电路

■ $A[n-1:0] + B[n-1:0] = S[n-1:0]$

 

■ $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$


■ $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$

■ $C = AB, K = \overline{A}\overline{B}, P = A \oplus B$

单比特加法器逻辑设计


• 简单1bit加法器电路

 - $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



3.1 Ripple-Carry 加法器 – 结构

- N 个全加器首尾级联，进位逐位传播

 

关键路径：进位信号自 c_0 起逐位串行穿过每一个全加器（红色路径）

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = a_i b_i + c_i(a_i \oplus b_i)$$


$$= \text{MAJ}(a_i, b_i, c_i)$$

- 结构最简单：N 个全加器级联
- 面积 $O(N)$ ，延迟 $O(N)$
- 规则、低功耗，常作其他加法器的子块

3.2 Ripple-Carry 加法器 – 关键路径分析

- 延迟与位宽线性相关：进位路径是唯一需要优化的对象

延迟随位宽N的增长 (示意模型, 单位: 1 级进位延迟)

 

$$t \approx t_{\text{setup}} + (N-1) \cdot t_{\text{carry}} + t_{\text{sum}}$$

- 进位路径决定性能：优化 t_{carry} 比 t_{sum} 更重要
- 镜像加法器：进位级只有 2 级晶体管堆叠
- 反相进位：奇数位使用反相输入 / 输出，省掉每级反相器
- $N \leq 8$ ，或面积 / 功耗优先时仍是首选

3.3 AI辅助：RCA 的生成与验证

- 参数化生成器 + 最坏路径向量 + 形式等价，三步完成

提示词 Prompt

生成位宽可参数化的行波进位加法器，要求用 generate 循环逐位实例化全加器逻辑，并输出 cout。

LLM 生成的 Verilog


```
module rca #(parameter N = 16) (  
    input  [N-1:0] a, b,  
    input  cin,  
    output [N-1:0] s,  
    output cout  
);  
    wire [N-1:0] c;  
    assign c[0] = cin;  
    genvar i;  
    generate for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : g_fa  
        a[i] ^ b[i] ^ c[i];  
        assign c[i+1] = (a[i] & b[i]) | (c[i] & (a[i] ^ b[i]));  
    end endgenerate  
    assign cout = c[N];  
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 参数化与位宽**
要求使用 parameter N，并明确 c[N:0] 的位宽
- 2 最坏情况向量**
a = 全 1、b = 0、cin = 1 激活整条进位链，用于时序仿真
- 3 形式等价**
与参考模型 {cout, s} == a + b + cin 做等价检查
- 4 保持结构**
综合器会把加法重构为更快结构；需保留 RCA 时加 dont_touch 约束

 3.4 Carry-Select 加法器 – 结构

- 每块预先计算 $cin = 0 / 1$ 两种结果，真实进位到达后只需一级 MUX



- 每块两套 RCA 并行工作，与低位进位无关
块内进位 + 块间 MUX 选择构成两级结构

- 关键路径：首块 RCA + (块数 - 1) 级 MUX
- 以约 2 倍加法器面积换取速度

3.5 Carry-Select 加法器 – 分块策略与延迟

- 递增分块让各块结果与选择信号同时就绪，延迟降为 $O(\sqrt{N})$

$$t_{\text{mux}} \approx M \cdot t_{\text{carry}} + (N/M) \cdot t_{\text{mux}}$$

$$M_{\text{opt}} \sim \sqrt{(N \cdot t_{\text{mux}} / t_{\text{carry}})} \Rightarrow O(\sqrt{N})$$

均匀分块 4-4-4-4




递增分块 5-4-3-2-2




- 递增分块：低位块小、高位块大，结果就绪时间与 MUX 选择信号到达时间对齐
- 代价：面积约为 RCA 的 2 倍，外加每位一个 MUX
- 我们可以让：高位块内部计算延迟 = 前级进位传输延迟，进位信号就像通过一条平滑的斜坡一样，无缝地一路选择过去，使得最后一块输出结果的总延时达到最小。

16 位延迟 (示意模型)

 

3.6 AI辅助: Carry-Select 分块方案搜索

- 分块向量是典型离散设计空间, 适合贝叶斯优化 + 代理模型

 

为什么需要 AI 搜索

- N 位分块组合数为 2^{N-1} , N = 16 时已达 32768 种
- 真实延迟受扇出、布线与单元库影响, 分析模型不准
- 代理模型只挑最有希望的候选做真实验证

LLM 的角色

- 把分块向量写成参数, 自动生成 RTL
- 解析时序报告, 指出瓶颈块并建议新候选

3.7 Carry-Lookahead 加法器 – 产生与传播

- 把进位改写为 g/p 的函数，所有进位可以并行求出

基本定义

$$g_i = a_i \cdot b_i \quad \text{产生}$$

$$p_i = a_i \oplus b_i \quad \text{传播}$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

$$s_i = p_i \oplus c_i$$

展开后的进位方程

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0$$


乘积项数



所有进位只需两级（与-或）即可并行求出；但乘积项数与扇入随位数线性增长，必须分组

 3.8 Carry-Lookahead 加法器 – 分组与多级超前

- 组内求 (G, P), 组间再做一次超前进位: 延迟降为 $O(\log N)$



$$G = g_3 + p_3g_2 + p_3p_2g_1 + p_3p_2p_1g_0$$

$$P = p_3p_2p_1p_0$$

$$c_i = G_i + P_i \cdot c_0$$

- 延迟 $\approx O(\log_k N)$, k 为每组位数 (受扇入限制, 常取 4)
- 组内与组间使用同一 (G, P) 形式 $\rightarrow$ 可通用构造
- “分组求 (G, P)”正是前缀加法器的出发点

3.9 AI辅助：CLA 展开式与扇入权衡

- 让 AI 生成展开式时必须同时给出扇入约束与分组方式

提示词 Prompt

实现 16 位两级 CLA：先用可复用的 4 位 cla4 模块（输出组 G/P），再用同一模块作为组间 LCU，每个门扇入不超过 4。

LLM 生成的 Verilog

```
// 4 位组：组内进位 + 组 (G, P)，每个门扇入 ≤ 4
module cla4 (
    input  [3:0] g, p,
    input      c0,
    output [3:1] c,
    output    G, P
);
    assign c[1] = g[0] | (p[0] & c0);
    assign c[2] = g[1] | (p[1] & g[0]) | (p[1] & p[0] & c0);
    assign c[3] = g[2] | (p[2] & g[1]) | (p[2] & p[1] & g[0])
                | (p[2] & p[1] & p[0] & c0);
    assign G = g[3] | (p[3] & g[2]) | (p[3] & p[2] & g[1])
                | (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]);
    assign P = &p;
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 扇入约束**
在提示中写明每个门 ≤ 4 输入，超限时要求 AI 自动再分组
- 2 递归复用**
同一 cla4 既做组内也做组间 LCU，减少手写错误
- 3 p 的两种定义**
进位链可用 $p = a | b$ ，求和必须用 $a \oplus b$ —— AI 常混用
- 4 等价验证**
16 位整体与 $a + b$ 做形式等价检查


3.10 PGK 加法——进位的三种状态

- 每一位对进位只有三种作用：产生 Generate、传播 Propagate、消除 Kill

a_i	b_i	状态	对进位的作用
0	0	K Kill	$c_{i+1} = 0$, 进位被吸收
0	1	P Propagate	$c_{i+1} = c_i$, 进位穿过
1	0	P Propagate	$c_{i+1} = c_i$, 进位穿过
1	1	G Generate	$c_{i+1} = 1$, 本位产生进位

推广到区间 $[i:j]$

 
- $G[i:j] = 1$: 该区间自身产生进位; $P[i:j] = 1$: 进位可穿过整个区间
- $c_{i+1} = G[i:0]$ (把 c_0 视为第 -1 位的 G)
- $s_i = p_i \oplus G[i-1:0]$




RCA、CLA、KS、Sklansky 都是 ② 的不同实现

加法器设计

- 基于PGK的加法器设计方法

 

PG生成逻辑

 



Carry Ripple的PG图

3.11 PGK 加法 — 前綴运算符


- 前綴运算满足结合律：括号怎么加都正确，不同加括号方式 = 不同前綴树

$$(G, P) \circ (G', P') = (G + P \cdot G', P \cdot P')$$

  
$(G, P)[i:j] \quad (G \cdot P)[i:k] \circ (G, P)[k-1:j]$ 满足结合律，不满足交换律



 串行: $g_3 \circ (g_2 \circ (g_1 \circ g_0))$



 树形: $(g_3 \circ g_2) \circ (g_1 \circ g_0)$



3 级 —— 本质就是 RCA

3 级 —— 前綴树

3.12 AI辅助：前缀加法器的统一设计空间

- 把前缀图当作可搜索的对象：经典结构只是空间中的几个角点

Harris 分类法

l 额外级数 · f 扇出 · t 布线

Sklansky (f 最大)

$\log_2 N$ 级, 扇出 $N/2 + 1$

$$l + f + t = \log_2 N - 1$$

Logg's Stone (t 最大)

$\log_2 N$ 级, 布线 $N/2$ 轨

Benet-Kung (l 最大)

$2\log_2 N - 1$ 级, 扇出 2

PrefixRL 类方法：用强化学习设计前缀图


- 状态： $N \times N$ 网格, 节点 (i, j) 表示计算 $G[i, j]$
- 动作：增加 / 删除一个节点, 自动补全依赖使图合法
- 奖励：综合后面积与延迟的加权改进
- 已报道的结果在面积-延迟上优于传统工具生成的加法器

LLM 的角色

- 把前缀图 (节点列表) 自动转成 RTL / 网表
- 解释各 Pareto 点的结构差异, 辅助人工取舍

 
3.13 Kogge-Stone 加法器 – 结构

- 每级跨度翻倍 (1, 2, 4, 8), $\log_2 N$ 级完成所有前缀, 扇出恒为 2



3.13 Kogge-Stone 加法器 – 结构

- 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

 


$$\log_2(N)$$

$$G_{13:0} = G_{13:6} + P_{13:6} G_{5:0}$$

$$\begin{cases} G_{13:6} = G_{13:10} + P_{13:0} G_{9:6} \\ P_{13:6} = P_{13:10} P_{9:6} \end{cases}$$

$$G_{5:0} = G_{5:2} + P_{5:2} G_{1:0}$$

 


3.14 Kogge–Stone 加法器 – 特性与代价

- 最少级数 + 最小扇出，代价是前缀单元与长连线最多

结构	级数	前缀单元数	最大扇出	布线轨迹
Kogge–Stone	$\log_2 N$	$N \cdot \log_2 N - N + 1$	2	$N/2$
Sklansky	$\log_2 N$	$(N/2) \cdot \log_2 N$	$N/2 + 1$	1
Brent–Kung	$2\log_2 N - 1$	$2N - 2 - \log_2 N$	2	1

- 关键路径最短：每个节点只驱动 2 个负载 → 高性能 ALU 的常用选择
- 代价：前缀单元数最多，跨越 $N/2$ 位的长连线带来布线拥塞与功耗
- 常见折中：Han–Carlson (KS + BK)、稀疏 KS (每 $2^{1/4}$ 位一个进位)

前缀单元数量

 

3.15 AI辅助: Kogge-Stone 生成器与布线感知

- 规则的级联结构非常适合 LLM 生成; 布线问题交给 NLP 模型评估

提示词 Prompt

生成参数化 Kogge-Stone 加法器: 第 l 级把 i 与 $i - 2^{l-1}$ 合并, 越界位直通; cin = 0

LLM 生成的 Verilog


```
module kogge_stone #(parameter N = 16, L = $clog2(N)) (
    input  [N-1:0] a, b,
    output [N-1:0] s,
    output          cout);
    wire [N-1:0] G [0:L], P [0:L];
    assign G[0] = a & b; assign P[0] = a ^ b;
    genvar l;
    generate for (l = 1; l <= L; l = l + 1) begin : lv      (级数1)
        for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : bt
            if (i >= (1 << (l-1))) begin : blk
                assign G[l][i] = G[l-1][i] | (P[l-1][i] & G[l-1][i-(1<<(l-1))]);
                assign P[l][i] = P[l-1][i] & P[l-1][i-(1<<(l-1))];
            else begin : pass
                assign G[l][i] = G[l-1][i];
                assign P[l][i] = P[l-1][i];
            end
        end
    end
    end generate
    assign s = P[0] ^ {G[L][N-2:0], 1'b0};
    assign cout = G[L][N-1];
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 越界分支**
 $i < 2^{l-1}$ 时必须直通, AI 常漏写该分支
- 2 进位对齐**
 $s = p \oplus \{G[N-2:0], \text{cin}\}$, 移位一位不能错
- 3 布线感知**
预测拥塞热点, 改用稀疏 KS + 进位选择
- 4 验证**
与 $a + b$ 形式等价, 并对比综合后的 PPA

3.16 Sklansky 加法器 – 结构


- 分治思想：每级把相邻两块合并，低半块最高位的结果广播到高半块

 

3.17 Sklansky 加法器 – 扇出问题与对策

- 级数与 KS 相同，单元更少，但扇出逐级翻倍，最大达 $N/2 + 1$

$N = 16$ 时各级最大扇出

 

高扇出的代价

- 扇出 $N/2 + 1$ 的节点驱动大负载，实际延迟远大于“ $\log_2 N$ 级”所暗示的数值
- 优点：单元较少、无长距离交叉连线

对策

- 逐级放大**
按逻辑努力增大高扇出节点的驱动尺寸
- 插入缓冲**
把扇出分摊给多个缓冲器，代价是增加级数
- 折中结构**
Ladner-Fischer 等：多 1 级子取扇出减半

3.18 AI辅助：Sklansky 的扇出驱动尺寸优化

- 生成结构只是第一步，AI 还要给出扇出表供尺寸与缓冲决策

提示词 Prompt

生成参数化 Sklansky 加法器：第 l 级中 i/D 为奇数的位与 $J = (i/D) \cdot D - 1$ 合并（整数除法），并输出每个节点的扇出。

LLM 生成的 Verilog

```
module sklansky (parameter N = 16, L = $clog2(N)) (
    input  [N-1:0] a, b,
    output [N-1:0] s,
    output          cout,
    wire [N-1:0] G [0:L], P [0:L];
    assign G[0] = a & b; assign P[0] = a ^ b;
    genvar l, i;
    generate for (l = 1; l <= L; l = l + 1) begin : lv
        for (i = 0; i < N; i = i + 1) begin : bt
            localparam integer D = 1 << (l-1);
            localparam integer J = (i / D) * D - 1;
            if ((i / D) % 2 == 1) begin : blk
                assign G[l][i] = G[l-1][i] | (P[l-1][i] & G[l-1][J]);
                assign P[l][i] = P[l-1][i] & P[l-1][J];
            end else begin : pass
                assign G[l][i] = G[l-1][i];
                assign P[l][i] = P[l-1][i];
            end
        end
    end
    ande generate
        assign s = P[0] ^ {G[L][N-2:0], 1'b0};
        assign cout = G[L][N-1];
    end generate
end module
```


AI 输出检查清单

- 索引计算**
 $J = (i / D) \cdot D - 1$ （整数除法）—— 仅当 i/D 为奇数时合并
- 扇出标注**
让 AI 输出节点扇出表，驱动尺寸与缓冲决策
- 尺寸优化**
ML 延迟模型快速评估筛选，最终以 STA 为准
- 混合搜索**
在 Sklansky $\leftrightarrow$ $K_0 \leftrightarrow$ BK 空间中按 PPA 目标折中


4.1 常规阵列乘法器—结构

- 与门阵列产生部分积，加法器阵列逐行累加

① 部分积生成 (4×4)

 

② 加法器阵列

 

- $N \times N$ N^2 个与门并行产生全部部分积
- 第 j 行部分积左移 j 位 (权重 2^j)

- 每行一级加法器，进位同时沿行和列传播
- 结构规则、易于版图拼接

4.2 常规阵列乘法器—延迟与面积

- 面积 $O(N^2)$ 、延迟 $O(N)$ ：多条几乎等长的关键路径需要同时优化

N^2

个部分积

$\approx N(N-2)$

个全加器

$O(N)$

关键路径长度

关键路径估计

$$t \approx [(N-1) + (N-2)] \cdot t_{\text{carry}} + (N-1) \cdot t_{\text{sum}} + t_{\text{and}}$$

阵列中存在大量长度相近的路径，只加快 t_{carry} 或 t_{sum} 其中之一收益有限。

- 有符号数：Baugh–Wooley 把负权部分项变成正权项 + 常数修正
- 进位保留阵列：进位斜向下传，最后一行用快速加法器
- 适合中小位宽、对规则版图要求高的场景
- 更大位宽 $\rightarrow$ Booth 减少行数 + Wallace 树压缩

4.3 AI辅助：阵列乘法器的验证策略

- 乘法器最难的不是生成而是验证：按位宽选择穷举、随机或形式方法

提示词 Prompt

为 8×8 无符号阵列乘法器生成穷举测试平台，与行为级 $a \cdot b$ 逐一比较，并统计错误数。

LLM 生成的 Verilog

```
// AI 生成的穷举测试平台 (8x8, 共 65536 组)
module tb;
    reg [7:0] a, b;
    wire [15:0] p;
    integer i, j; err = 0;
    array_mult_8bit(.N(8)) dut (.a(a), .b(b), .p(p));
    initial begin
        for (i = 0; i < 256; i = i + 1)
            for (j = 0; j < 256; j = j + 1) begin
                a = i; b = j; #1;
                if (p != a * b) err = err + 1;
            end
        $display("errors = %0d", err);
        $finish;
    end
endmodule
```

AI 输出检查清单


- 1 穷举可行性**
 8×8 可穷举； 32×32 只能随机 + 形式 / 代数方法
- 2 形式验证难点**
乘法器的 SAT 等价检查很难，宜用结构化参考或代数重写
- 3 有符号处理**
检查 \$signed 与 Baugh–Wooley 的修正系数
- 4 输出位宽**
积为 $2N$ 位，防止 AI 在中间表达式中截断高位

4.4 Booth 编码乘法器 – Radix-4 原理

- 乘数每 2 位重编码为 $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$, 部分积数量减半

b_{2i+1}	b_{2i}	b_{2i-1}	编码值	部分积
0	0	0	0	0
0	0	1	+1	+M
0	1	0	+1	+M
0	1	1	+2	+2M
1	0	0	-2	-2M
1	0	1	-1	-M
1	1	0	-1	-M
1	1	1	0	0

乘数 B 的重叠分组 (8 位)

 

- 每次看 3 位 (与相邻组重叠 1 位), 决定一个部分积
- 部分积数量 $N \rightarrow N/2$ (无符号乘数需再补 1 行)
- $\pm M, \pm 2M$ 只需移位与取反, 无需真正的乘法
- Radix-8 部分积更少, 但需预先计算 $3M$ (额外加法器)

4.5 Booth 编码乘法器 – 部分积生成与符号扩展

- 编码器产生 one / two / neg，选择器输出部分积，用常数技巧消除长符号扩展


Booth 编码与选择

$$\text{one} = b_{2i} \oplus b_{2i-1}$$

$$\text{two} = b_{2i+1} \cdot \neg b_{2i} \cdot \neg b_{2i-1} \cdot \neg b_{2i+1} \cdot b_{2i} \cdot b_{2i-1}$$


$$\text{neg} = b_{2i+1}$$
 
$$\text{pp}_j = (\text{one} \cdot r_j + \text{two} \cdot r_{j-1}) \oplus \text{neg}$$



取反只完成“按位取反”，另需在下一行对应权重补一个 neg 位实现 -1。

8×8 Radix-4 部分积阵列 (符号扩展技巧)

 

- S: 部分积符号位; n: 上一行取反时补的 +
- “SSS / 1 S”常数代替每行长串符号位扩展

4.6 AI辅助：Booth 编码器的生成与纠错

- Booth 的错误几乎都集中在符号与 +1 上，检查清单覆盖这些点

提示词 Prompt

生成 Radix-4 Booth 部分积模块：输入被乘数 m 与 3 位分组，输出 N+1 位部分积和 neg 信号。

LLM 生成的 Verilog

```
// Radix-4 Booth. 3 位的编码与部分积选择
module booth_pp #(parameter N = 8) (
    input  [N-1:0] m, // 被乘数 (有符号)
    input  [2:0]   grp, // {b[2i+1], b[2i], b[2i-1]}
    output [N:0]   pp, // N+1 位部分积 (尚未 +1)
    output        neg);
    wire one = grp[1] ^ grp[0];
    wire two = (grp[2] & ~grp[1] & ~grp[0]) |
               (grp[2] & grp[1] & grp[0]);
    assign neg = grp[2];
    wire [N:0] mx = {m[N-1], m}; // 符号扩展 1 位
    wire [N:0] sel = ({(N+1){one}} & mx) |
                    ({(N+1){two}} & {mx[N-1:0], 1'b0});
    assign pp = sel ^ {(N+1){neg}}; // +1 由 neg 位补
endmodule
```

AI 输出检查清单

- +1 补码**
neg 位必须放到下一行的对应权重，AI 常遗漏
- 最后一组**
无符号乘数需补 0 扩展出额外一组
- 符号扩展常数**
检查“SSS / 1 S”的位置是否正确
- 验证**
与 \$signed(a) * \$signed(b) 等价；1×8 可穷举

4.7 Wallace 树乘法器 – 结构

- 用 3:2 压缩器（全加器）并行压缩部分积，行数按约 $2/3$ 的比例递减



3:2 压缩器 = 全加器

同一列 3 位 → 本列 1 位和
+ 高一位 1 位进位


进位不横向传播 → 各列并行

- 8×8: 8 行部分积经 4 级压缩 ($8 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$) 剩下两行
- 最后两行交给快速进位传播加法器 (如 Kogge–Stone) 得到乘积
- 压缩级数随行数按 $O(\log_{3/2} N)$ 增长, 远快于阵列乘法器的 $O(N)$

4.8 Wallace 树乘法器 – 级数分析与 Dadda / 4.2 压缩

- Booth 减行 + 树形压缩是现代高性能乘法器的标准组合


压缩级数 vs 操作数位宽

 

Wallace 与 Dadda

- Wallace: 每级尽可能多地压缩, 速度快但结构不规则
- Dadda: 只在必要时压缩 (行数上限 2,3,4,6,9,13...), 加法器更少、级数相同

4:2 压缩器

 

5 入 3 出, cout 不依赖 cin; 延迟约 1 个全加器, 树更规则

4.9 AI辅助：压缩器树的强化学习优化

- 压缩器的数量与摆放构成巨大离散空间，RL 以综合结果为奖励进行搜索



代表性工作：RL-MUL (DAC 2023) 等，将乘法器结构编码为矩阵并以深度强化学习优化

1 状态表示

每列的 $3:2$ / $2:2$ 压缩器数量构成矩阵；
列高位串保证每一步都是合法结构

2 联合优化

压缩器树与最终进位传播加法器的前缀
结构一起搜索，避免局部最优

3 时序细节

$3:2$ 的 sum / carry 到达时间不同，按到达时间分配端口，进一步降低延迟

5.1 复杂移位器——功能与结构分类

按功能分为逻辑 / 算术 / 循环，按实现分为阵列、对数与漏斗三类

功能分类 (a = 1011 0010, k = 2)

操作	含义	结果
SLL	逻辑左移，低位补 0	1100 1000
SRL	逻辑右移，高位补 0	0010 1100
SRA	算术右移，高位补符号位	1110 1100
ROR	循环右移，移出位回到高位	1010 1100



结构分类

结构	级数	规模	特点
阵列 (桶形)	1	N^2 个开关	延迟小，电容与面积大
对数移位器	$\log_2 N$	$N \cdot \log_2 N$ 个 MUX	面积小，最常用
漏斗移位器	$\log_2 N$	$2N-1$ 位输入窗口	一个结构支持全部四种操作

- 移位量 k 是控制信号，数据通路本身没有运算
- 延迟主要由 MUX 级数与导线负载决定
- 处理器 ALU、浮点对阶 / 规格化中大量使用
- 左移可通过位反转或窗口偏移复用右移硬件

  5.2 对数移位器与漏斗移位器

- 对数移位器按 k 的各位分级移动 1、2、4... 位；漏斗移位器从 $2N-1$ 位窗口中截取



操作	漏斗输入 f	偏移 off
SRL	$\{0...0, a\}$	k
SRA	$\{s...s, a\}$	k
ROR	$\{a[N-2:0], a\}$	k
SLL	$\{a, 0...0\}$	$-k (= N-1-k)$

5.3 AI辅助：统一漏斗移位器生成

- 一个模板覆盖四种移位：AI 负责写模板，人负责检查语义边界

提示词 Prompt

用漏斗结构实现 32 位移位器，支持 SLL / SRL / SRA / ROR，只使用一个右移位器。

LLM 生成的 Verilog


```
module funnel_shifter (parameter N = 32, S = $clog2(N)) (
    input  [N-1:0] a,
    input  [S-1:0] k,
    input  [1:0]   op,      // 00 SLL, 01 SRL, 10 SRA, 11 ROR
    output [N-1:0] y);
    reg [2*N-2:0] f;
    reg [S-1:0] off;
    always @* begin
        case (op)
            2'b00: begin f = {a, {(N-1){1'b0}}};    off = ~k; end
            2'b01: begin f = {{(N-1){1'b0}}, a};      off =  k; end
            2'b10: begin f = {{(N-1){a[N-1]}}, a};    off =  k; end
            2'b11: begin f = {a[N-2:0], a};           off =  k; end
        endcase
    end
    wire [2*N-2:0] t = f >> off; // 综合为 log2(N) 级 MUX
    assign y = t[N-1:0];
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 SLL 复用**
off = ~k 等价于 N-1-k (要求 N 为 2 的幂)
- 2 SRA 符号位**
必须复制 a[N-1]; 若改用 >>> 需声明 signed
- 3 边界用例**
k = 0、k = N-1、a 为最小负数、全 0、全 1
- 4 结构确认**
检查综合报告：f >> off 应映射为 log₂N 级 MUX

 6.1 译码器 – 二进制译码与预译码

- n 位输入 $\rightarrow 2^n$ 路 one-hot 输出；预译码把高扇入门拆成两级小门



每条预译码线只驱动 4 个 AND2；直接实现则每个地址位（原/反）要驱动 8 个 AND4

方案	门数	最大扇入
直接实现	$16 \times \text{AND4}$	4
两级预译码	$8 \times \text{AND2} + 16 \times \text{AND}$	2


- one-hot 输出：任意时刻只有一路有效
- SRAM 行译码常用多级预译码 + 字线驱动器
- 预译码减小扇入、分摊输入负载，也便于按逻辑努力分配尺寸

6.2 编码器与优先编码器

- 优先编码器输出最高位有效请求的编号，可递归二分树成 $O(\log N)$ 树

$I_7 \dots I_0$	$Y_2 Y_1 Y_0$	V
1xxxxxxx	111	1
01xxxxxx	110	1
001xxxxx	101	1
0001xxxx	100	1
00001xxx	011	1
000001xx	010	1
0000001x	001	1
00000001	000	1
00000000	xxx	0

树形实现 ($8 \rightarrow 3$)

 

- 普通编码器 (one-hot $\rightarrow$ 二进制) : Y_k 是所有第 k 位为 1 的输入之“或”
- 优先编码器: 高位优先; 每层一个 MUX, 深度 $O(\log N)$
- 应用: 总线仲裁、中断控制、浮点规格化中的前导零计数 (LZC)

6.3 AI辅助：编码器/译码器的生成与验证

- 描述简单但陷阱多：锁存器、X 传播与综合出的长链结构

提示词 Prompt

生成参数化优先编码器（高位优先），输出编号 idx 与有效标志 valid，要求纯组合、无锁存器。

LLM 生成的 Verilog

```
module prio_encoder (parameter N = 8, W = $clog2(N)) (  
    input  [N-1:0] req,  
    output reg [W-1:0] idx,  
    output          valid);  
    integer i;  
    always * begin  
        idx = {W{1'b0}}; // 默认赋值：避免锁存器  
        for (i = 0; i < N; i = i + 1)  
            if (req[i]) idx = i; // 后赋值覆盖 → 高位优先  
        end  
        assign valid = |req;  
    endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 默认赋值**
always 开头先给 idx 赋默认值，否则推断出锁存器
- 2 casez 而非 casex**
casex 会把输入中的 X 当无关项，掩盖仿真问题
- 3 结构检查**
循环描述可能综合为线性链；大 N 时要求 AI 生成树形
- 4 穷举验证**
N = 8 只有 256 种输入，可全部与参考模型比对

6.4 比较器 – 三种典型实现

- 相等比较用 XNOR + AND 树；大小比较可复用加法器，或用专门的树形结构

相等比较器

$$a_i \odot b_i \text{ (XNOR)} \times N$$

AND 归约树

EQ

- 深度 $\log_2 N$ 级
- 只判断相等，面积最小

减法型比较器

$$A + \neg B + 1$$

加法器进位 cout

$$\text{cout} = 1 \Leftrightarrow A \geq B$$

- 复用 ALU 加法器，几乎零额外面积
- 延迟 = 加法器进位延迟

树形比较器

每位 (g_i, e_i)


(G, E) 逐级合并

GT / EQ / LT

- $g_i = a_i \neg b_i$, $e_i = a_i \odot b_i$
- 深度 $O(\log N)$, 面积 $O(N)$

6.5 树形比较器——结构与有符号处理

- (G, E) 合并运算满足结合律，与前缀加法器的 (G, P) 同构

 

$$(G, E) = (G_H + E_H \cdot G_L, E_H \cdot E_L)$$

$$A > B \Leftrightarrow G = 1; A = B \Leftrightarrow E = 1; A < B \Leftrightarrow \neg G \cdot \neg E$$

- 与前缀加法器 (G, P) 同构 $\rightarrow$ 可复用前缀网络与AI前缀图搜索成果
- 有符号比较：两数最高位取反后按无符号比较（补码 $\rightarrow$ 偏移码）
- 深度 $\log_2 N$ ，面积 $O(N)$ ，适合宽位宽比较

叶节点 $g_i = a_i \neg b_i$, $e_i = a_i \odot b_i$; 每个黑点做一次 (G, E) 合并，高位在左

6.6 AI辅助：比较器生成与数据通路共享

- 行为级描述交给综合器；AI 负责补齐有符号语义并发现可共享的硬件

提示词 Prompt

生成同时支持有符号/无符号的 32 位比较器，输出 lt / eq / gt，要求用最高位取反技巧处理有符号数

LLM 生成的 Verilog

```
module cmp #(parameter N = 32) (  
    input  [N-1:0] a, b,  
    input      sgn,          // 1: 有符号比较  
    output      lt, eq, gt);  
    // 有符号: 最高位取反, 转换为无符号比较  
    wire [N-1:0] ax = {a[N-1] ^ sgn, a[N-2:0]};  
    wire [N-1:0] bx = {b[N-1] ^ sgn, b[N-2:0]};  
    assign eq = (a == b);  
    assign gt = (ax > bx);  
    assign lt = ~eq & ~gt;  
endmodule
```

AI 输出检查清单

- 1 有符号边界**
- 2^{N-1} 与 $2^{N-1}-1$ 互比，以及相等的负数
- 2 结构控制**
行为级 > 由综合器选结构；需要 log 深度时要求 AI 写树形
- 3 资源共享**
AI 分析数据通路，让比较与减法共用同一个加法器
- 4 验证**
随机 + 边界用例，并与 \$signed 参考模型形式等价

总结：组合逻辑分类与 AI 辅助要点



• 结构决定 PPA 上限，AI 在“生成—验证—优化”三个环节提升效率

类别	典型结构	延迟	面积	AI 辅助重点
静态 CMOS 门	NAND / NOR / AOI / OAI	逻辑努力模型	晶体管数	等价检查、尺寸建议
Ripple-Carry	全加器级联	$O(N)$	$O(N)$	参数化生成、最坏向量
Carry-Select	双路预计算 + MUX	$O(\sqrt{N})$	$\approx 2 \times \text{RCA}$	分块方案
Carry-Lookahead	分组 (G, P) + LCU	$O(\log^2 N)$	$O(N)$	扇入约束下的展开
PGK / 前缀	预处理-前缀-后处理	$O(\log N)$	由前缀图决定	前缀图 RL 搜索
Kogge-Stone	跨度倍增，扇出 2	$\log_2 N$ 级	$N \cdot \log_2 N$ 单元	布线感知的稀疏化
Sklansky	分治，高扇出	$\log_2 N$ 级	$(N/2) \cdot \log_2 N$	尺寸与布线优化
阵列乘法器	AND 阵列 + 加法阵列	$O(N^2)$	$O(N^2)$	穷举 / 形式验证
Booth 乘法器	Radix-4 重编码	部分积减半	编码器开销	符号与 +1 纠错
Wallace 树	3:2 / 4:2 压缩树	$O(\log N)$	$O(N^2)$	压缩树 RL 优化
移位寄存器	对数 / 漏斗	$\log_2 N$ 级	$N \cdot \log_2 N$ MUX	统一漏斗模板
扁平化译码器	预译码、树形优先编码	$O(\log N)$	$O(N) / O(2^n)$	无状态器、树形化
比较器	相等 / 减法 / 树形	$O(\log N)$	$O(N)$	符号与边界、资源共享