



北京大学  
PEKING UNIVERSITY

# 人工智能的硬件基石

## 从物理器件到计算架构

第二讲：新兴技术简介、半导体晶体管基本原理

主讲：陶耀宇

2026年春季

## 注意事项

- 课程作业情况

- 作业将在下周一，3月底-4月中旬、4月中旬-5月初、5月中旬-6月初

2-3周完成时间

- 第1次lab时间：4月10日-5月10日
- 第2次lab时间：5月10日-6月15日





主讲：陶耀宇

### • 课程作业情况

- CLAB平台：请各位选课同学在第2-3周，**使用学号登陆CLab平台**，并同意用户协议以激活账号
- 激活账号是后续lab能够进行的必要条件，请务必完成！
- Clab网址：[clab.pku.edu.cn](http://clab.pku.edu.cn)
- **Clab问题请联系助教李中源、罗子翔同学**
 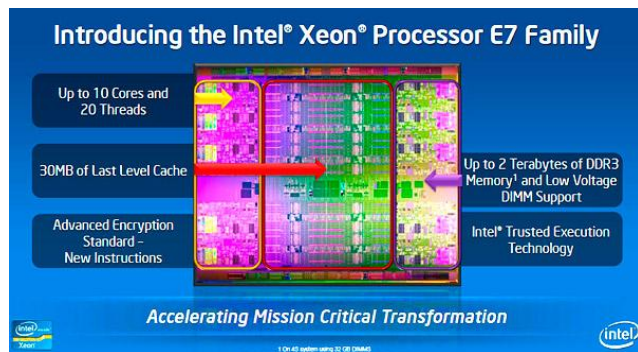  
# 中国的“卡脖子”领域之计算架构：高性能处理器芯片

- 我国在高性能计算芯片CPU、GPU、FPGA的指令集与架构设计领域目前落后较多



高性能CPU遭美国出口管制禁运

高性能GPU遭美国出口管制禁运

高性能可编程逻辑FPGA与美国主流厂商



国产龙芯3C5000目前已可商用，但性能与至强系列仍有显著差异

国产GPU尚处于初级阶段

国产GPU包括摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、天数智芯、景嘉微等，与英伟达差距很大

Altera、Xilinx差距明显

国产FPGA包括紫光同创、安路科技、复旦微等，在并行规模、功能灵活性上急需进步



# 目录

CONTENTS



01. 智能芯片概述与课程简介
02. 智能芯片产业国内外现状
03. 新兴技术与前沿发展趋势





# 融合新器件、新架构、新计算是后摩尔时代体系结构的发展趋势

- 融合新器件、新架构、新计算是突破后摩尔时代大算力、高效能瓶颈的重大关键技术领域




# 代表性智能芯片新兴技术—新器件：高密度的逻辑器件

## 未来三维堆叠式晶体管与碳管器件

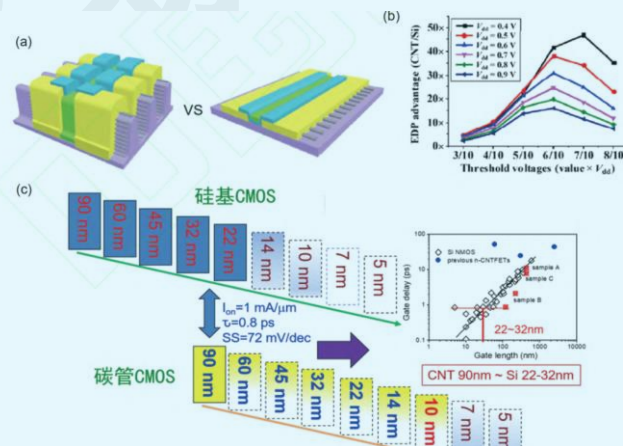  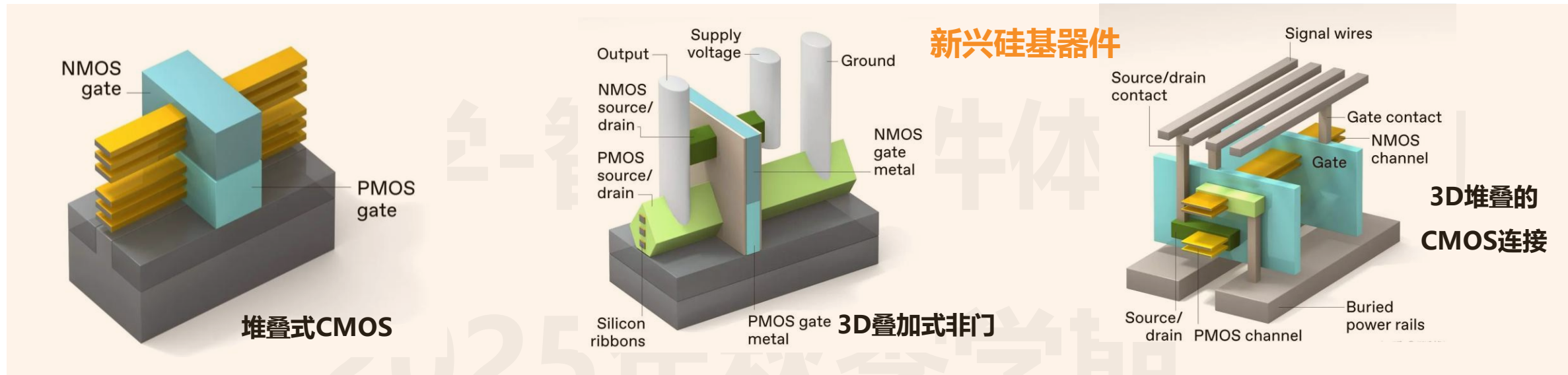


# 代表性智能芯片新兴技术—新器件：存储-计算融合器件

## 未来存储器介质材料的创新

 

 
**DRAM**

**优点：工艺成熟、密度高**  
**缺点：速度低、刷新、只近存**  
**非易失性：否**  
**适合场景：冯氏架构过渡**



 
**SRAM**

**优点：工艺成熟、IP化应用**  
**缺点：能效低、密度低**  
**非易失性：否**  
**适合场景：端侧、边缘中小算力**



 **SSD/Nand Flash**


**优点：工艺成熟、容量大、成本低**  
**缺点：速度低、只能近存**  
**非易失性：是**  
**适合场景：云端大容量**



**Nor Flash**


**优点：工艺成熟、密度高、成本低**  
**缺点：对PVT变化敏感、能效低**  
**非易失性：是**  
**适合场景：端侧、边缘低成本**

## 新兴器件

 

 **磁器件 (MRAM)**

**优点：能效、速度、密度高**  
**缺点：与CMOS大规模集成难**  
**非易失性：是**  
**适合场景：端侧、边缘中小算力**









**忆阻器 (RRAM/PCM)**

**优点：算力、能效、密度高**  
**缺点：工艺爬坡成熟中**  
**非易失性：是**  
**适合场景：云边缘大算力**

# 代表性新兴技术 – 新器件：光器件与片上光互连技术


- 片上集成光电子通信系统有望突破信号传递延时的瓶颈，打破金属互连的物理上限

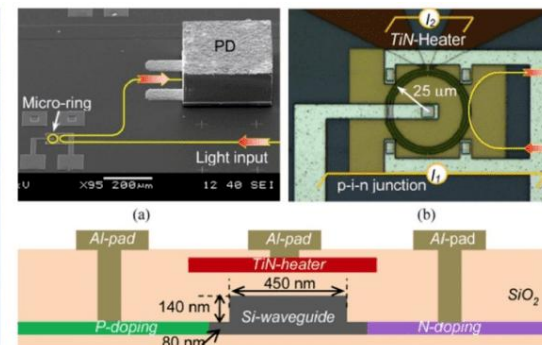   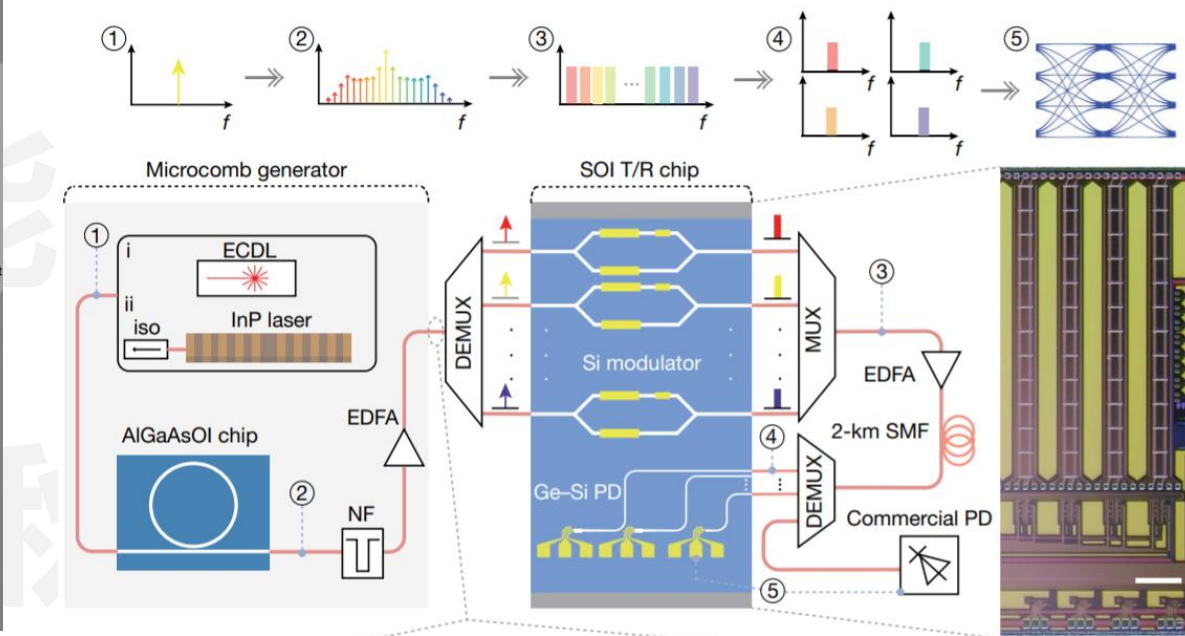 

# 代表性智能芯片新兴技术 – 新架构：存算一体

- 存算一体技术成为后摩尔时代打破算力瓶颈的重要路径

算力提升、能效提升 → 存算一体技术

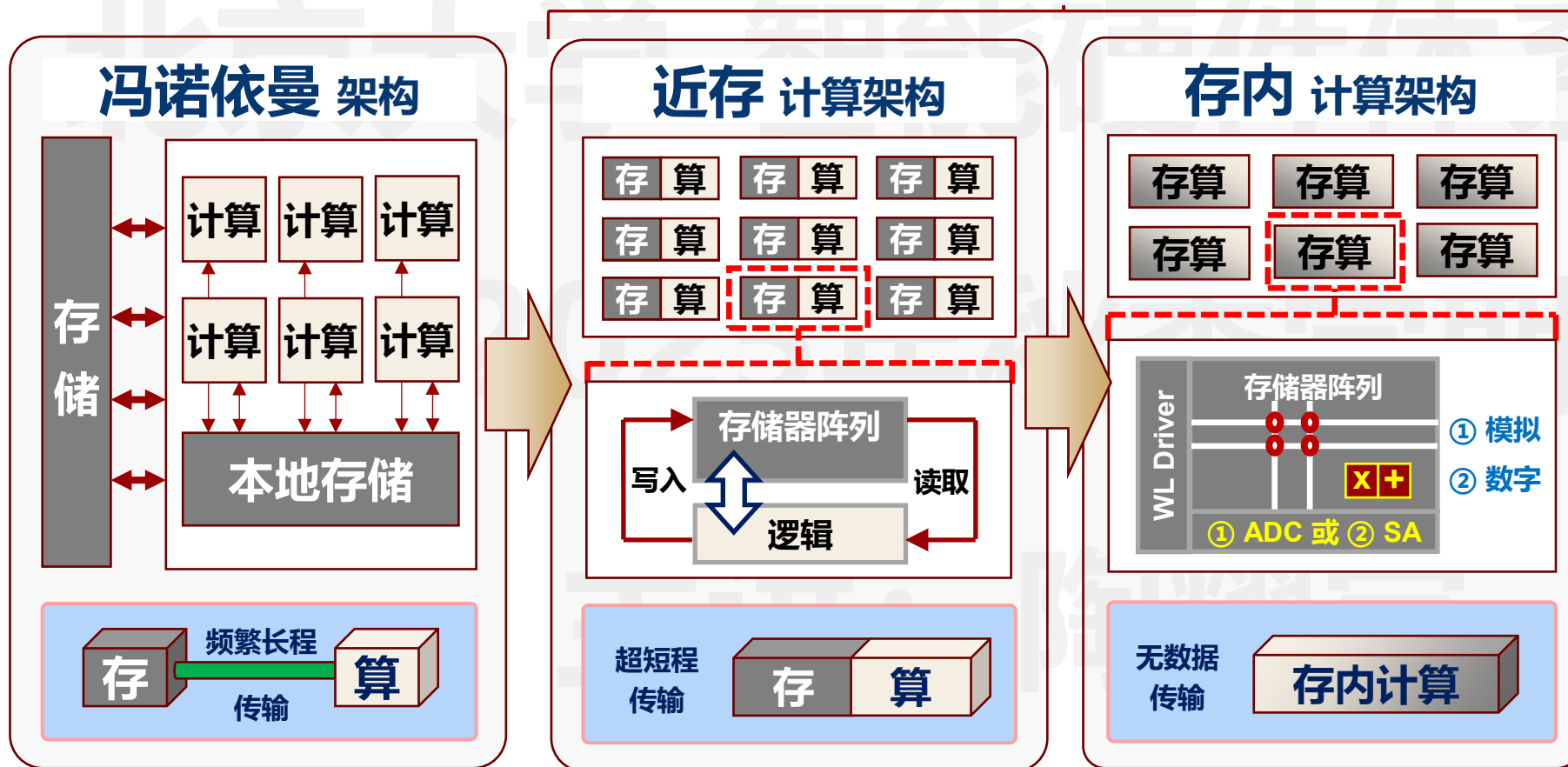


天然优势

-  大算力
-  低功耗
-  低延时

# 存算一体成为打破AI大模型推理算力极具潜力的技术路径

- 存算一体提供比GPU等冯氏芯片高多个数量级的并发度，有效支撑AI大模型推理

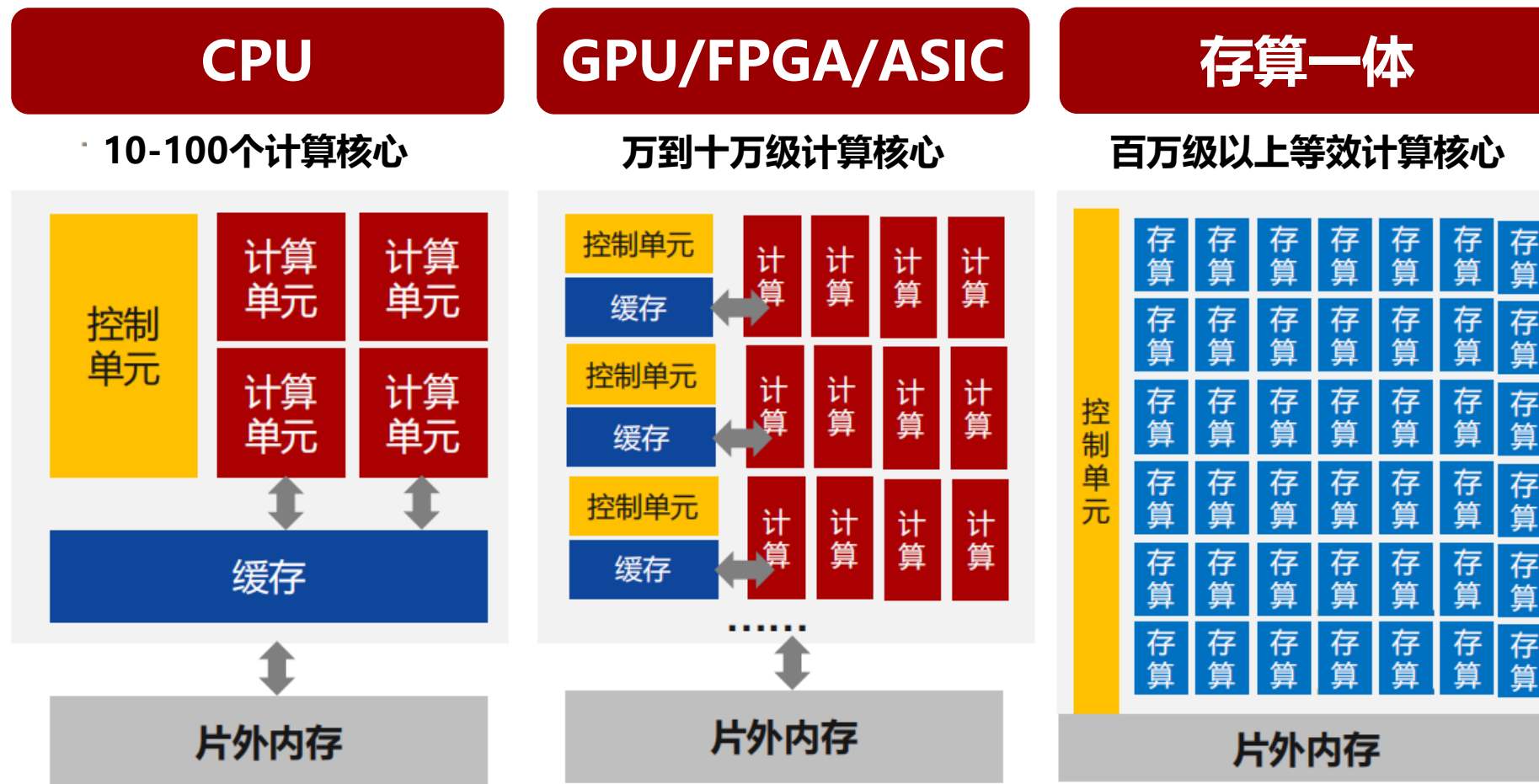


存算一体如何对AI大模型进行有效支持?

现有AI大模型推理基本上基于GPU/FPGA/ASIC等冯氏芯片

# 代表性智能芯片新兴技术 – 新架构：感存算一体

- 将传感、计算、存储融为一体，大幅降低系统功耗和计算延时，应用前景广阔

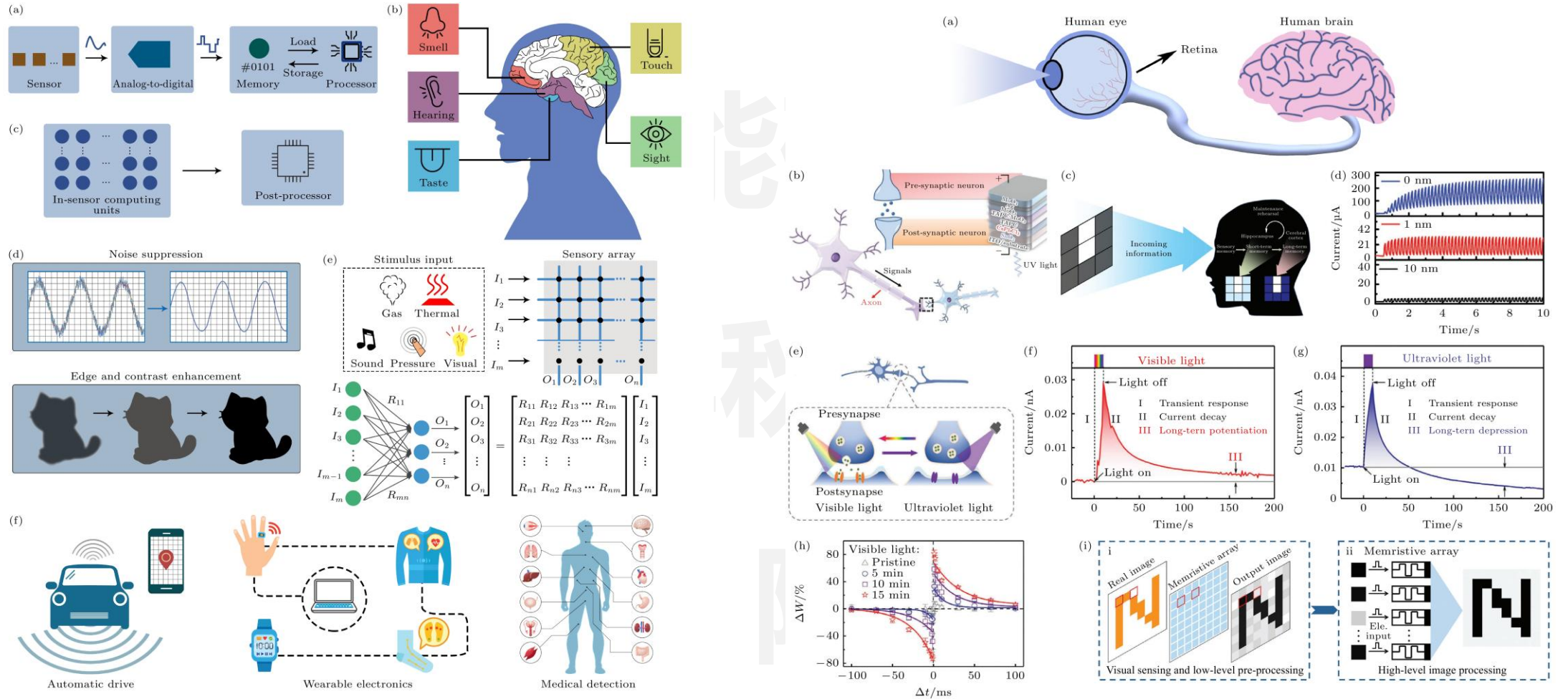


## 视觉感存算一体芯片与硬件系统

# 代表性智能芯片新兴技术 – 新架构：三维异质集成

- 协同先进封装技术，实现多种芯片方案相结合



## 先进三维集成芯片示例图

 

三维集成


多级存储器堆叠SoC

异构小芯粒封装

 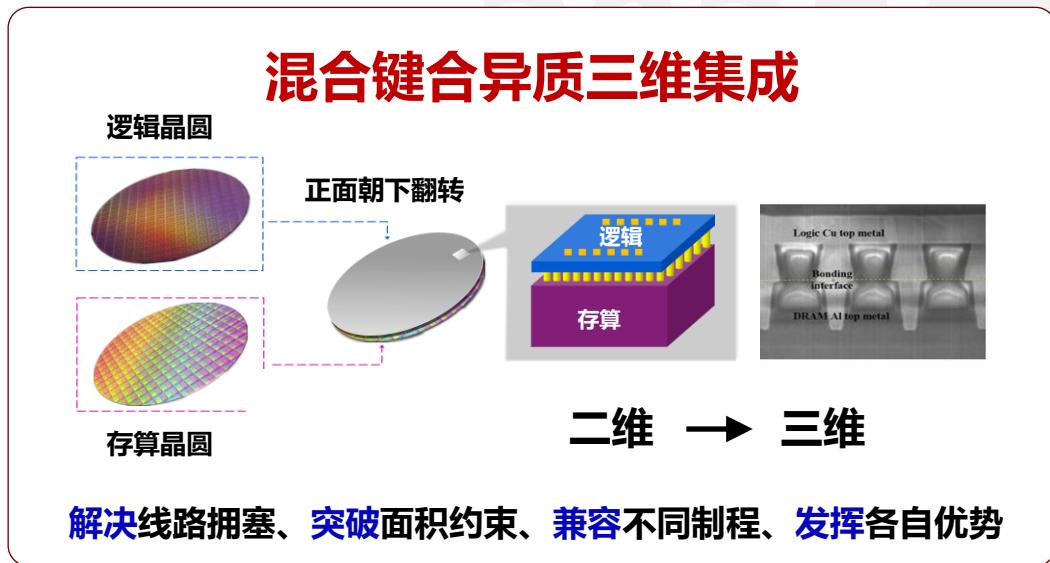

# 代表性智能芯片新兴技术 – 新计算：AI大模型

- 以AI大模型为代表的新一代人工智能系统对高性能AI芯片提出了新的要求

 

历史时期	算力需求	翻倍间隔
前深度学习时代 1952 – 2010	30 KOPS – 200 TOPS	21.3月
深度学习时代 2010 – 2022	700 TOPS – 2 EOPS	5.7月
大模型时代 2016 – 2022	1 ZOPS – 1 YOPS	9.9月

代表性AI大模型	参数量	算力需求
GPT-4	~1.5万亿个	~2.7 YOPS
GPT-3	~1746亿个	~314 ZOPS
GPT-3 Small	~1.25亿个	~224 EOPS



芯片性能成为支撑智能系统从量变产生质变的基石

# 当前AI大模型以Transformer为骨干网络 (以GPT为例)

- Decoder-Encoder层数、Token数量、掩码Mask尺寸、特征矩阵尺寸急剧增大


GPT - Generative Pre-trained Transformer

多层Encoder-Decoder组成的Transformer模型核心结构

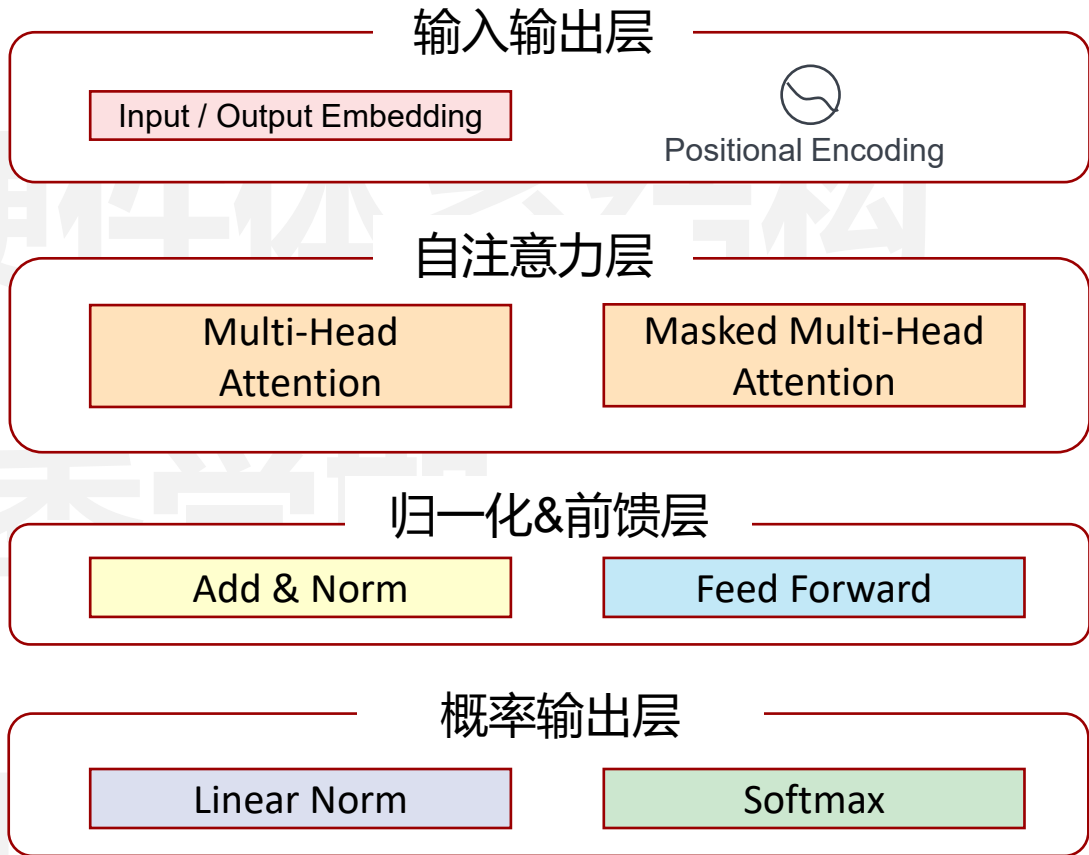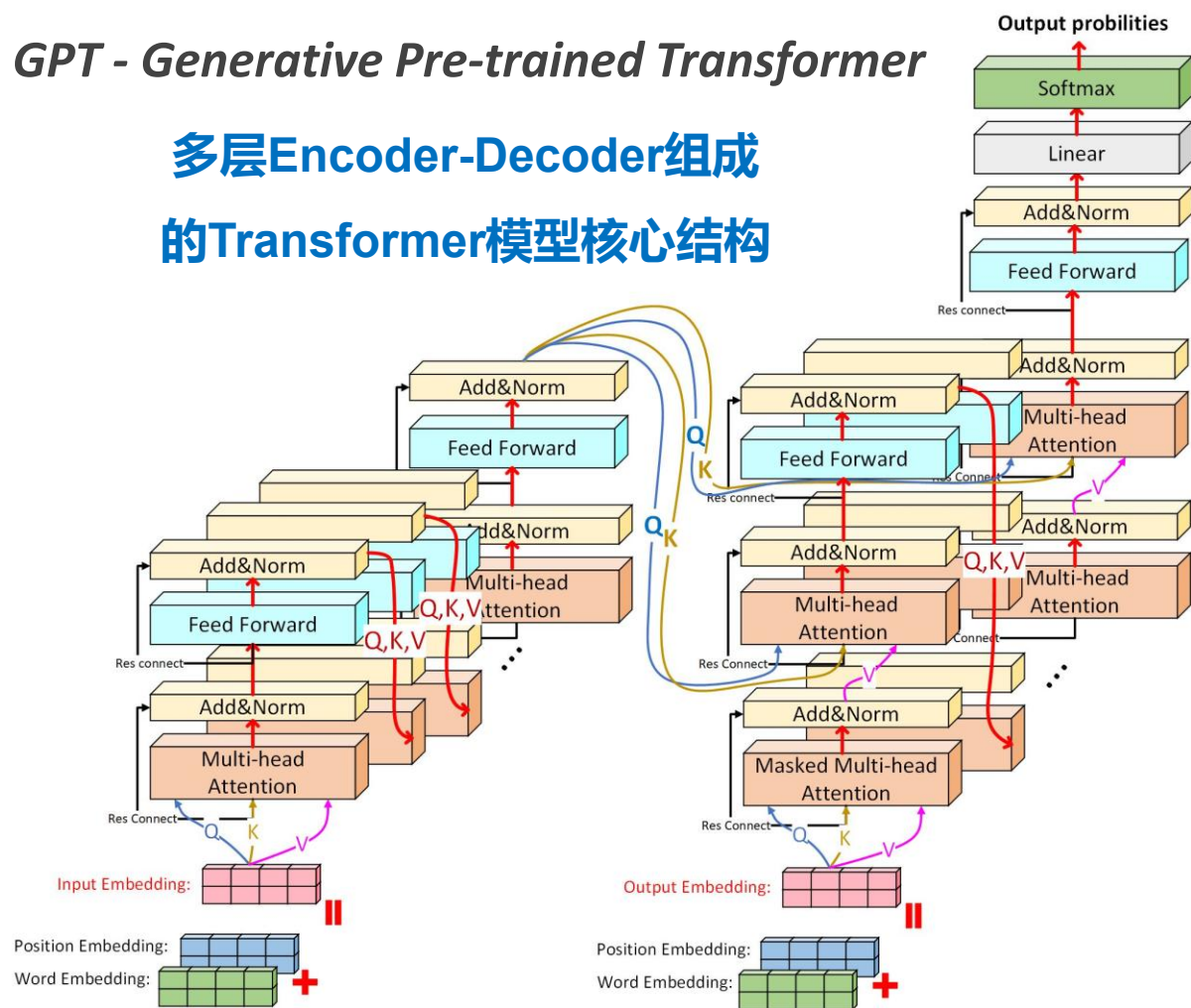


微软/OpenAI提出了LongNet, 将Transformer的Token数提高到了10亿级别, 并持续提升

- 面对复杂应用，单纯的硬件设计已经不足以支持性能需求，需要软硬件协同设计

 


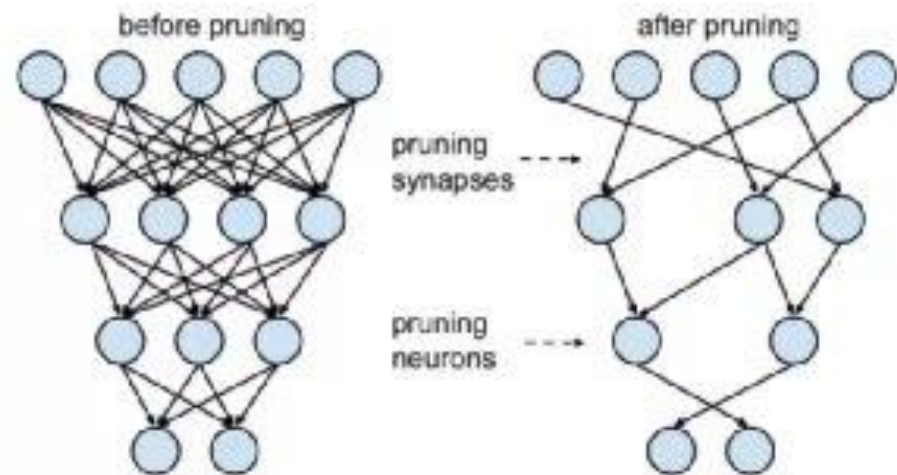**模型量化**：将高精度的权重量化为低精度的权重，以一定的精度损失为代价换取更小的存储和计算开销




**模型剪枝**：将神经网络中重要性较小的神经元和权重删除，减少计算量，加速神经网络推理

- 面对复杂应用，单纯的硬件设计已经不足以支持性能需求，需要软硬件协同设计

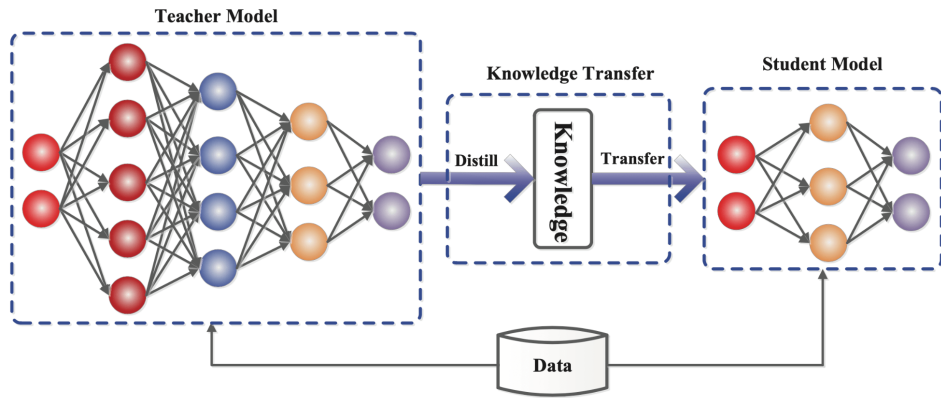


 **知识蒸馏**：将规模较大的模型作为 teacher model 训练一个较小的 student model，在尽可能保证性能的情况下减小模型规模



**低秩分解**：将大规模权重分解为两个小规模权重矩阵相乘（SVD），减小矩阵向量乘的计算量

## • 编译层面优化

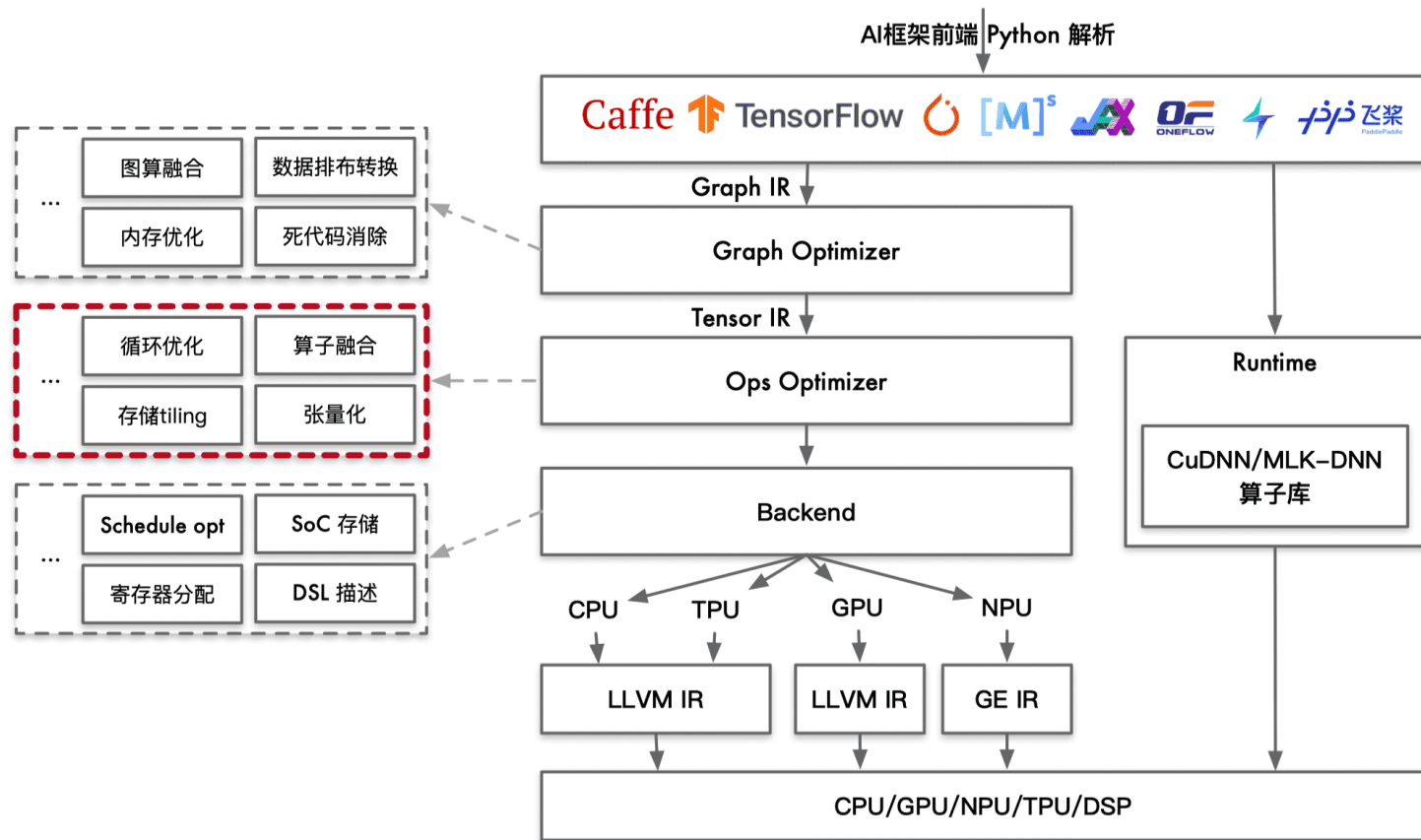

本系结构

在程序编译过程中

对算子、存储tiling


和寄存器分配等等

方面进行优化


# 代表性新兴技术 – 新计算：脑机接口芯片与系统

- 为脑机接口服务的芯片与系统将在未来数十年成为人类发展的方向之一

## 脑机数据采集工具的发展

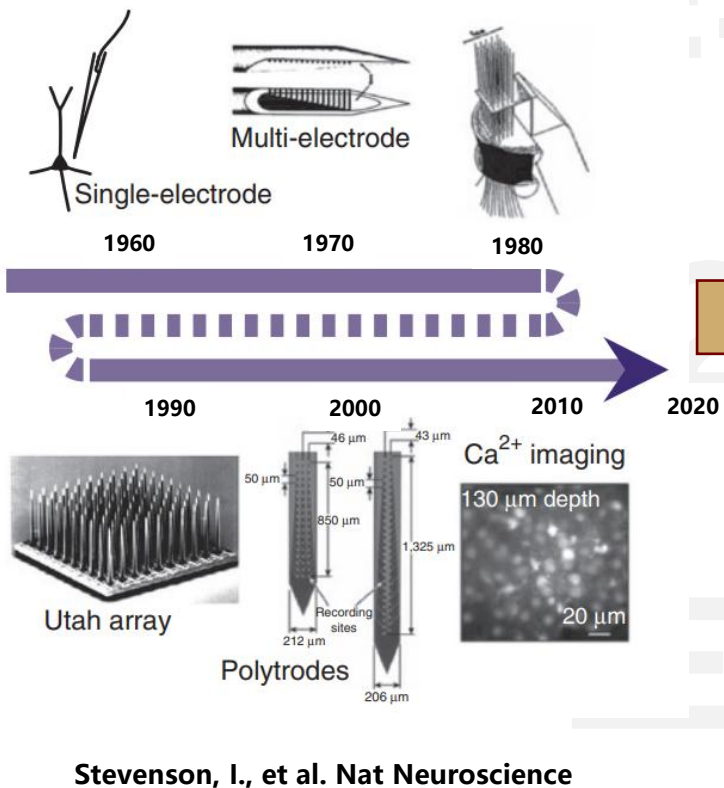

## 脑机数据量的“摩尔定律”

 


### 脑机打字




### 脑控无人机




### 脑控座椅

 

### 脑机癫痫监测

 

## 脑控机械臂

 


# 代表性新兴技术 – 新方法：AI设计AI芯片

- 设计AI芯片架构 -> 利用AI设计AI芯片架构



参数化硬件单元库

针对某类任务的最优芯片设计

 

RL、大模型等方式


设计AI芯片的  
AI模型

  

# 代表性新兴技术 – 新方法: AI设计AI芯片

- 设计AI芯片架构 -> 利用AI设计AI芯片架构
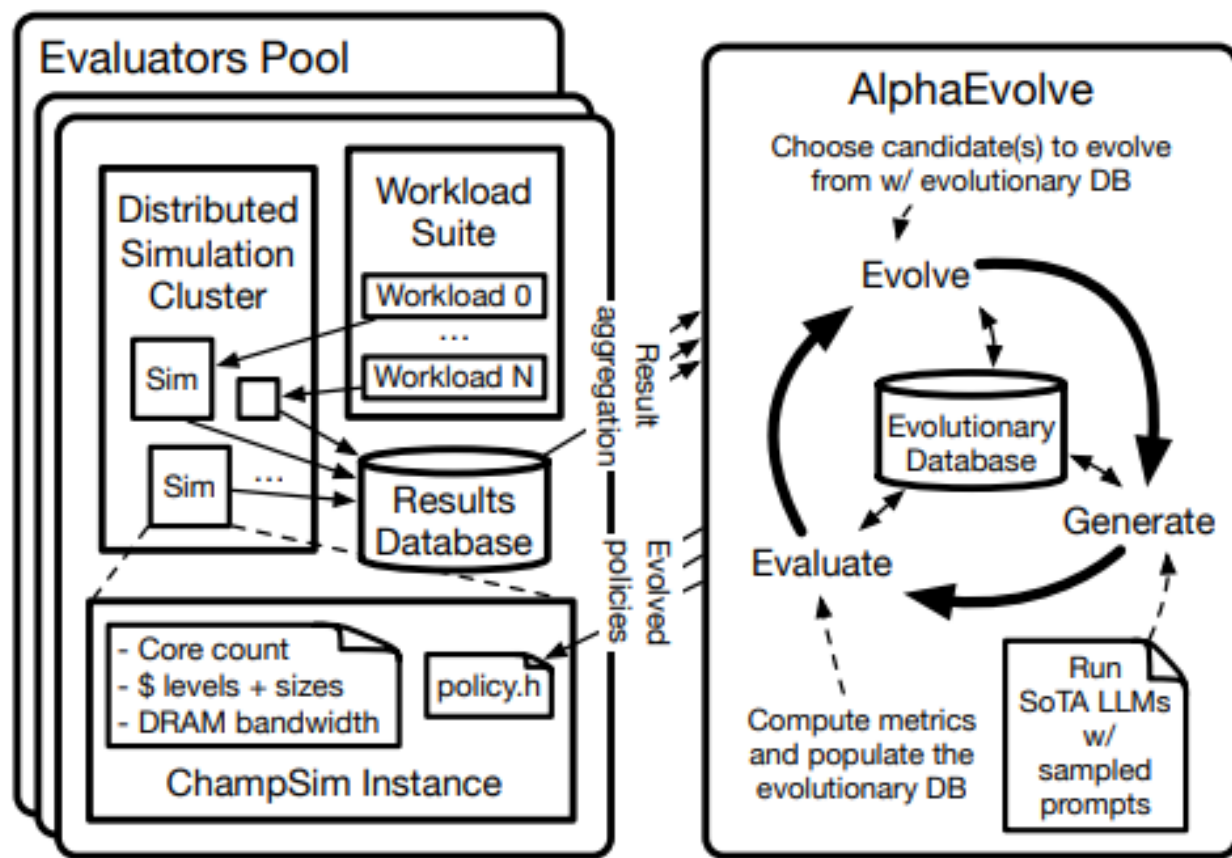
## ArchAgent 2026: Agentic AI-driven Computer Architecture



- ArchAgent (基于AI的芯片架构设计系统) 的高层系统架构图
- 在此示例中, 新颖的**缓存替换策略候选方案**由 AlphaEvolve 在 ChampSim (一款流行的基于 trace 的微架构模拟器) 中自动设计与实现
- ChampSim 会被编译并运行指定的工作负载集 (例如 SPEC), 以根据目标指标 (例如 IPC) 来评估新策略。这一过程将迭代进行, **ArchAgent 会不断提出并评估该策略中的新逻辑/机制**

# 目录


CONTENTS



01. CMOS晶体管与静态逻辑
02. 电路延迟分析与逻辑功效
03. 动态逻辑电路与时序电路
04. 复杂计算单元与线路分析

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石



- 本课程从MOSFET开始，从基础微电子器件出发

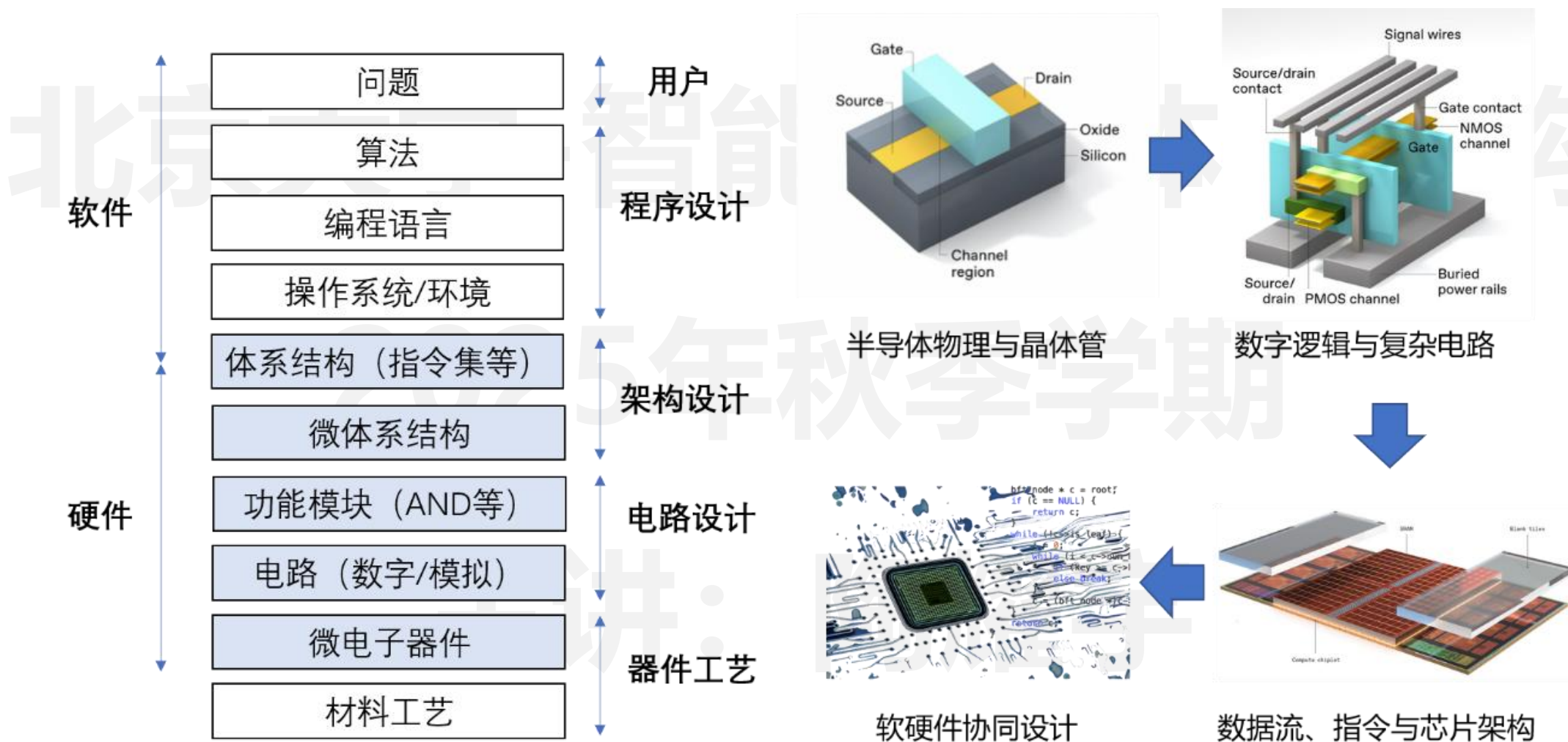

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石




## • N型与P型半导体的概念

n型半导体

  


电子处于“多余”状态。  
半导体内富含自由电子。  
外加电压后电子就会被吸向+极  
半导体变为导电的状态

p型半导体

   

没有电子的“空位”状态  
这种空位叫空穴，也就是说空  
穴中无实体，也叫虚拟粒子


## • PN结的概念 – 导通状态

 

- 对PN结外加电压使P为正极，空穴和电子都向结面移动  
当空穴与电子在结面 (Junction) 相遇时，电子飞入空穴，两者抵消
- 相应的新电子从电源补充流入n层，同时电子从p层流出而产生新的空穴，如此反复，电流不断通过

## • PN结的概念 – 断开状态


形成depletion region (耗尽层)

 

- 对PN结外加电压使N为正极。
- **空穴和电子向相互远离的方向移动**，因此不会在结面相遇，电流无法通过
- **在结面附近会形成既无空穴又无电子存在的区域，叫做耗尽层**，它会产生耐压。
- 从上述可知pn结**具有整流作用**

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石
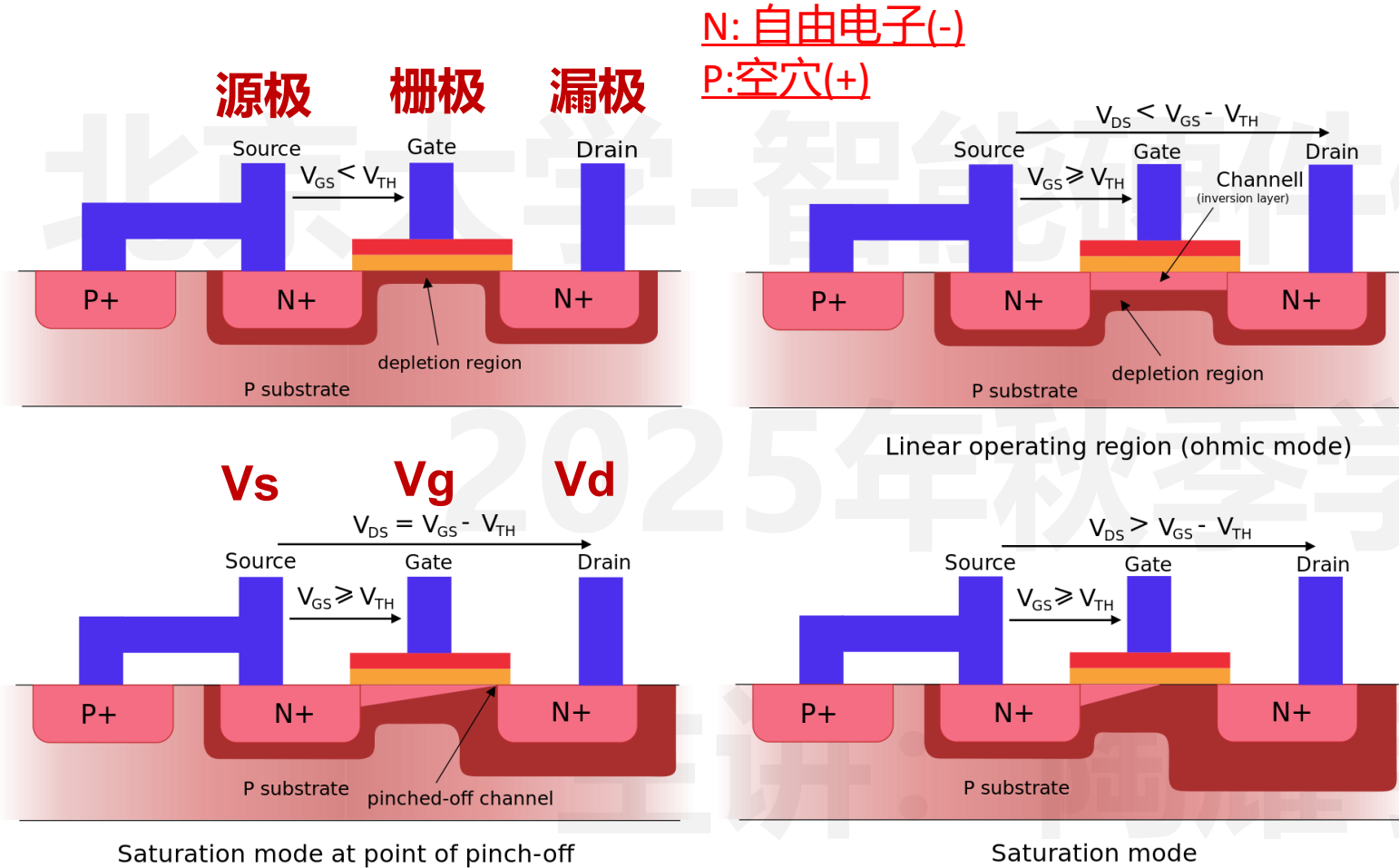
## • MOSFET结的概念 – 栅极(gate)、漏极(drain)和源极(source)




- 当栅极-源极间的电压 $V_{GS} < V_{TH}$ 时，N接了电源正极无论漏极-源极间的电压 $V_{DS}$ 为多少，**因为PN结的单向导通性**，不会有电流从漏极流向源极

- 当 $V_{GS}$ 超过阈值电压 $V_{th}$ 后，**会形成一个横跨二氧化硅层的电场**，在这种电场的作用下， **$SiO_2$ 层和P区交界处附近的电子会被吸引至 $SiO_2$ 侧**，在 $SiO_2$ 侧形成一个局部电子浓度相对较高的带状区域(沿着 $SiO_2$ 表面)，即**N型导电沟道(depeletion)**

- 从N半导体电子被“吸引”向哪一侧理解上述工作区间
 
# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

- MOSFET有三个工作区间：断开、线性（欧姆区间）、饱和（电压不随电流线性增加）




**区间3** 核心:  $V_d$ 过大 **Vth: MOSFET的阈值电压与工艺相关**

- 断开区间:  $V_{gs} < V_{th}$
- 线性区间:  $V_{ds} < V_{gs} - V_{th}$
- 饱和区间:  $V_{ds} > V_{gs} - V_{th}$

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石


## • MOSFET的制造过程总结

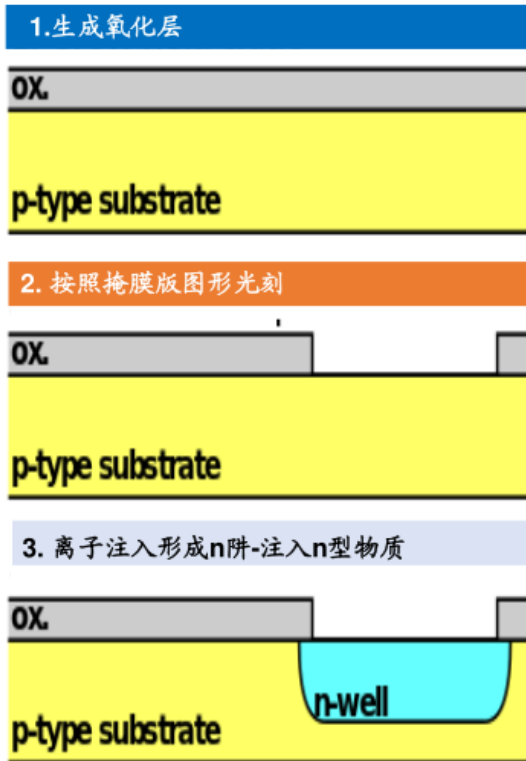

### 1、制造N型半导体区域

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • MOSFET的制造过程总结

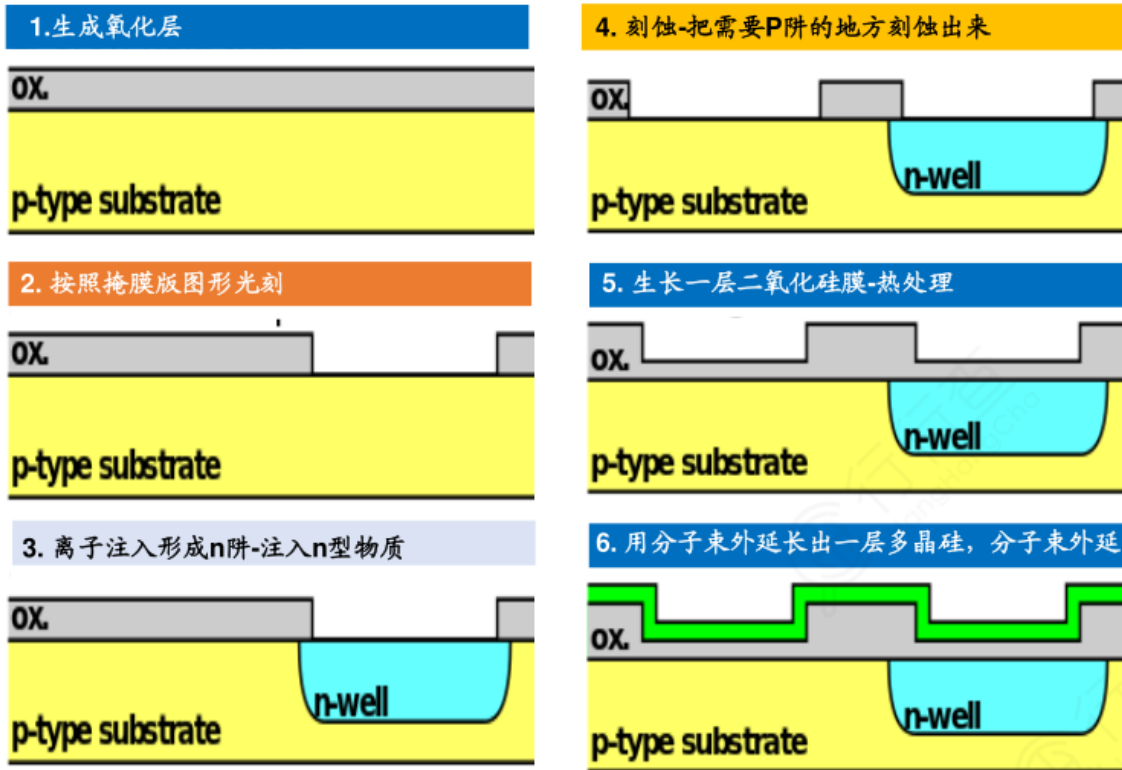


### 1、制造N型半导体区域

### 2、形成晶体管基本结构

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • MOSFET的制造过程总结

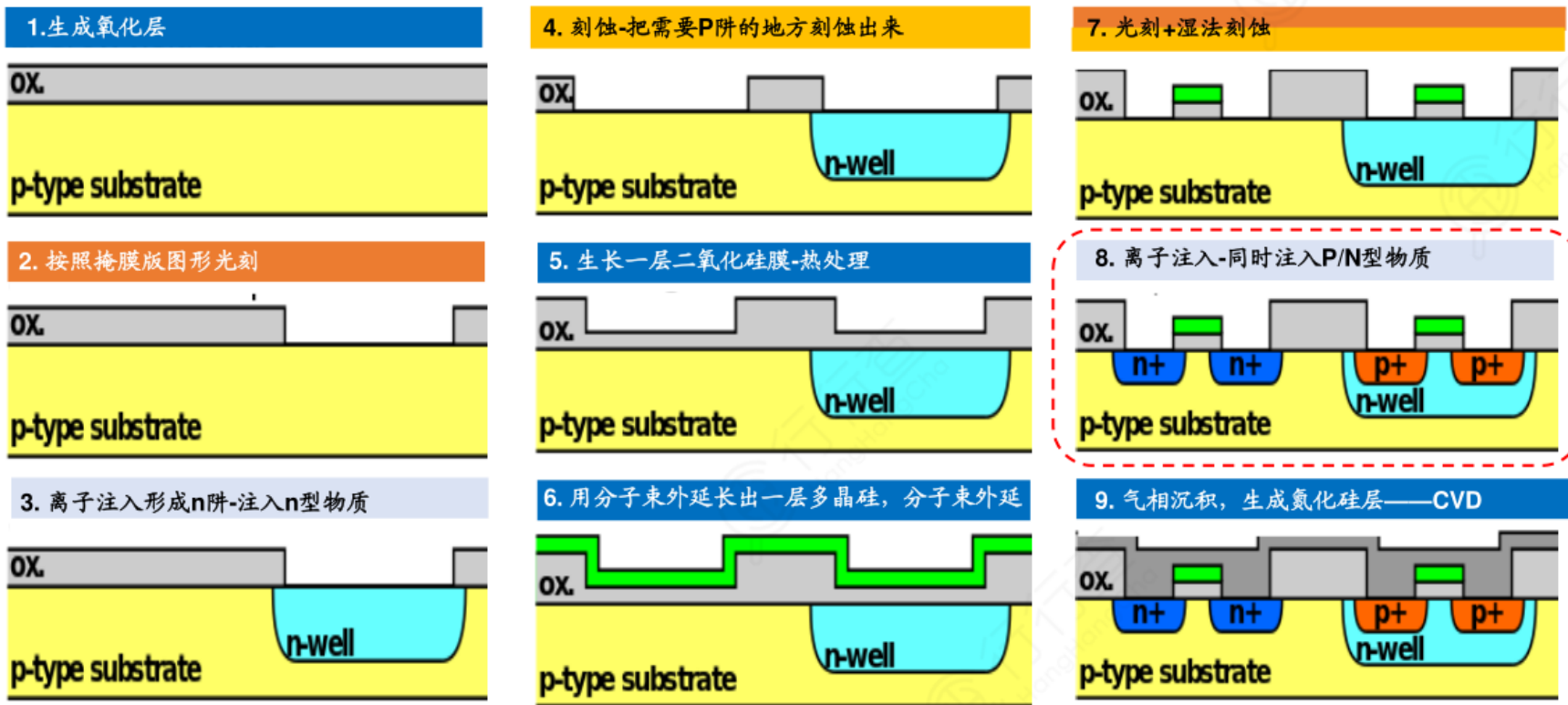


1、制造N型半导体区域

2、形成晶体管基本结构

3、形成晶体管完整结构

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • MOSFET的制造过程总结

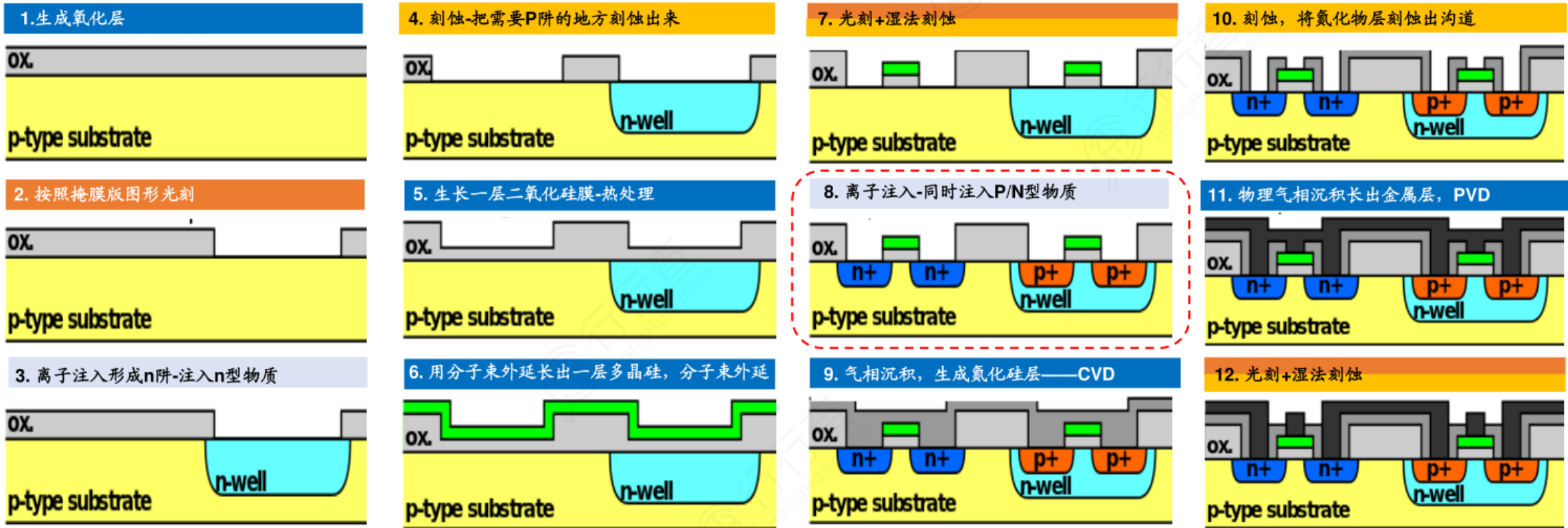

1、制造N型半导体区域



2、形成晶体管基本结构

3、形成晶体管完整结构

4、电极生长与连线

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • NMOS与PMOS

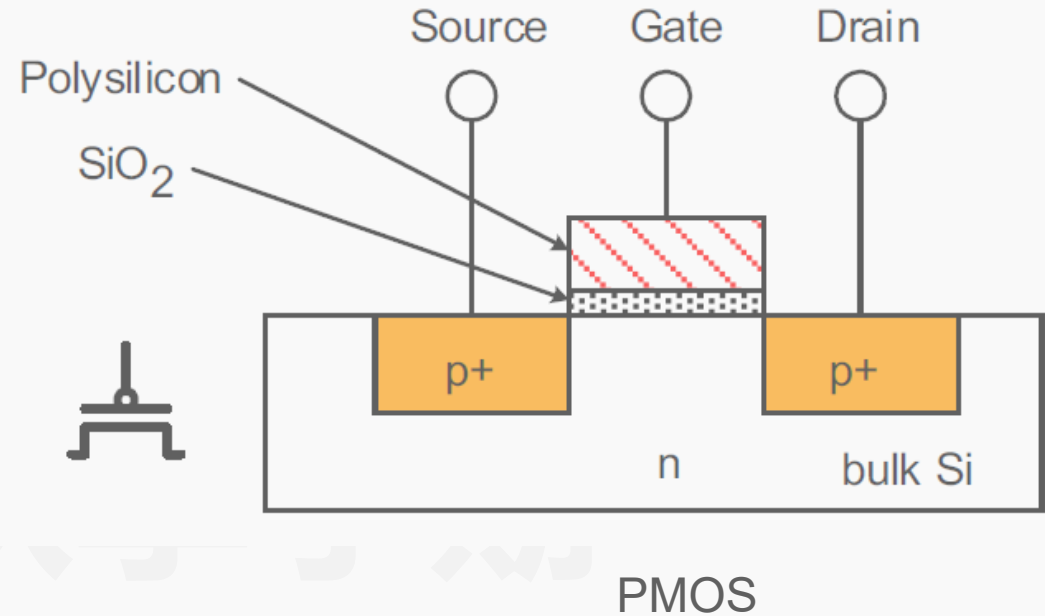
 


当栅极处于低电压：

- § 体端 (body) 接地，即低电压
- § 栅极 (gate) 下通道中不存在导电通路
- § 无电流流动，晶体管关闭

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • NMOS与PMOS

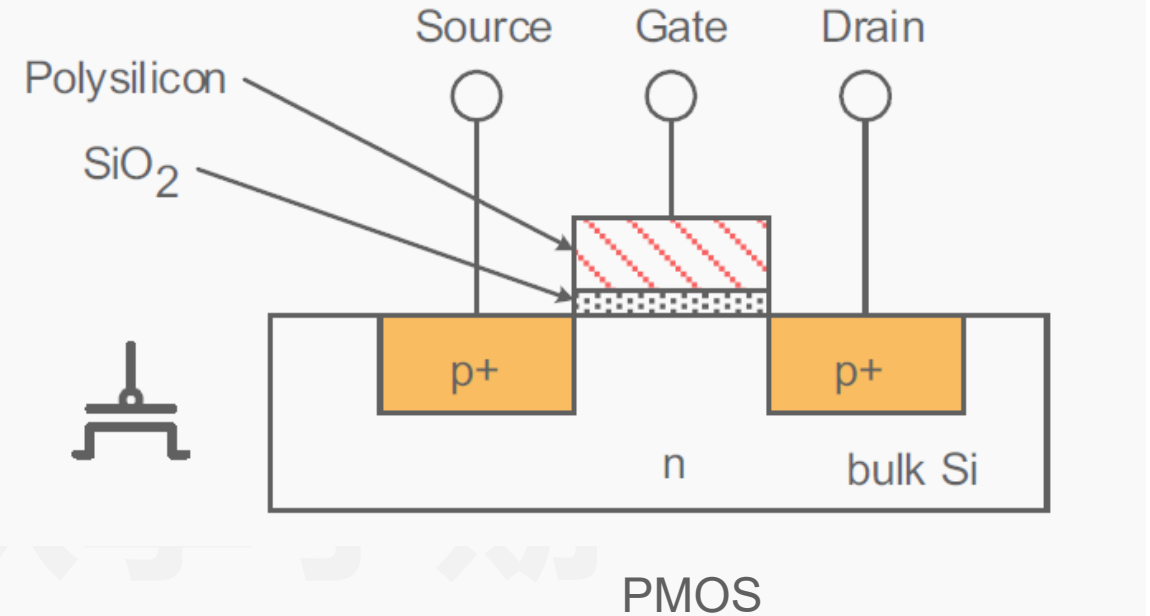
 


当栅极处于高电压:

- § MOS 电容栅极上有正电荷, 体端则有负电荷
- § 将栅极下的通道反转为 n 型
- § 现在电流通过通道流过 n 型硅, 晶体管导通

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

## • NMOS与PMOS

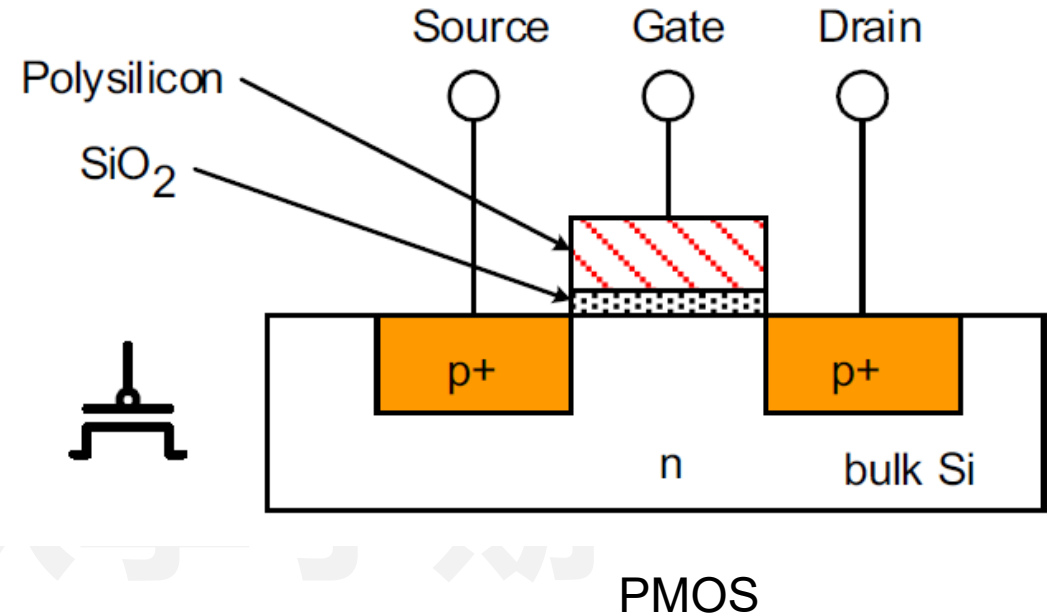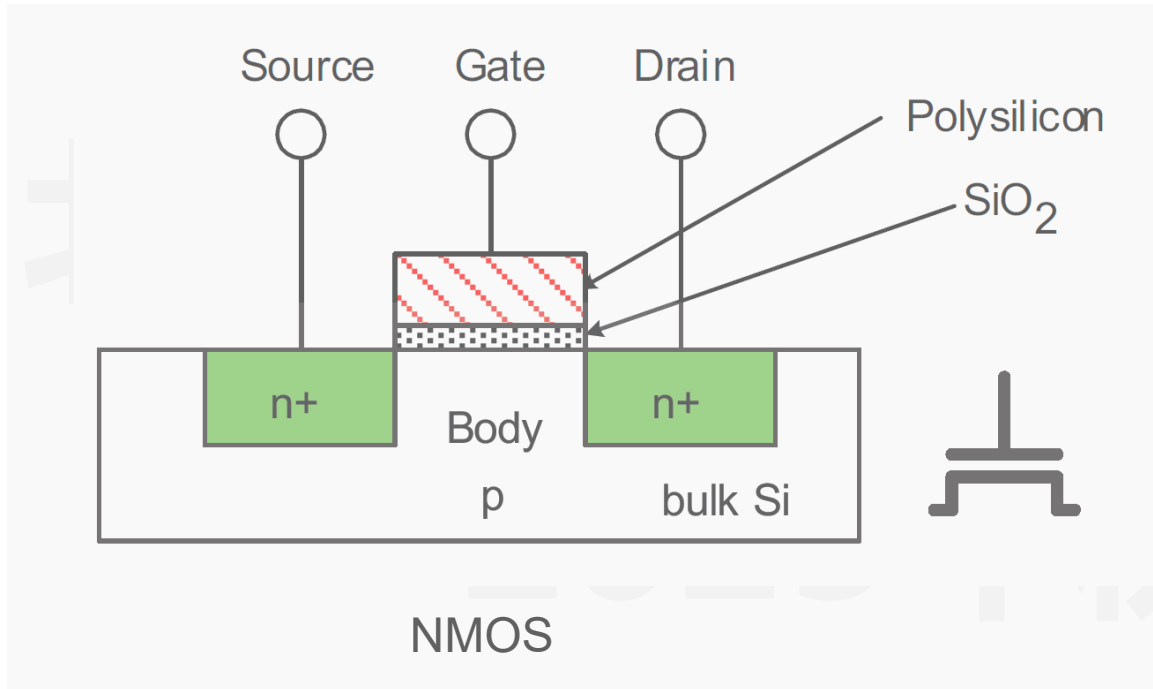

主讲：陶耀

类似NMOS，但掺杂和电压相反


§ 体端与高电平相连 (VDD)

§ 栅极低电平：晶体管导通


§ 栅极高电平：晶体管关闭

# MOSFET作为开关的行为级模型

- NMOS、PMOS和简单反相器


 


NMOS





 


PMOS


$g = 0$

  

$g = 1$

     



$V_{in} = V_{DD}$

 


$V_{in} = 0$

# MOSFET晶体 – 现代芯片的基石


## • NMOS与PMOS的寄生电容

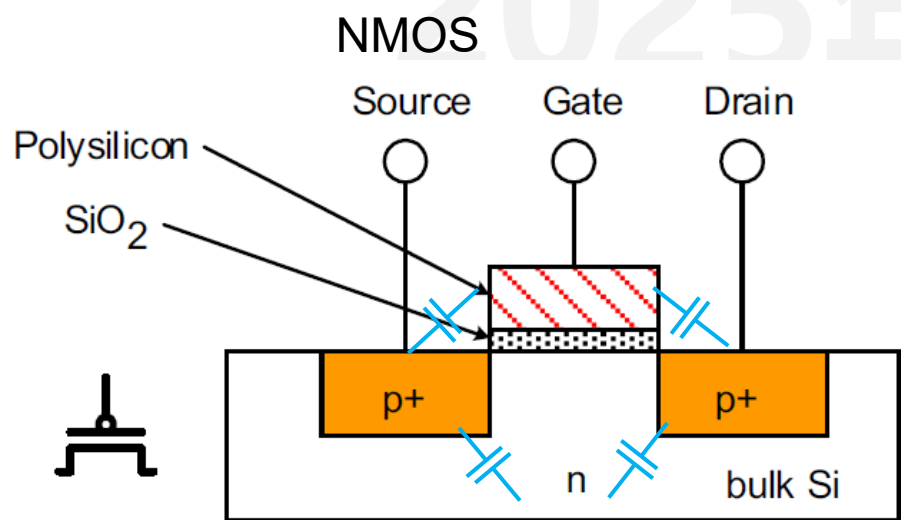 

PMOS

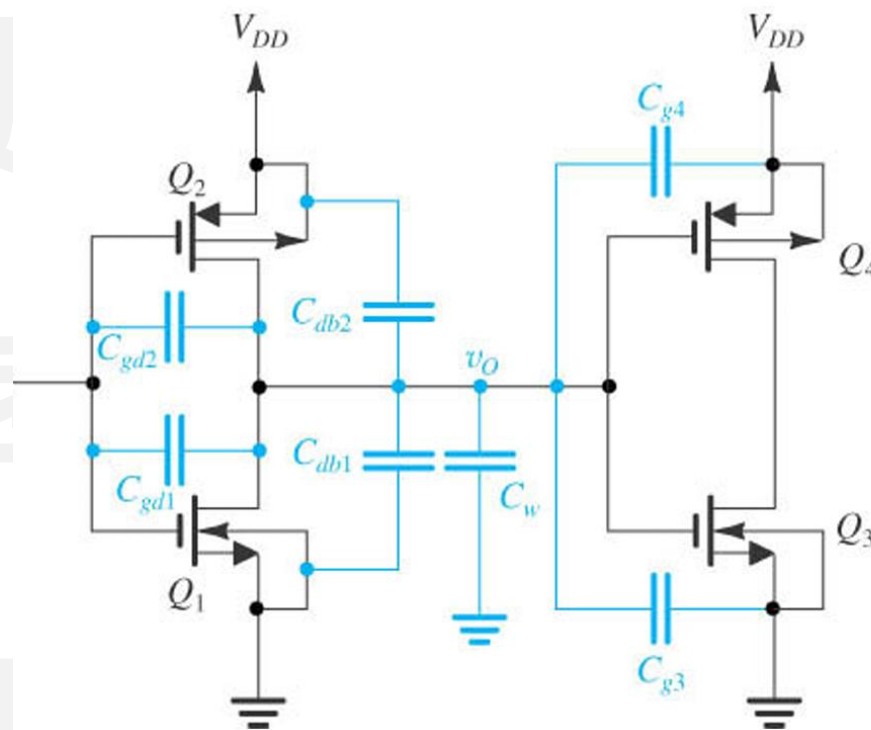

- NMOS、PMOS可以组成PDN和PUN

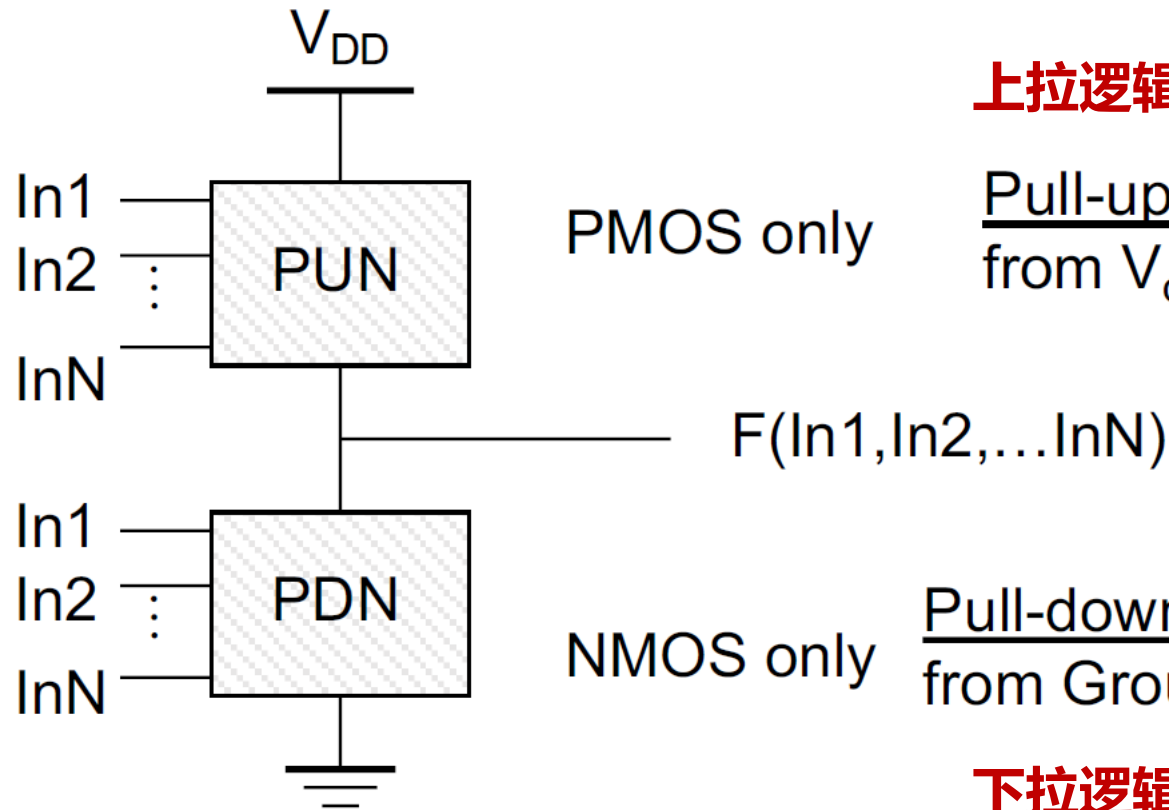

**上拉逻辑设计:**

Pull-up network: make a connection from  $V_{dd}$  to F when  $F(\text{In1}, \text{In2}, \dots) = 1$

Pull-down network: make a connection from Ground to F when  $F(\text{In1}, \text{In2}, \dots) = 0$


**下拉逻辑设计:**

**PUN and PDN are *dual* networks**

- 由PDN和PUN组成的NAND门电路

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input NAND gate

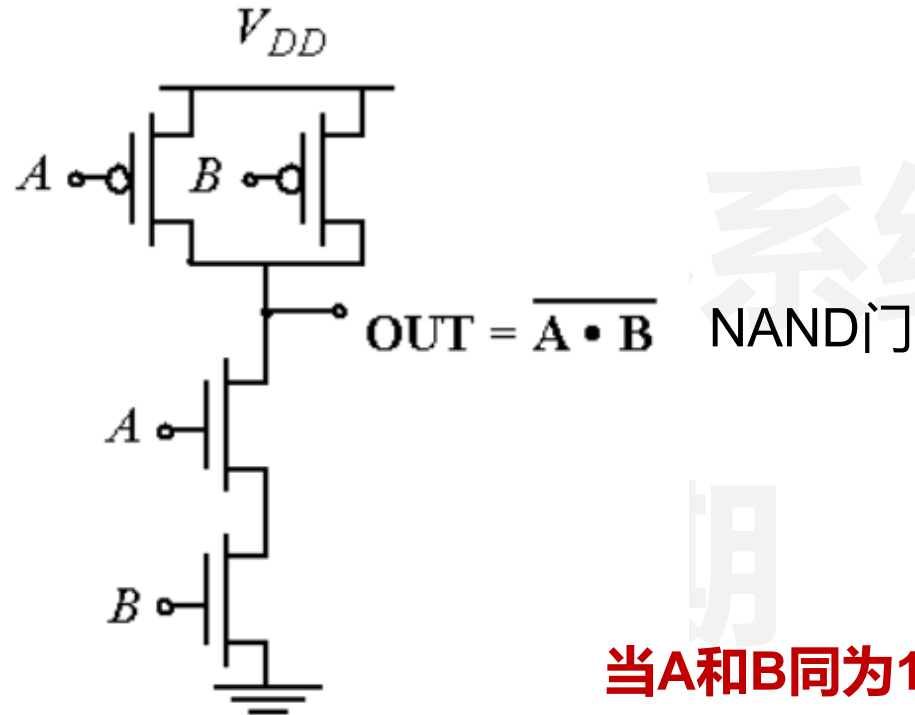

PDN: Connects OUT to ground when  $A \bullet B = 1$

PUN: Connects OUT to  $V_{dd}$  when  $\overline{A} + \overline{B} = 1$

So  $OUT =$  Complement of PDN function  
Also  $OUT =$  PUN function with each input inverted

当A和B同为1时，输出为0


当A和B有0时，输出为1

- 由PDN和PUN组成的复杂静态逻辑电路

$$F = \overline{D + (A(B + C))}$$

什么情况下F为0  $\rightarrow D + A(B + C) = 1$

北

 

忽略取非操作，直接构建PDN



Ex:  $D + X$ 意味着D与X并联

构建PDN的亚网络

在SN3内，B和C是并联的，

则在PUN中，他们串联


自下向上构建

  

构

## • 简单1bit加法器电路

■  $A[n-1:0] + B[n-1:0] = S[n-1:0]$

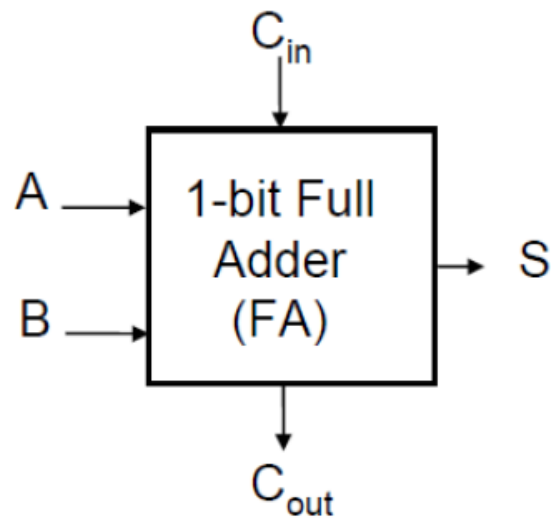

A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S	carry status
0	0	0	0	0	kill
0	0	1	0	1	kill
0	1	0	0	1	propagate
0	1	1	1	0	propagate
1	0	0	0	1	propagate
1	0	1	1	0	propagate
1	1	0	1	0	generate
1	1	1	1	1	generate


系结构

单比特加法器逻辑设计

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- $G = AB, K = \overline{A}\overline{B}, P = A \oplus B$
 
## • 简单1bit加法器电路

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



# 目录




CONTENTS



01. CMOS晶体管与静态逻辑
02. 电路延迟分析与逻辑功效
03. 动态逻辑电路与时序电路
04. 复杂计算单元与线路分析

# 什么是电路的延迟


- 以Inverter反相器为例

   

# 什么是电路的延迟

- 一阶RC延迟分析

## A First-Order RC Network

 

$$V_{out}(t) = (1 - e^{-t/\tau}) V_{DD} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$\tau = R \times C$$


$$e^{-t/\tau} = \frac{1}{2}$$

$$-t/\tau = -\ln 2$$

$$t_p = \ln(2)\tau = 0.69 R \times C \quad t = \ln(2)\tau$$


# 反相器延迟

- 利用一阶RC延迟分析方法

 

$$V_{in} = 0$$

(a) Low-to-high

 

$$V_{in} = V_{DD}$$

(b) High-to-low

$$t_{pHL} = f(R_N \times C_L)$$

$$t_{pHL} = 0.69 R_N \times C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 R_P \times C_L$$

- 利用一阶RC延迟分析方法

$$t_{pHL} = f(R_N \times C_L)$$

$$t_{pHL} = 0.69 R_N \times C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 R_P \times C_L$$

- 利用较小的电容 – 降低C

- 版图紧凑, 布局合理

- 保持较短走线&减少diffusion routing

- 增加晶体管尺寸 – 降低 R


- 避免self-loading出现, 否则会导致寄生电容增大

- 增加电源电压

- 同时会影响可靠性与功耗, 因而一般不采用

# 输入Pattern对延迟的影响

- 利用一阶RC延迟分析方法

 


## 电路延迟与输入的顺序有关!


- Ignore  $C_{int}$  for the moment!
- Low to high transition
  - both inputs go low
    - delay is  $0.69 R_p/2 C_L$
  - one input goes low
    - delay is  $0.69 R_p C_L$
- High to low transition
  - both inputs go high
    - delay is  $0.69 2R_n C_L$

# 利用Transistor Ordering提升逻辑速度

- 复杂的Transistor Ordering需要仿真工具支持

 

延迟由 $C_L$ 与 $C_1$ 放电时间决定

 


延迟由 $C_L$ 放电时间决定

## • 拓展多级的RC模型

- 导通晶体管看作电阻
- 电路网络建模为RC阶梯
- RC阶梯的Elmore延迟
- Apply to complex gates (i.e., stacks), also interconnect (later)



$$t_{pd} \approx \sum_{\text{nodes } i}^{0.69} R_{i\text{-to-source}} C_i$$
 
$$= 0.69 \left( R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2 + \dots + (R_1 + R_2 + \dots + R_N) C_N \right)$$



# 逻辑电路的Transistor Sizing

- 目标是将PDN和PUN的延迟进行匹配

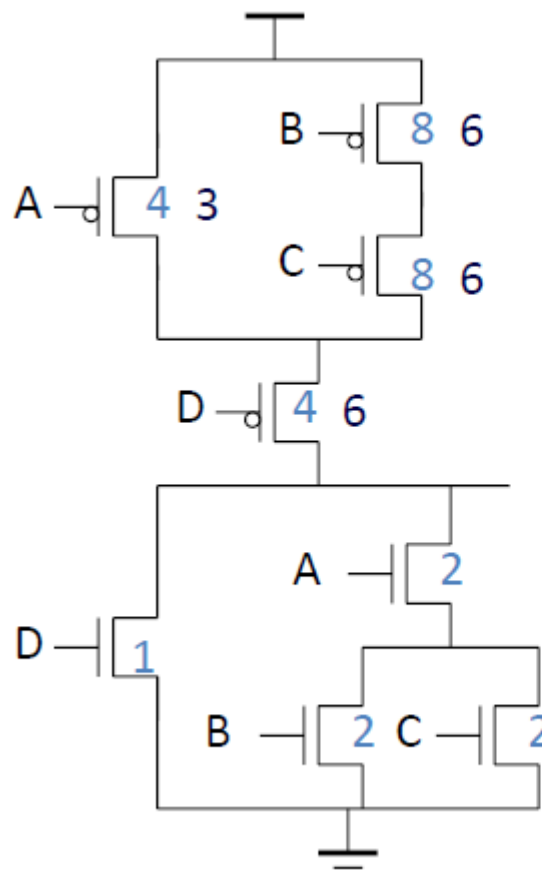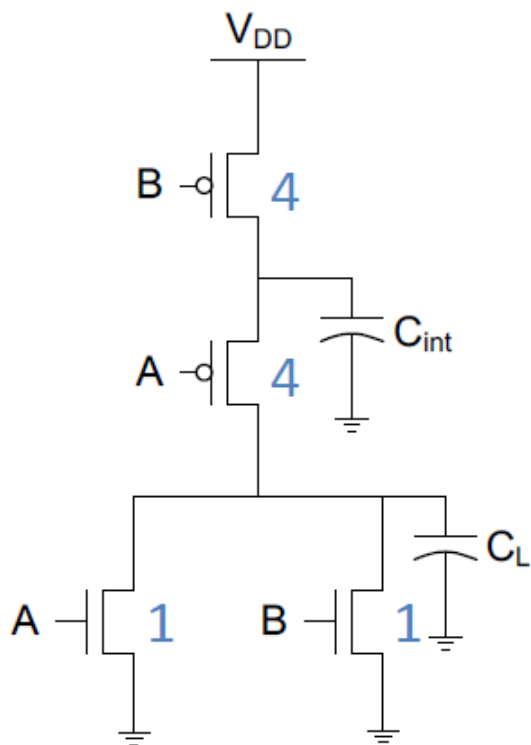


$$OUT = D + A \cdot (B + C)$$

# 逻辑电路的Elmore Delay模型
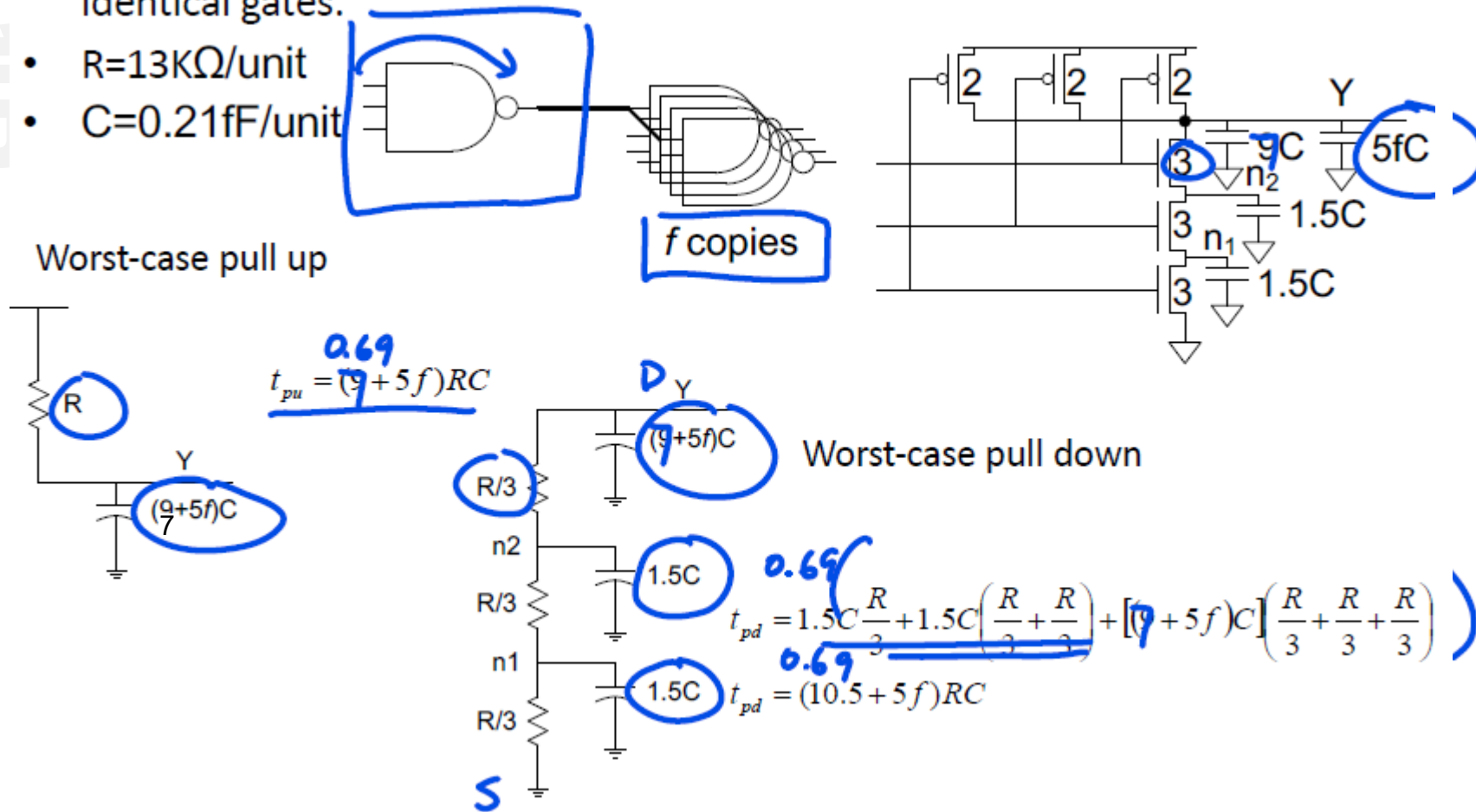
## • 拓展多级的RC模型 – 3-input NAND gates

- Estimate worst-case rising and falling delay of 3-input NAND driving  $f$  identical gates.
- $R=13K\Omega/unit$
- $C=0.21fF/unit$




# 目录

CONTENTS



01. 晶体管与逻辑门电路基础
02. 电路延迟分析与逻辑功效
03. 动态逻辑电路与时序电路
04. 复杂计算单元与线路分析

- 同步时序 (Synchronous Timing)

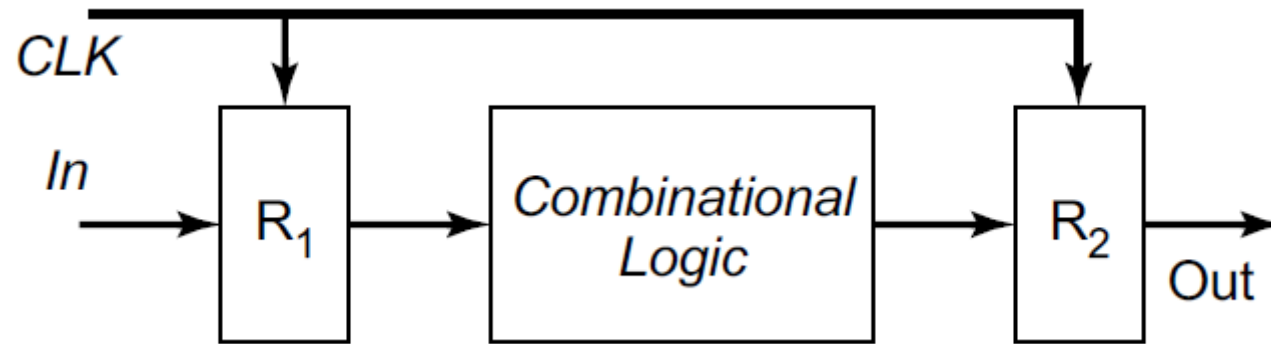


触发器  
(Register)

组合逻辑 (各种逻辑门电路)

主讲：陶耀宇


# 电路时序的基本概念

- 触发器的Setup Time和Hold Time

 

Setup Time



Hold Time

 

# 电路时序的基本概念

## • 同步时序 (Synchronous Timing)

### Timing Metrics


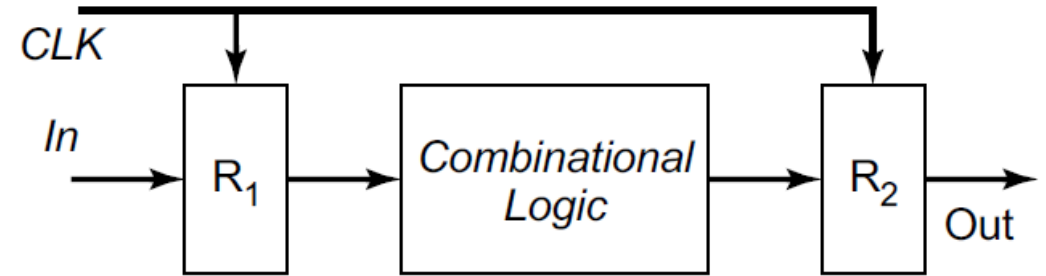
 


$$T_{c-q} + t_{plogic, \min} \geq t_{hold}$$

$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic, \max} + t_{su}$$

# 电路时序的基本概念

## • 时钟的不稳定性

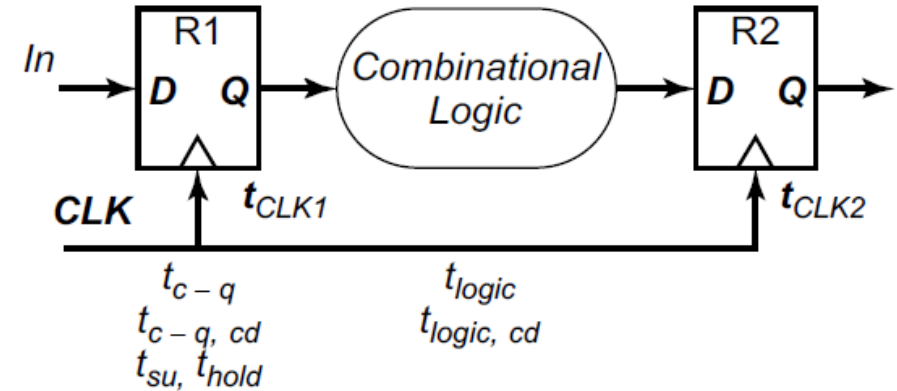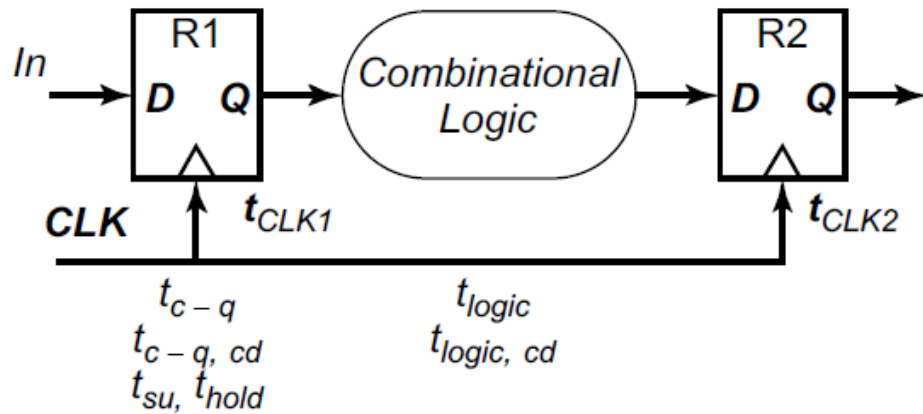 

Minimum cycle time:

$$T \geq t_{c-q} + t_{su} + t_{logic} - \delta$$

最坏情况为接收边沿过早到达 (negative  $\delta$ )

Hold time constraint:

$$t_{(c-q, cd)} + t_{(logic, cd)} > t_{hold} + \delta$$

最坏情况为接收边沿过晚到达 (正偏差)  
数据和时钟之间的竞争

**Cd: contamination delay (最快可能延迟)**

# 目录


CONTENTS




01. 晶体管与逻辑门电路基础
02. 电路延迟分析与逻辑功效
03. 动态逻辑电路与时序电路
04. 复杂计算单元与线路分析
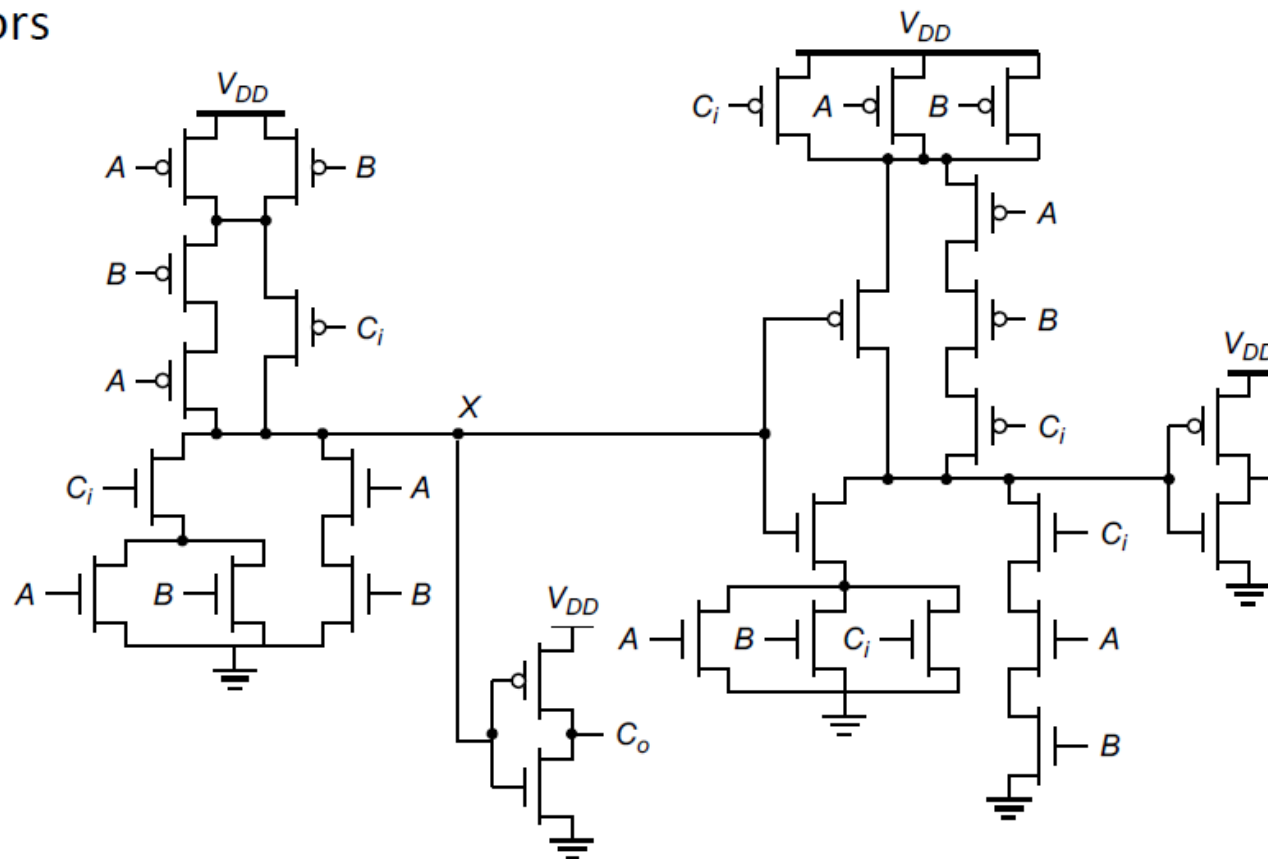
## • 简单1bit加法器电路

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



- Ripple Carry加法器电路

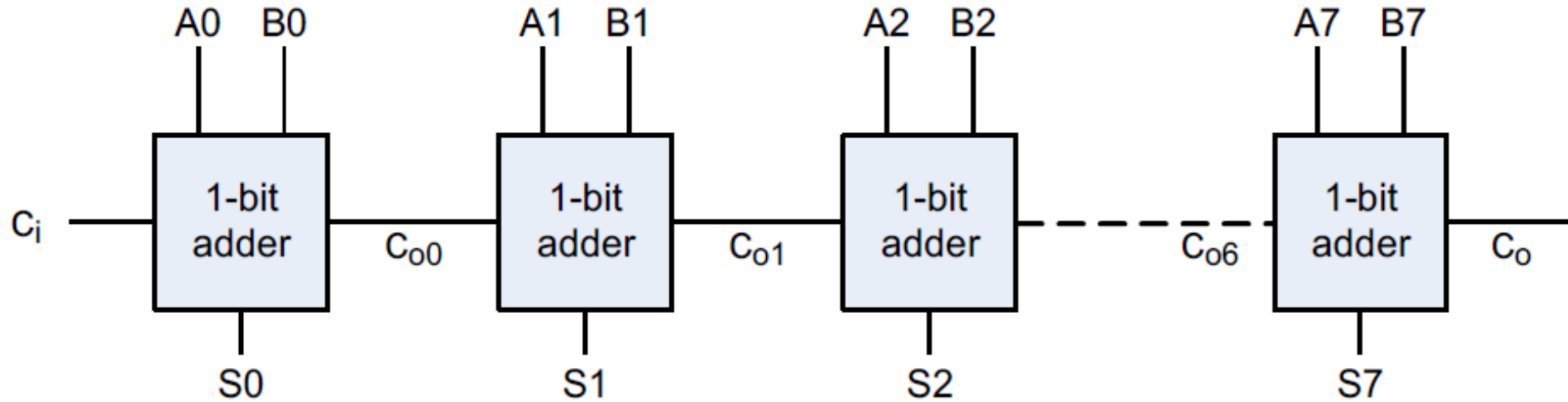


最差延迟与比特数呈线性关系

$$t_d = O(N)$$

$$t_{adder} = (N-1)t_{carry} + t_{sum}$$

Goal: Make the fastest possible carry path circuit

## • 基于PGK的加法器设计方法

 

$$\text{Generate (G)} = AB$$

$$\text{Propagate (P)} = A \oplus B$$

– Generate:  $C_{out} = 1$  independent of  $C_{in}$

- $G = A \cdot B$

– Propagate:  $C_{out} = C_{in}$

- $P = A \oplus B$

– Kill:  $C_{out} = 0$  independent of  $C_{in}$

- $K = \sim A \cdot \sim B$

$$C_o(G, P) = \underline{G + PC_i} \rightarrow \left. \begin{array}{l} P = A \oplus B \\ P = A + B \end{array} \right\}$$
$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

陶耀宇

- 基于PGK的加法器设计方法


## Carry-Ripple using P and G

$$C_{i:0} = G_i + P_i \cdot C_{i-1:0}$$

$$G_{0:0} = C_{in}$$

$$P_{0:0} = 0$$


$$C_{out,i} = G_{i:0}$$

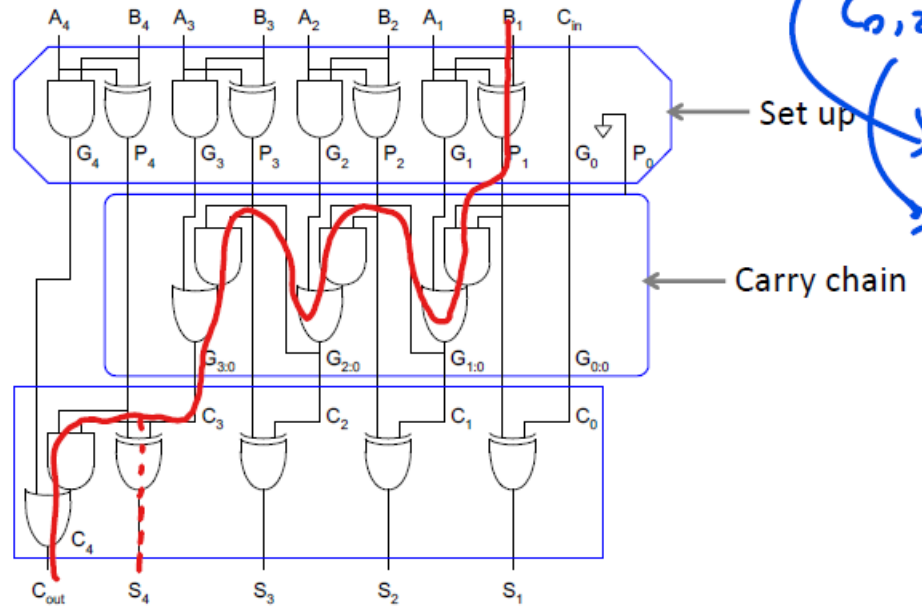


$$C_{0,1} = G_1 + P_1 C_{in}$$
$$C_{0,2} = G_2 + P_2 C_{0,1}$$
$$G_{1:0} = G_1 + P_1 G_0$$
$$G_{2:0} = G_2 + P_2 G_{1:0}$$

$$t_{adder} = t_{setup} + (N-1) t_{carry} + \max(t_{carry}, t_{sum})$$

## • 基于PGK的加法器设计方法

 


PG生成逻辑

 

Carry Ripple的PG图

## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

 


$\log_2(N)$

$$G_{13:0} = G_{13:6} + P_{13:6} G_{5:0}$$

$$G_{13:6} = G_{13:10} + P_{13:0} G_{9:6}$$

$$P_{13:6} = P_{13:10} P_{9:6}$$


$$G_{5:0} = G_{5:2} + P_{5:2} G_{1:0}$$

 

作业题


## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

Brent-Kung

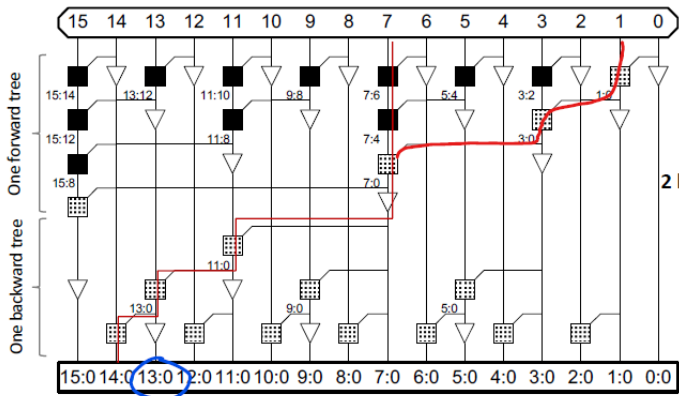

Sklansky


$\log_2(n)$

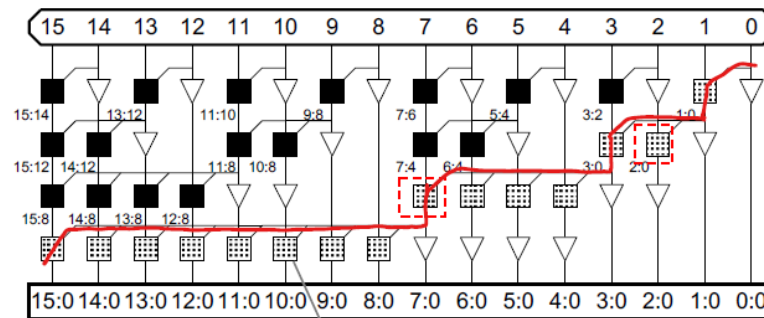

- Uneven sizing (10:8) + (7:0)
- Large fanout

Han-Carlson

$\log_2(n) + 1$

 

Low fanout, tradeoff between logic levels and wiring  
Reduces wire length by half!  $\rightarrow$  half power compared to Kogge Stone

- Kogge-Stone: low logic levels, low fanout, high wiring
- Brent-Kung: low fanout, low wiring, high logic levels
- Sklansky: low logic levels, low wiring, high fanout

# 乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Example:

$$\begin{array}{r} 1100 : 12_{10} \\ 0101 : 5_{10} \\ \hline 1100 \\ 0000 \\ 1100 \\ 0000 \\ \hline 00111100 : 60_{10} \end{array}$$

multiplicand

multiplier

partial  
products

product

M x N比特乘法


- 产生N个M比特部分乘积
- 求和得到M+N比特的结果

- 乘法器设计的核心是部分和累加


Multiplicand:  $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$

Multiplier:  $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$

 Product: 
$$P = \left( \sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left( \sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$



Each dot represents a bit


 


土讲：陶耀子

# 乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Each dot represents a bit

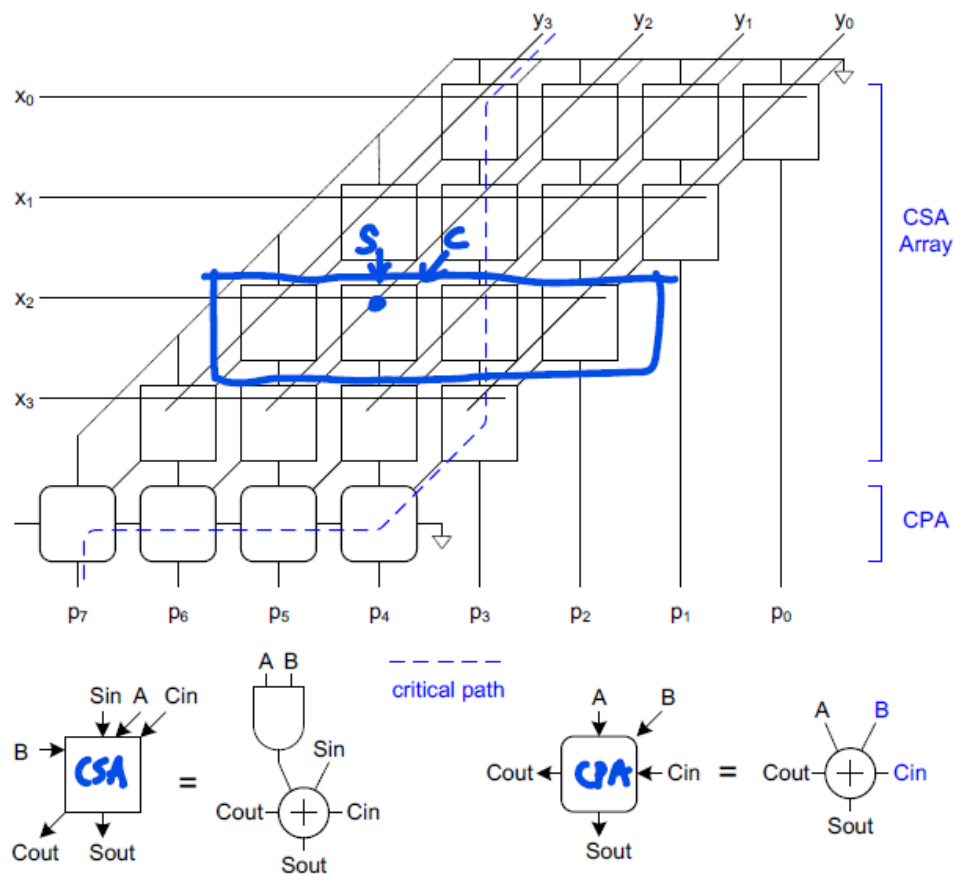 

- 如何减少部分和累加的次数?

- Array multiplier requires  $N$  partial products
- If we looked at groups of  $r$  bits, we could form  $N/r$  partial products.

$x$   
 $(0\ 0)$   
 $(0\ 1)$   
 $(1\ 0)$   
 $(1\ 1)$

$PP$   
 $0$   
 $Y$   
 $2Y$   
 $3Y$   
 $= (4Y - Y)$

- Faster and smaller?
- Called radix- $2^r$  encoding

Ex:  $r = 2$ : look at pairs of bits  
 – Form partial products of  $0, Y, 2Y, 3Y$   
 – First three are easy, but  $3Y$  requires adder ☹️

$$\begin{array}{cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 (0 & 1) & (0 & 1) & \\
 \hline
 & a & a & a & a \\
 & b & b & b & b \\
 \hline
 \end{array}$$

## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

- Instead of 3Y, try -Y, then increment next partial product to add 4Y
- Similarly, for 2Y, try -2Y + 4Y in next partial product

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	SINGLE <sub>i</sub>	DOUBLE <sub>i</sub>	NEG <sub>i</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

Handwritten notes and diagrams:


- Handwritten blue text on the left:  $4y - 2y \quad | \quad 0$  and  $4y - y \quad | \quad 1$
- Handwritten blue arrows: one from the  $x_{2i-1}$  column to the  $PP_i$  column, and another from the  $x_{2i-1}$  column to the  $PP_i$  column of the row below.
- Handwritten blue circles around  $x_{2i-1}$  in the second and third rows, and around the  $Y$  in the second row.
- Handwritten blue circles around the  $(1 \ 0)$  input pair in the fifth row, and around the  $(1 \ 1)$  input pair in the eighth row.
- Handwritten blue circles around the  $-Y$  and  $Y$  in the ninth row, with an equals sign between them.

作业题


- Shifter也是重要的数字电路模块之一

```
module barrel_shifter
(
    input logic [7:0] a,
    input logic [2:0] amt,
    output logic [7:0] y
);

 always_comb
    case (amt)
        3'b000: y = a;
        3'b001: y = {a[0], a[7:1]};
        3'b010: y = {a[1:0], a[7:2]};
        3'b011: y = {a[2:0], a[7:3]};
        3'b100: y = {a[3:0], a[7:4]};
        3'b101: y = {a[4:0], a[7:5]};
        3'b110: y = {a[5:0], a[7:6]};
        3'b111: y = {a[6:0], a[7]};
        default: y = a;
    endcase
endmodule
```



## • Wire Geometry

 


Intel 90 nm Stack



Intel 45 nm Stack
 
## 线电阻的计算方式


- $\rho = \text{resistivity } (\Omega \cdot \text{m})$   
$$R = \frac{\rho l}{t w} = R_{\square} \frac{l}{w}$$
- $R_{\square} = \text{sheet resistance } (\Omega/\square)$ 
  - $\square$  is a dimensionless unit(!)
- Count number of squares
  - $R = R_{\square} * (\# \text{ of squares})$




# 线路分析
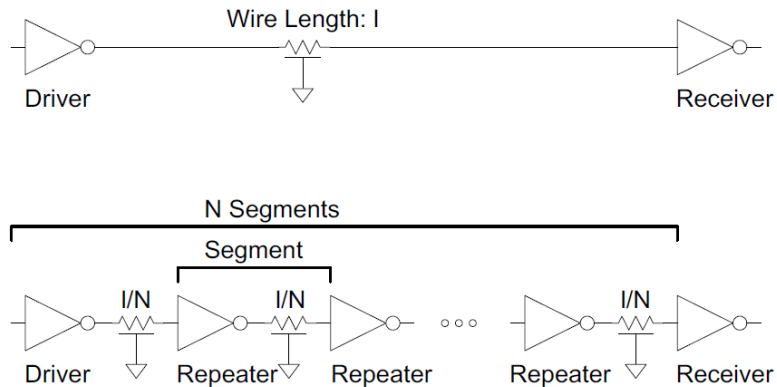
## • Wire Repeaters


- R和C正比与l
- RC延迟正比于l平方
- 对于长走线是完全不可接受的
- 将长走线切分为N段更短的走线
- 通过反相器或者缓冲器来驱动每一段走线



 - How many repeaters should we use?
- How large should each one be?
- Equivalent Circuit



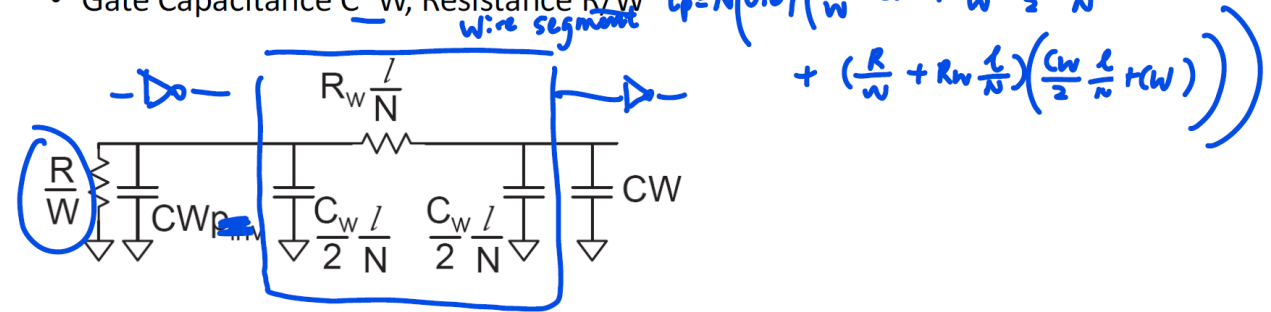- Wire length  $l/N$ 
  - Wire Capacitance  $C_w * l/N$ , Resistance  $R_w * l/N$
- Inverter width  $W$  (nMOS =  $W$ , pMOS =  $2W$ )
  - Gate Capacitance  $C * W$ , Resistance  $R/W$



工研·陶雄子

## • Wire Repeaters

- Write equation for Elmore Delay
  - Differentiate with respect to  $W$  and  $N$
  - Set equal to 0, solve

$$\frac{l}{N} = \sqrt{\frac{2RC'}{R_w C_w}}$$

Handwritten annotations in blue:

- unit wire segment (circled around  $\frac{l}{N}$ )
- unit inv resistance (pointing to  $R$ )
- unit inv cap (pointing to  $C'$ )
- unit wire res (pointing to  $R_w$ )
- unit wire cap (pointing to  $C_w$ )

$C' = C(1 + p_{inv})$

$$W = \sqrt{\frac{RC_w}{R_w C'}}$$

## 作业题