



北京大學  
PEKING UNIVERSITY

# 人工智能的硬件基石

## 从物理器件到计算架构

### 第三讲：数字逻辑与计算单元设计

主讲：陶耀宇

2026年春季

## • 课程作业情况

- 作业将在3月底-4月中旬、4月中旬-5月初、5月中旬-6月初

2-3周完成时间

- 第1次lab时间：4月10日-5月10日

- 第2次lab时间：5月10日-6月15日

- 本周开始，助教安排硬件Verilog/SystemVerilog编写及设计、验证全流程入门介绍，有兴趣的同学可参与！

### • 课程作业情况

- CLAB平台：请各位选课同学在第2-3周，**使用学号登陆CLab平台**，并同意用户协议以激活账号
- 激活账号是后续lab能够进行的必要条件，请务必完成！
- Clab网址：[clab.pku.edu.cn](http://clab.pku.edu.cn)
- **Clab问题请联系助教李中源、罗子翔同学**


# 目录

CONTENTS



01. 晶体管与逻辑门电路基础
02. 电路延迟分析与功耗分析
03. 数据量化与逻辑单元设计
04. 控制单元设计与时序分析

- NMOS、PMOS可以组成PDN和PUN

 

## 上拉逻辑设计:

Pull-up network: make a connection from  $V_{dd}$  to  $F$  when  $F(\text{In1}, \text{In2}, \dots) = 1$

Pull-down network: make a connection from Ground to  $F$  when  $F(\text{In1}, \text{In2}, \dots) = 0$


## 下拉逻辑设计:

**PUN and PDN are *dual* networks**

- 由PDN和PUN组成的NAND门电路

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input NAND gate

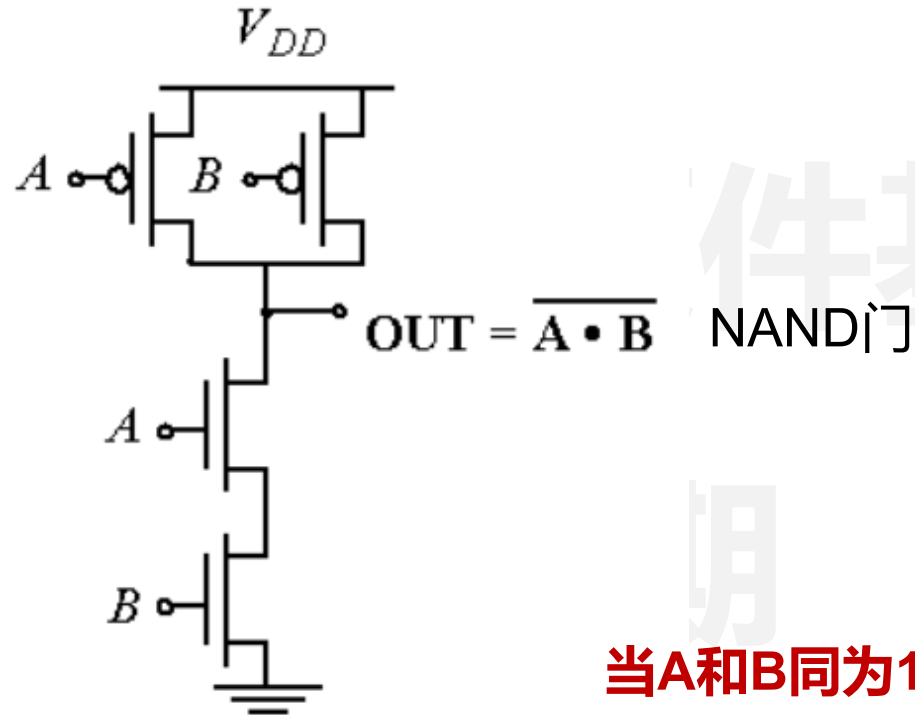

PDN: Connects OUT to ground when  $A \bullet B = 1$

PUN: Connects OUT to  $V_{dd}$  when  $\overline{A} + \overline{B} = 1$


So  $OUT =$  Complement of PDN function  
Also  $OUT =$  PUN function with each input inverted

当A和B同为1时，输出为0

当A和B有0时，输出为1

- 由PDN和PUN组成的复杂静态逻辑电路
 
$$F = \overline{D + (A(B + C))} \quad \text{什么情况下F为0} \rightarrow D + A(B + C) = 1$$



忽略取非操作，直接构建PDN



Ex:  $D + X$ 意味着D与X并联

构建PDN的亚网络

在SN3内，B和C是并联的，


则在PUN中，他们串联

自下向上构建

  

## • 简单1bit加法器电路

■  $A[n-1:0] + B[n-1:0] = S[n-1:0]$

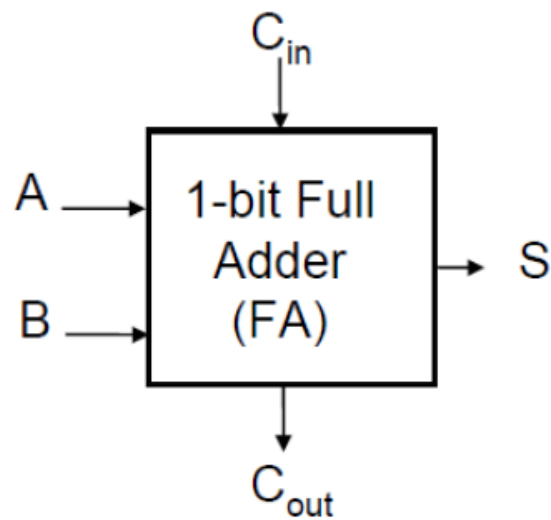

A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S	carry status
0	0	0	0	0	kill
0	0	1	0	1	kill
0	1	0	0	1	propagate
0	1	1	1	0	propagate
1	0	0	0	1	propagate
1	0	1	1	0	propagate
1	1	0	1	0	generate
1	1	1	1	1	generate


件基石

单比特加法器逻辑设计

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- $G = AB, K = \overline{A}\overline{B}, P = A \oplus B$
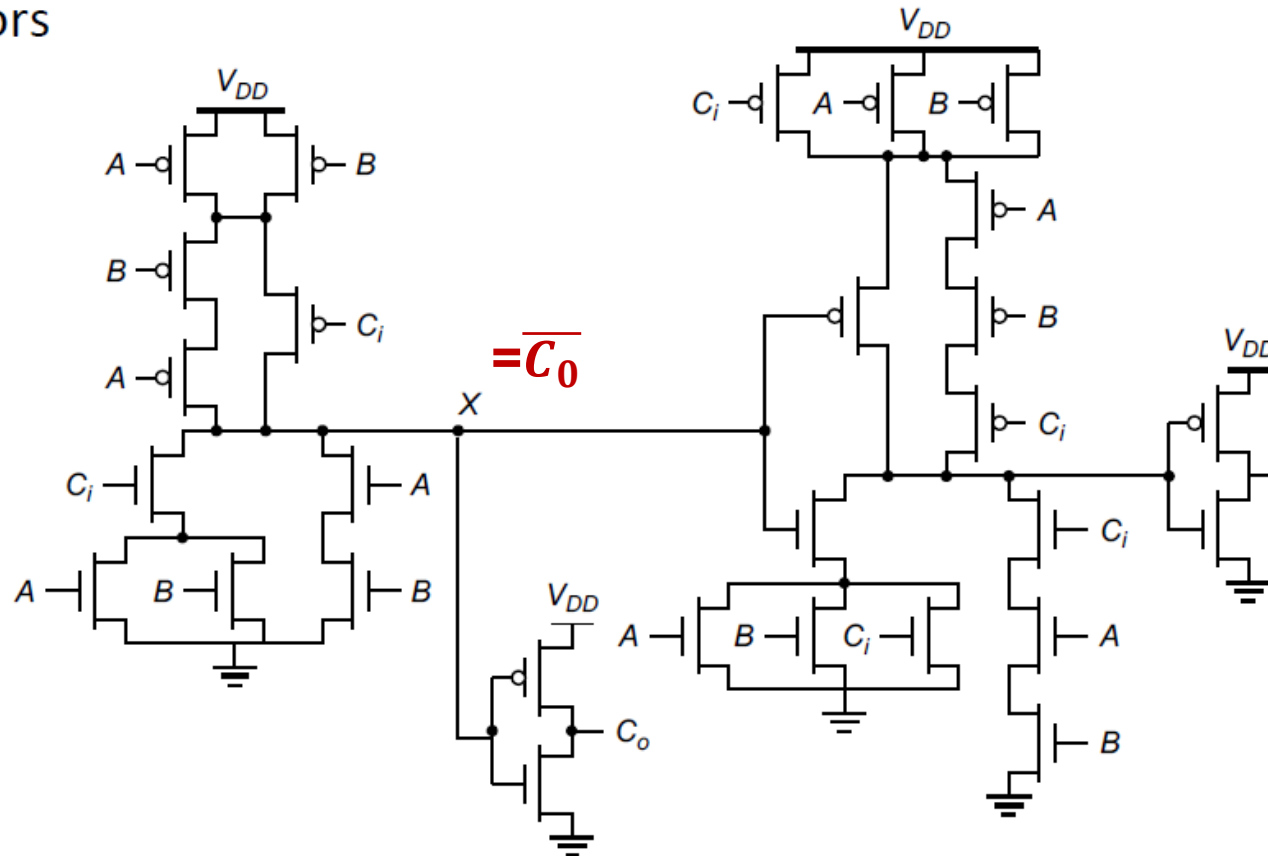
## • 简单1bit加法器电路

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



# 目录




CONTENTS



01. 晶体管与逻辑门电路基础
02. 电路延迟分析与功耗分析
03. 数据量化与逻辑单元设计
04. 控制单元设计与时序分析

# 什么是电路的延迟


- 以Inverter反相器为例

   

# 什么是电路的延迟

- 一阶RC延迟分析

## A First-Order RC Network

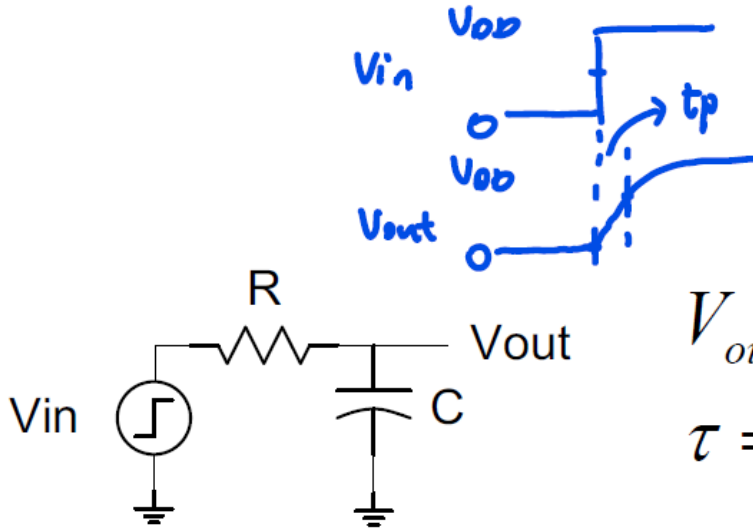

$$V_{out}(t) = (1 - e^{-t/\tau}) V_{DD} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

$$\tau = R \times C$$


$$e^{-t/\tau} = \frac{1}{2}$$

$$-t/\tau = -\ln 2$$

$$t_p = \ln(2)\tau = 0.69 R \times C \quad t = \ln(2)\tau$$


# 反相器延迟

- 利用一阶RC延迟分析方法

 

$$V_{in} = 0$$

(a) Low-to-high

 

$$V_{in} = V_{DD}$$

(b) High-to-low

$$t_{pHL} = f(R_N \times C_L)$$

$$t_{pHL} = 0.69 R_N \times C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 R_P \times C_L$$

- 利用一阶RC延迟分析方法

$$t_{pHL} = f(R_N \times C_L)$$

$$t_{pHL} = 0.69 R_N \times C_L$$

$$t_{pLH} = 0.69 R_P \times C_L$$

- 利用较小的电容 – 降低C

- 版图紧凑, 布局合理

- 保持较短走线&减少diffusion routing

- 增加晶体管尺寸 – 降低 R


- 避免self-loading出现, 否则会导致寄生电容增大

- 增加电源电压

- 同时会影响可靠性与功耗, 因而一般不采用

# 输入Pattern对延迟的影响

- 利用一阶RC延迟分析方法

 


## 电路延迟与输入的顺序有关!


- *Ignore  $C_{int}$  for the moment!*
- Low to high transition
  - both inputs go low
    - delay is  $0.69 R_p/2 C_L$
  - one input goes low
    - delay is  $0.69 R_p C_L$
- High to low transition
  - both inputs go high
    - delay is  $0.69 2R_n C_L$

# 利用Transistor Ordering提升逻辑速度

- 复杂的Transistor Ordering需要仿真工具支持

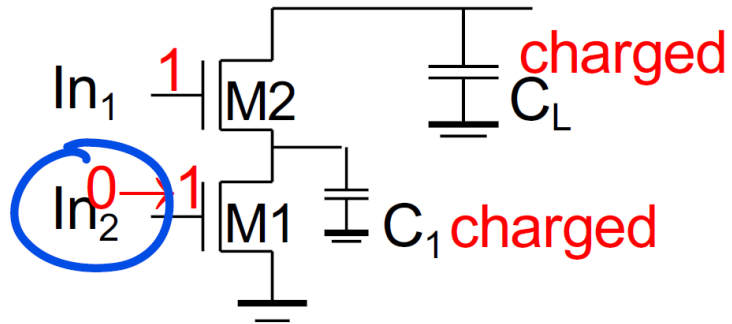

延迟由C<sub>L</sub>与C<sub>1</sub>放电时间决定

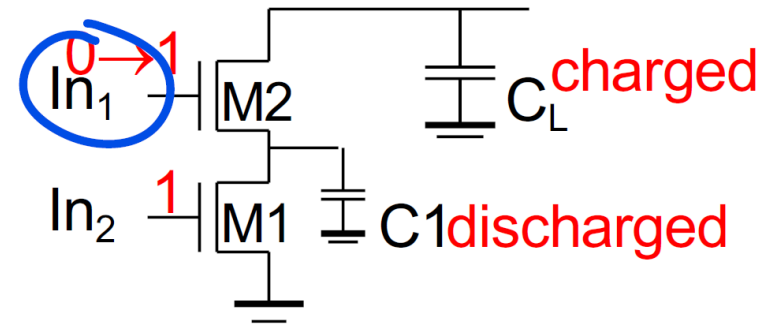


延迟由C<sub>L</sub>放电时间决定

## • 拓展多级的RC模型

- 导通晶体管看作电阻
- 电路网络建模为RC阶梯
- RC阶梯的Elmore延迟
- Apply to complex gates (i.e., stacks), also interconnect (later)




$$t_{pd} \approx \sum_{\text{nodes } i}^{0.69} R_{i\text{-to-source}} C_i$$
 
$$= 0.69 \left( R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2 + \dots + (R_1 + R_2 + \dots + R_N) C_N \right)$$




# 逻辑电路的Transistor Sizing

- 目标是将PDN和PUN的worst-case延迟进行匹配

  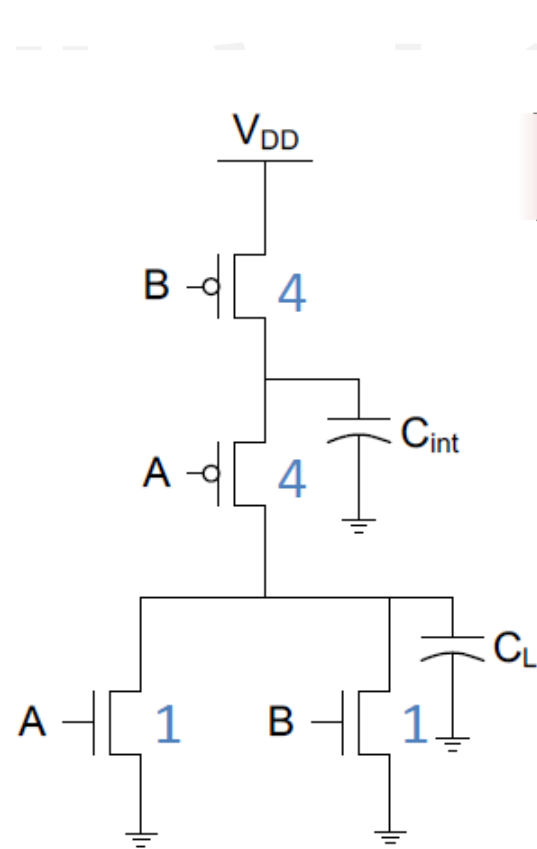

沟道长度由制程决定  
沟道宽度由设计决定

$$R(\text{NMOS/PMOS}) \sim 1/(WL)$$

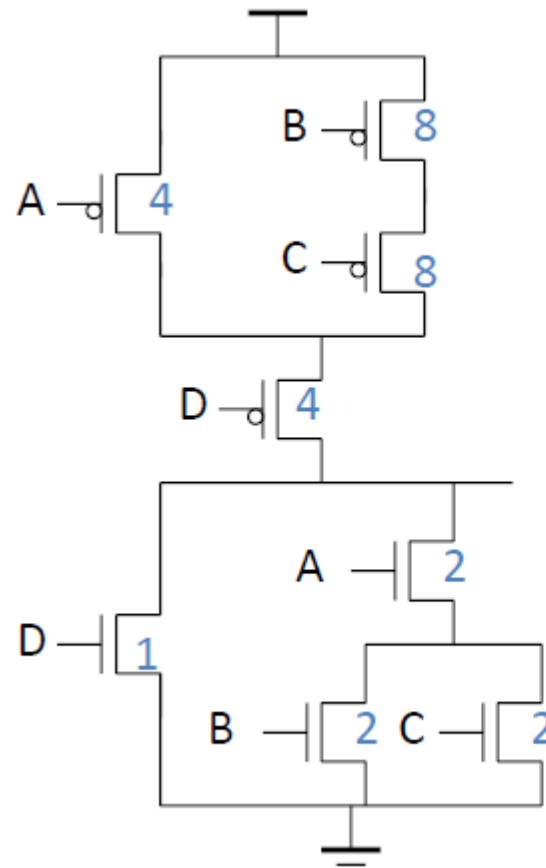

假设相同的W\*L

PMOS的电阻是NMOS电阻的2倍

$$R_{pe} = 2 * R_{ne}$$


(由半导体特性决定, 此处不做深入)

$$R_p = R_{pe} / (W_p * L_p)$$

$$R_n = R_{ne} / (W_n * L_n)$$

$$\text{OUT} = D + A * (B + C)$$

## • 静态功耗与动态功耗

 

### 静态功耗

Static Power

**定义** 电路处于稳态时消耗的功率

**来源** 亚阈值漏电流、栅极漏电流、结反向偏置漏电流

**公式**  $P_{\text{static}} = V_{\text{DD}} \times I_{\text{leak}}$

**趋势** 工艺缩小后显著增大，成为主要功耗来源之一



### 动态功耗

Dynamic Power

**定义** 电路状态翻转时消耗的功率

**来源** 负载电容充放电、短路电流

**公式**  $P_{\text{dyn}} = \alpha \times C_{\text{L}} \times V_{\text{DD}}^2 \times f$

**优化** 降低电压、减小电容、降频、减少翻转率



**总功耗**  $P_{\text{total}} = P_{\text{static}} + P_{\text{dynamic}}$

先进工艺节点中静态功耗占比持续上升

- 静态功耗与动态功耗

## 充电过程 $0 \rightarrow V_{DD}$

电源提供的总能量:

$$E_{\text{supply}} = C_L \times V_{DD}^2$$

电容实际储存的能量:

$$E_{\text{stored}} = \frac{1}{2} C_L \times V_{DD}^2$$

差值  $\frac{1}{2}C_L V_{DD}^2$  在 PMOS 管上以热耗散

## 放电过程 $V_{DD} \rightarrow 0$

电容释放储存的能量:

$$E_{\text{dissipated}} = \frac{1}{2} C_L \times V_{DD}^2$$

全部通过 NMOS 管以热耗散

一次完整翻转 ( $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ):

$$E_{\text{total}} = C_L \times V_{DD}^2$$


# 目录

CONTENTS




- 01. 晶体管与逻辑门电路基础**
- 02. 电路延迟分析与逻辑功效**
- 03. 数据量化与逻辑单元设计**
- 04. 控制单元设计与时序分析**

- 最基础的二进制数据格式 – 原码 (无符号数)

 
 
$$3 \times 100 + 2 \times 10 + 9 \times 1 = 329$$



$$1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

An  $n$ -bit unsigned integer

represents  $2^n$  values:

from 0 to  $2^n - 1$

- 最基础的二进制数据格式 – 原码 (无符号数)

$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 1001 \\ \hline 11011 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10010 \\ + 1011 \\ \hline 11101 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 1 \\ \hline 10000 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 10111 \\ + 111 \\ \hline 11110 \end{array}$$

Diagram illustrating binary addition with carry propagation. The first two additions show carries from the right side. The third addition shows a carry from the left side. The fourth addition shows carries from the right side.

# 量化与数据格式

## • 有符号数的表现格式

一个n bit数可以表示 $2^n$ 不同的值

- 近一半赋值到正整数( $1 \sim (2^{n-1}-1)$ )  
近一半赋值到负整数( $(-(2^{n-1}-1)) \sim (-1)$ )
- 还剩下两个值：表示0

正整数

同无符号数— 最高位为0

00101 = 5

负整数

对于原码来说，将最高位设为1代表负数，其他比特同无符号数一样

10101 = -5

基

## • 有符号数的表现格式 – 补码

原码(sign-magnitude)有什么问题?

0有两种重复表示 (+0 and -0)

计算电路复杂

对负数做加法时，实际上需要减法操作

需要考虑减法中的借位操作

$$\begin{array}{r} 00101 \quad (5) \\ + 11011 \quad (-5) \\ \hline 00000 \quad (0) \end{array} \qquad \begin{array}{r} 01001 \quad (9) \\ + 10111 \quad (-9) \\ \hline 00000 \quad (0) \end{array}$$

## 2的补码表示方法可以让计算电路更简单

- 对于每个正数  $X$ ，保证其相反数  $(-X)$  满足  $X + (-X) = 0$ ，其中的加法为忽略最高位进位的普通加法

## • 有符号数的表现格式 – 补码

若数字为正数或是0

- 正常二进制表示方法

若数字为负数

- 写出和它互为相反数的那个正数
- 翻转每一个比特
- 最后加1


00101	(5)	01001	(9)
11010	(1's comp)	10110	(1's comp)
+ <u>1</u>		+ <u>1</u>	
11011	(-5)	10111	(-9)

## • 定点数 – Fixed-point

如何表示分数？

- 使用二进制小数点来分开2的正数次幂和负数次幂（同十进制相似）
- 2的补码加法和减法依然成立

➤ 前提时小数点对齐

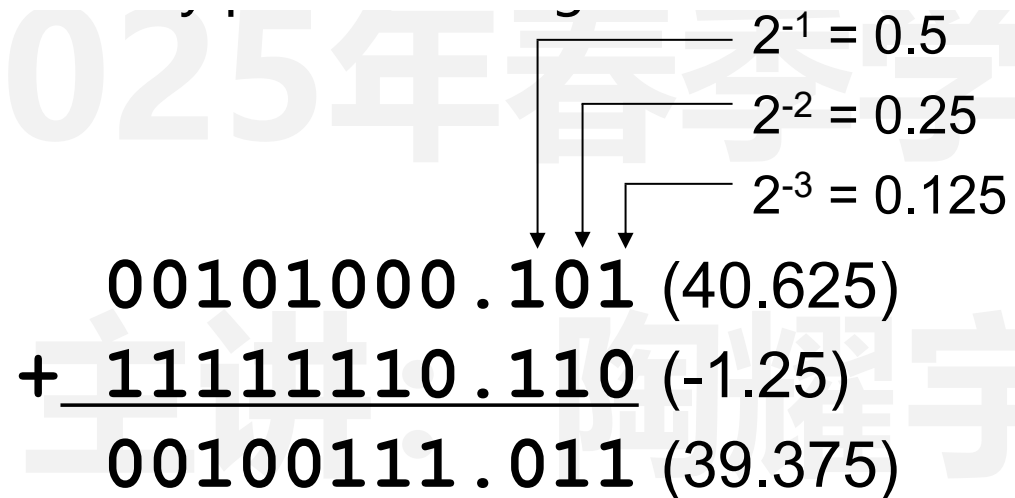

2<sup>-1</sup> = 0.5  
2<sup>-2</sup> = 0.25  
2<sup>-3</sup> = 0.125

$$\begin{array}{r} 00101000.101 \quad (40.625) \\ + 11111110.110 \quad (-1.25) \\ \hline 00100111.011 \quad (39.375) \end{array}$$

*No new operations -- same as integer arithmetic.*

- 特别大和特别小的数：浮点数 – Floating-point


Large values:  $6.023 \times 10^{23}$  -- requires 79 bits

Small values:  $6.626 \times 10^{-34}$  -- requires >110 bits

使用科学计数法的等效：  $F \times 2^E$

需要表示分数F (fraction), 指数E (exponent), and 符号位S(sign).

IEEE 754 浮点数标准(32-bits):

 


$$N = -1^S \times 1.\text{fraction} \times 2^{\text{exponent}-127}, \quad 1 \leq \text{exponent} \leq 254$$

$$N = -1^S \times 0.\text{fraction} \times 2^{-126}, \quad \text{exponent} = 0$$



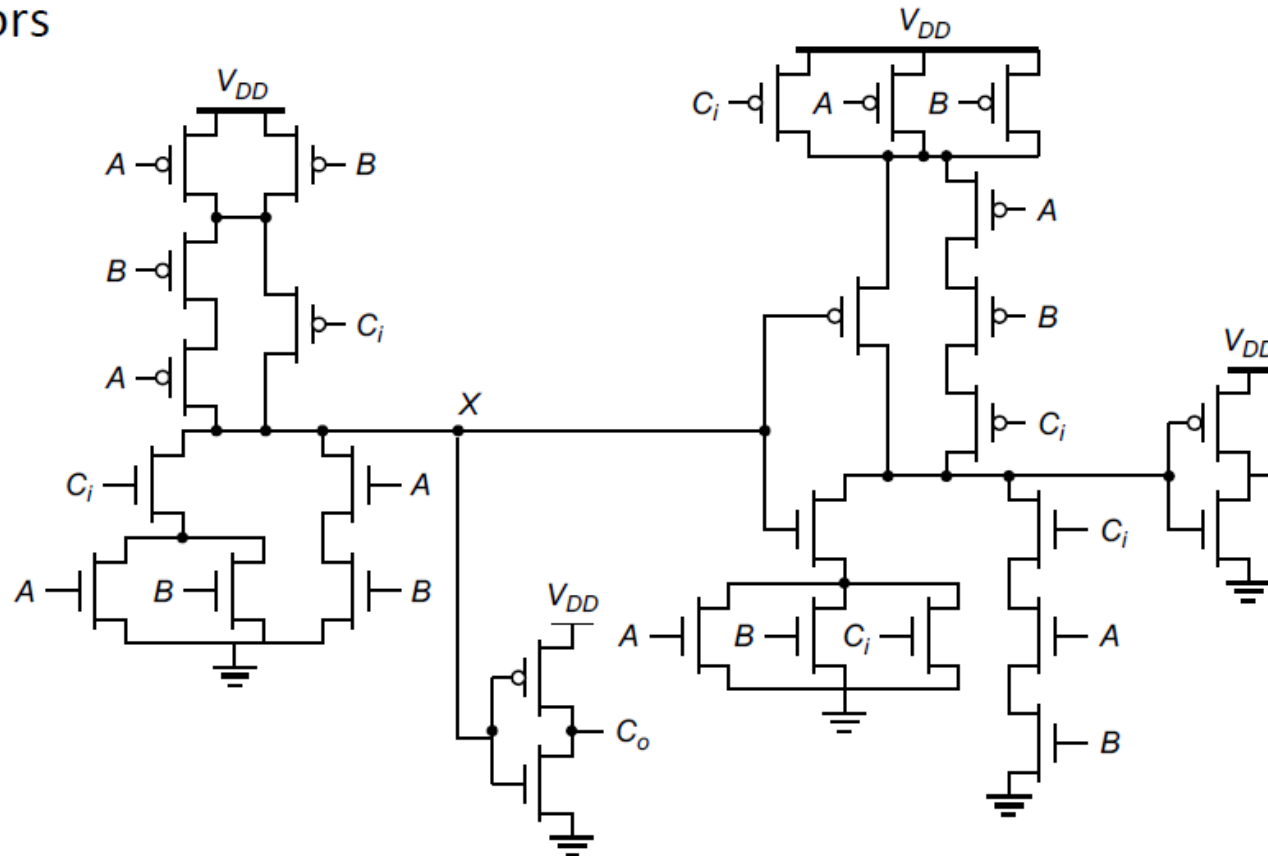
## • 简单1bit加法器电路

- $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



## • Ripple Carry加法器电路

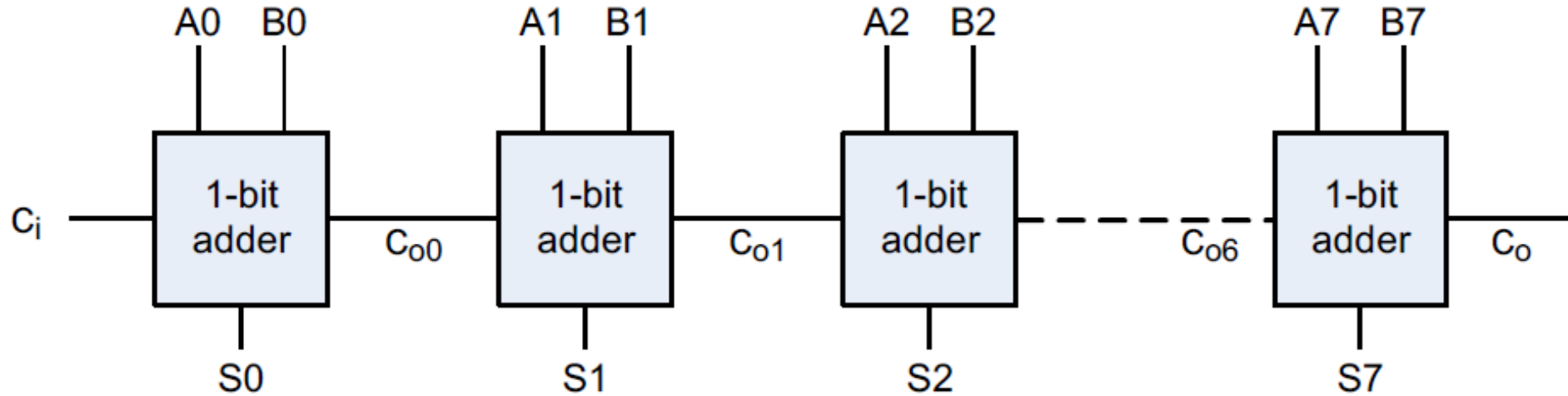


最差延迟与比特数呈线性关系

$$t_d = O(N)$$

$$t_{adder} = (N-1)t_{carry} + t_{sum}$$

**目标：设计拥有最快可能进位路径的电路**

## • 基于PGK的加法器设计方法

 

Generate (G) =  $AB$

Propagate (P) =  $A \oplus B$

– Generate:  $C_{out} = 1$  independent of  $C_{in}$

- $G = A \cdot B$

– Propagate:  $C_{out} = C_{in}$

- $P = A \oplus B$

– Kill:  $C_{out} = 0$  independent of  $C_{in}$

- $K = \sim A \cdot \sim B$

$$C_o(G, P) = \underline{G + PC_i} \rightarrow \begin{cases} P = A \oplus B \\ P = A + B \end{cases}$$
$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

陶耀宇

- 基于PGK的加法器设计方法


## Carry-Ripple using P and G

$$C_{i:0} = G_i + P_i \cdot C_{i-1:0}$$

$$G_{0:0} = C_{in}$$

$$P_{0:0} = 0$$

$$C_{out,i} = G_{i:0}$$

 


Handwritten equations illustrating carry propagation:


$$C_{0,1} = G_1 + P_1 C_{in}$$
$$C_{0,2} = G_2 + P_2 C_{0,1}$$
$$G_{1:0} = G_1 + P_1 G_0$$
$$G_{2:0} = G_2 + P_2 G_{1:0}$$

$$t_{adder} = t_{setup} + (N-1) t_{carry} + \max(t_{carry}, t_{sum})$$

## • 基于PGK的加法器设计方法

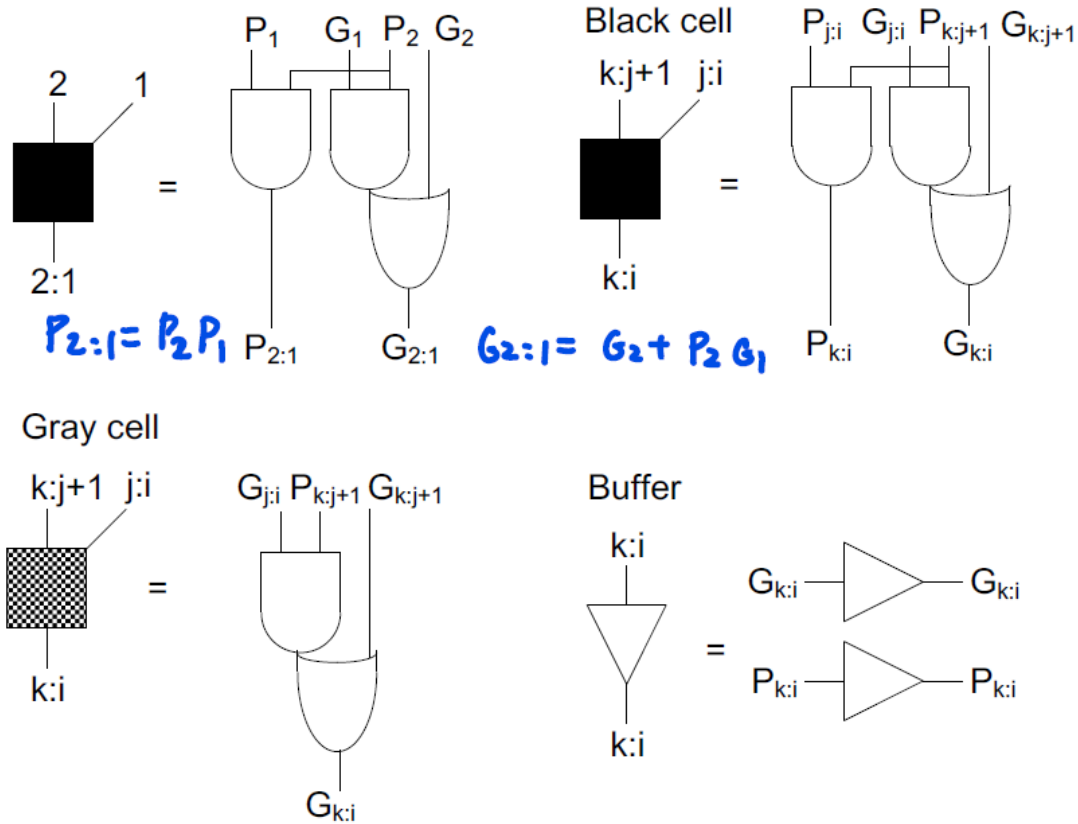


PG生成逻辑

 

Carry Ripple的PG图

# 加法器设计

## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

 

$\log_2(N)$

$$G_{13:0} = G_{13:6} + P_{13:6} G_{5:0}$$

$$G_{13:6} = G_{13:10} + P_{13:0} G_{9:6}$$


$$P_{13:6} = P_{13:10} P_{9:6}$$

$$G_{5:0} = G_{5:2} + P_{5:2} G_{1:0}$$




## • 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

Brent-Kung

 

$\log_2(n)$

Sklansky

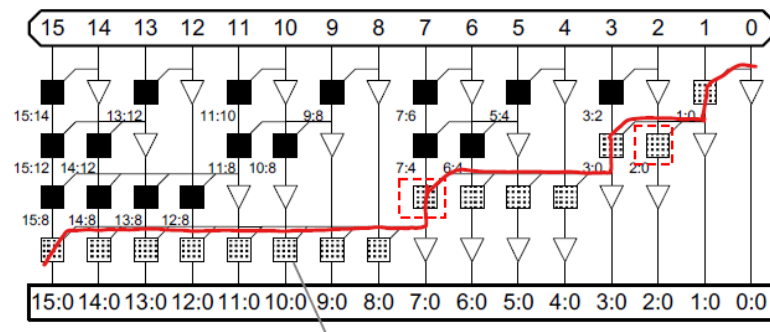


$2 \log_2(n)$

- Uneven sizing (10:8) + (7:0)
- Large fanout

Han-Carlson

$\log_2(n) + 1$

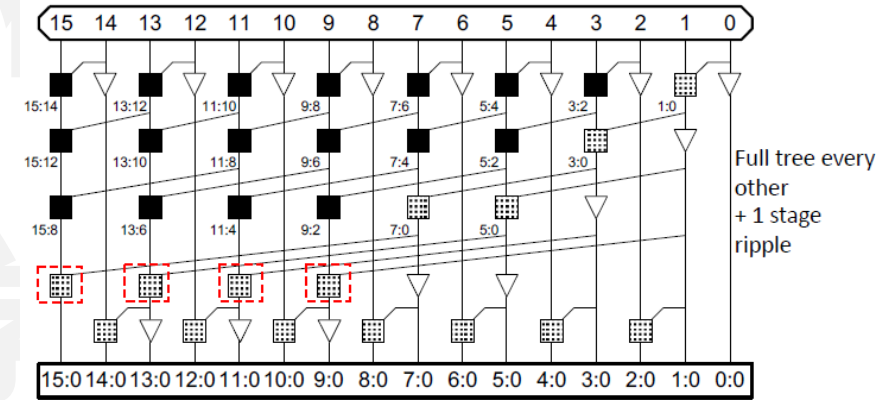

Low fanout, tradeoff between logic levels and wiring  
Reduces wire length by half!  $\rightarrow$  half power compared to Kogge Stone

- Kogge-Stone: low logic levels, low fanout, high wiring
- Brent-Kung: low fanout, low wiring, high logic levels
- Sklansky: low logic levels, low wiring, high fanout

# 乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Example:

$$\begin{array}{r} 1100 : 12_{10} \\ 0101 : 5_{10} \\ \hline 1100 \\ 0000 \\ 1100 \\ 0000 \\ \hline 00111100 : 60_{10} \end{array}$$

multiplicand

multiplier

partial  
products

product

M x N比特乘法




- 产生N个M比特部分乘积
- 求和得到M+N比特的结果



# 乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Each dot represents a bit

   

- 如何减少部分和累加的次数?

- 阵列乘法器需要N个部分结果
- 如果我们将乘数以r bits为单位分组做乘法, 我们将获得N/r个部分结果

x  
(0 0)  
(0 1)  
(1 0)  
(1 1)

PP  
0

- Faster and smaller?
- Called radix- $2^r$  encoding

y

Ex:  $r = 2$ : look at pairs of bits  
 $2y$   $(4y - 2y)$   
 - Form partial products of 0, Y, 2Y, 3Y

$3y$   $(4y - y)$   
 - First three are easy, but 3Y requires adder ☹️

$$\begin{array}{cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & (0 & 1) & (0 & 1) \\
 \hline
 & a & a & a & a \\
 & b & b & b & b \\
 \hline
 \end{array}$$

- 如何减少部分和累加的次数?

$$x \times y$$

$$y = -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + \dots + 2^2y_2 + 2y_1 + y_0 + y_{-1}, \quad y_{-1} = 0$$

$$y = -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-3}y_{n-3} \\ - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2y_1 + 2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= -2^{n-1}y_{n-1} + 2 \times 2^{n-2}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2 \times 2^{n-3}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2 \times 2y_1 \\ - 2y_1 + 2 \times y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-1}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2^2y_1 - 2y_1 \\ + 2y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= 2^{n-1}(-y_{n-1} + y_{n-2}) + 2^{n-2}(-y_{n-2} + y_{n-3}) + \dots + 2(-y_1 + y_0) + (-y_0 + y_{-1})$$

部分和累加次数是否减少?

- 如何减少部分和累加的次数?

$$y = -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-3}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} \\ + 2^{n-5}y_{n-5} + 2^{n-5}y_{n-5} - 2^{n-5}y_{n-5} + \dots + 2^3y_3 - 2^3y_3 + 2^2y_2 + 2y_1 \\ + 2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_{-1}$$

$$= -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2 \times 2^{n-3}y_{n-3} - 2 \times 2^{n-4}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} \\ + 2 \times 2^{n-5}y_{n-5} - 2 \times 2^{n-6}y_{n-5} + \dots - 2 \times 2^2y_3 + 2^2y_2 + 2 \times 2y_1 - 2y_1 \\ + y_0 + y_{-1}$$

$$= -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-3} - 2 \times 2^{n-4}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} + 2^{n-4}y_{n-5} \\ - 2 \times 2^{n-6}y_{n-5} + \dots - 2 \times 2^2y_3 + 2^2y_2 + 2^2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_{-1}$$

$$= 2^{n-2}(-2y_{n-1} + y_{n-2} + y_{n-3}) + 2^{n-4}(-2y_{n-3} + y_{n-4} + y_{n-5}) + \dots + 2^2(-2y_3 + \\ y_2 + y_1) + (-2y_1 + y_0 + y_{-1})$$

部分和累加次数是否减少?

- 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

- $PP_i = 3Y$ 时, 可以用 $-Y$ 表示并在下一级部分积中加 $4Y$   
通过这种方式, 部分积的计算中只用到了移位和补码计算
- 相似的,  $PP_i = 2Y$ 时, 可以用 $-2Y$ 表示并在下一级部分积中加 $4Y$

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	$SINGLE_i$	$DOUBLE_i$	$NEG_i$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	$Y$	1	0	0
0	1	0	$Y$	1	0	0
0	1	1	$2Y$	0	1	0
1	0	0	$-2Y$	0	1	1
1	0	1	$-Y$	1	0	1
1	1	0	$-Y$	1	0	1
1	1	1	$-0 (= 0)$	0	0	1

$4Y - 2Y \quad | \quad 0$   
 $4Y - Y \quad | \quad 1$

$Y$   
 $-Y$   
 $Y$

# 乘法器设计

## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	SINGLE <sub>i</sub>	DOUBLE <sub>i</sub>	NEG <sub>i</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算  $Y \times Q = -6 \times -7$ , Q 是乘数, Y 是被乘数 (4bit)

1、 $Y = -6 = 1010$      $Q = -7 = 1001$      $-Y = 6 = 0110$

2、乘数 Q 后补零,  $Q = 10010$

3、被乘数双符号位,  $Y = 11010$ ,  $-Y = 00110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1:  $Q = 10010$

$A = 11111010$      $Q = 1001$      $Q-1 = 0$     补码符号扩展

Step 2:  $Q = 10010$

$A = 00110000$      $Q = 1001$      $Q-1 = 0$     左移补零

结果:  $11111010$  (-6) +  $00110000$  (48) = 42

## • 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2<sup>r</sup>)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
$x_{2i+1}$	$x_{2i}$	$x_{2i-1}$	$PP_i$	SINGLE <sub>i</sub>	DOUBLE <sub>i</sub>	NEG <sub>i</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算  $Y \times Q = -6 \times 7$ , Q 是乘数, Y 是被乘数 (6bit)

1、 $Y = -6 = 111010$      $Q = 7 = 000111$      $-Y = 6 = 000110$

2、乘数 Q 后补零,  $Q = 0001110$

3、被乘数双符号位,  $Y = 1111010$ ,  $-Y = 0000110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1:  $Q = 0001\underline{110}$

$A = 000000000110$      $Q = 0001\underline{11}$      $Q-1 = 0$     补码符号扩展

Step 2:  $Q = 00\underline{011}10$

$A = 111111010000$      $Q = 000\underline{111}$      $Q-1 = 0$     左移/符号位扩展


Step3:  $Q = \underline{000}1110$

结果 =  $000000000110$  (6) +  $111111010000$  (-48) = -42

- Shifter也是重要的数字电路模块之一

```
module barrel_shifter
(
    input logic [7:0] a,
    input logic [2:0] amt,
    output logic [7:0] y
);

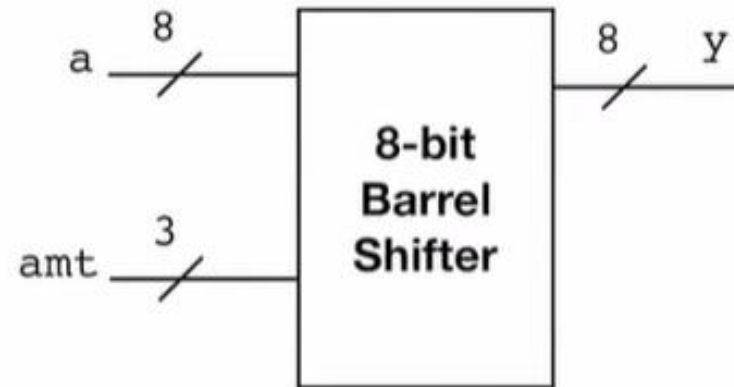always_comb
    case (amt)
        3'b000: y = a;
        3'b001: y = {a[0], a[7:1]};
        3'b010: y = {a[1:0], a[7:2]};
        3'b011: y = {a[2:0], a[7:3]};
        3'b100: y = {a[3:0], a[7:4]};
        3'b101: y = {a[4:0], a[7:5]};
        3'b110: y = {a[5:0], a[7:6]};
        3'b111: y = {a[6:0], a[7]};
        default: y = a;
    endcase
endmodule
```



# 目录


CONTENTS



01. 晶体管与逻辑门电路基础
02. 电路延迟分析与逻辑功效
03. 数据量化与逻辑单元设计
04. 控制单元设计与时序分析

# 为什么需要状态机

- 控制电路的基石

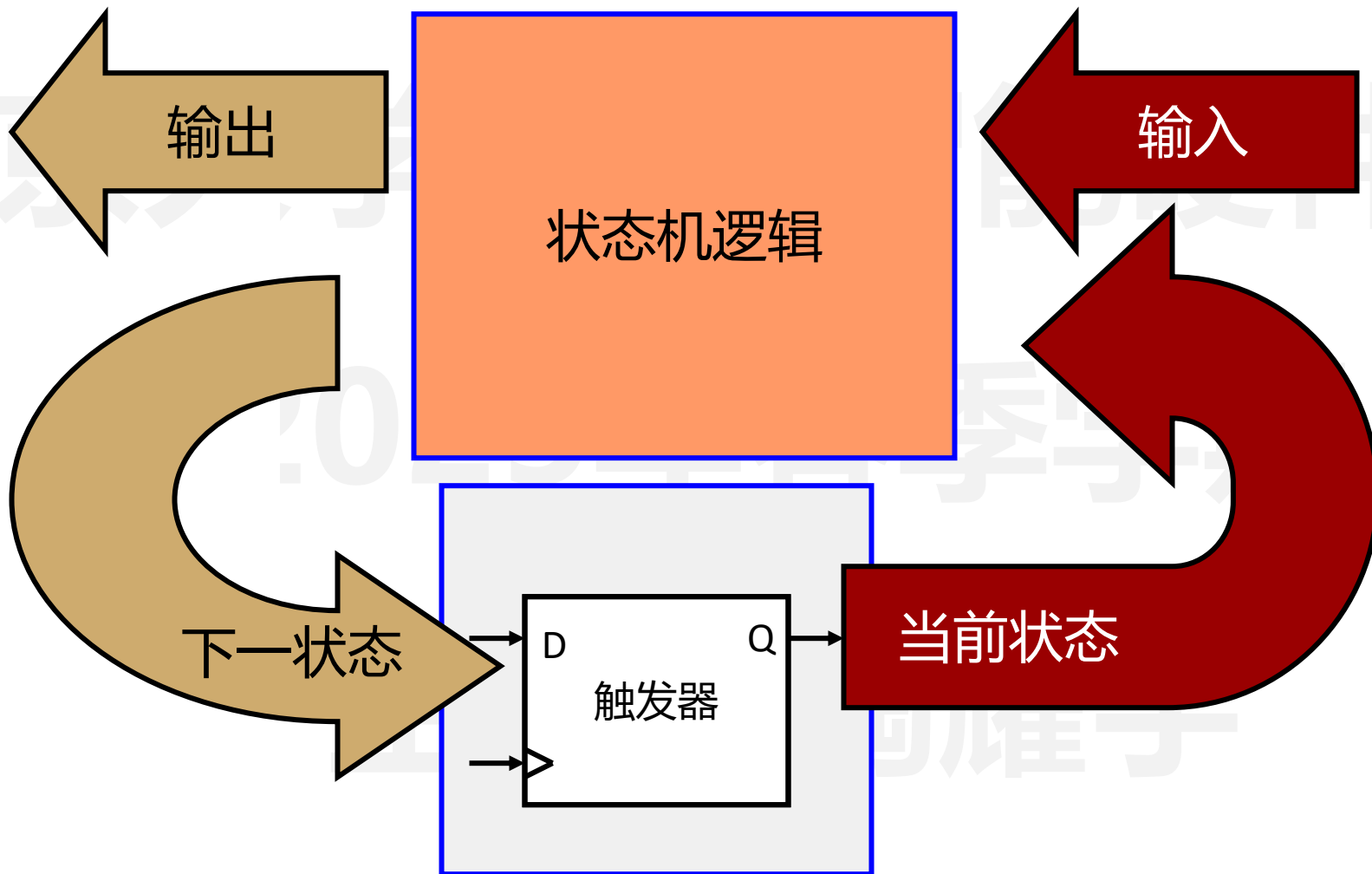

- 控制电路的基石

## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯



- 仅考虑红灯和绿灯，灯转换的速度不快于每次30s (0.033 Hz 时钟)
- 2个输出
  - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
  - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
  - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
  - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
  - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
  - 否则，保持当前交通灯不变


# 为什么需要状态机

## • 控制电路的基石

### 状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 2个输出
  - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
  - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
  - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
  - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
  - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
  - 否则, 保持当前交通灯不变

- 需要2个状态
  - Nsgreen、EWgreen

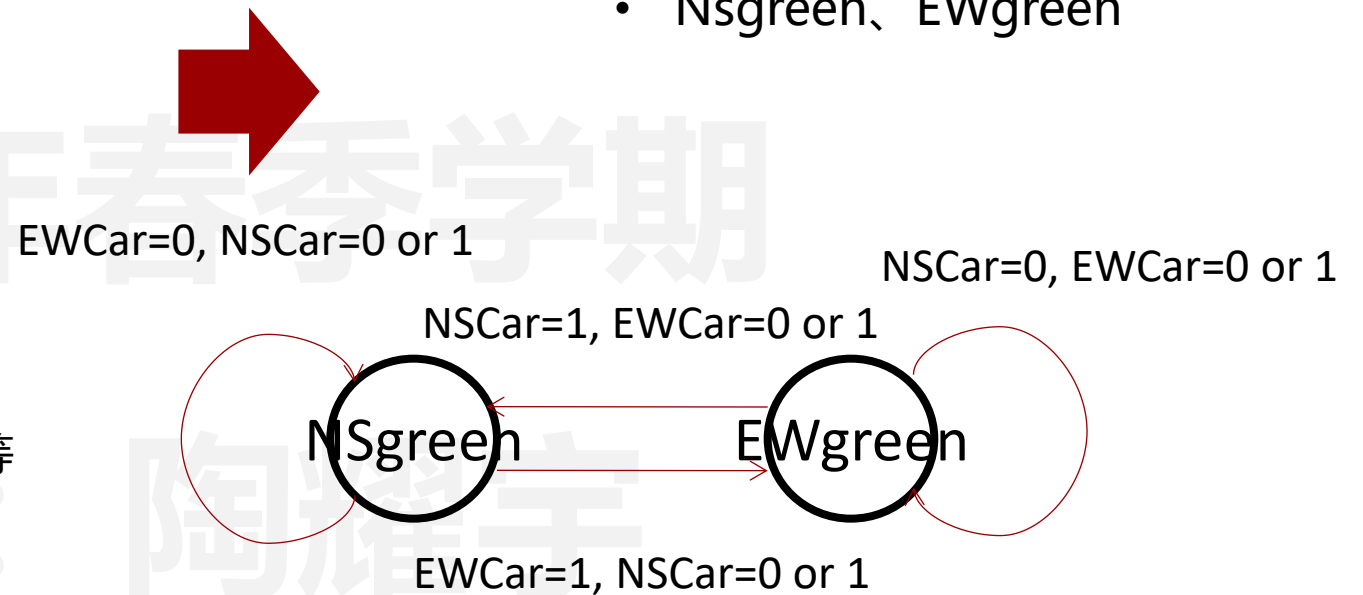

- 控制电路的基石


## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 需要2个状态
  - Nsgreen、EWgreen

Current state	Inputs		Next state
	NScar	EWcar	
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

EWCar=0, NSCar=0 or 1

NSCar=0, EWCar=0 or 1

 

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NextState} = (\overline{\text{CurrentState}} \cdot \text{EWcar}) + (\text{CurrentState} \cdot \overline{\text{NScar}})$$

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

$$\text{EWlite} = \text{CurrentState}$$

# 为什么需要状态机

- 控制电路的基石

## 状态机实例1 – 控制一个红绿灯


Current state	Inputs		Next state
	NScar	EWcar	
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NextState} = (\overline{\text{CurrentState}} \cdot \text{EWcar}) + (\text{CurrentState} \cdot \overline{\text{NScar}})$$

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

$$\text{EWlite} = \text{CurrentState}$$

 

# 为什么需要状态机

- 控制电路的基石

Step 1 – 定义状态并画出状态转换图



Step 2 – 给每一个状态赋值并更新状态转换图

Step 3 – 根据状态转换图写出下一状态和输出的逻辑表达式

Step 4 – 画出实际电路图

状态将在每一个时钟上升沿更新

## • 电路为什么需要一个时钟？

 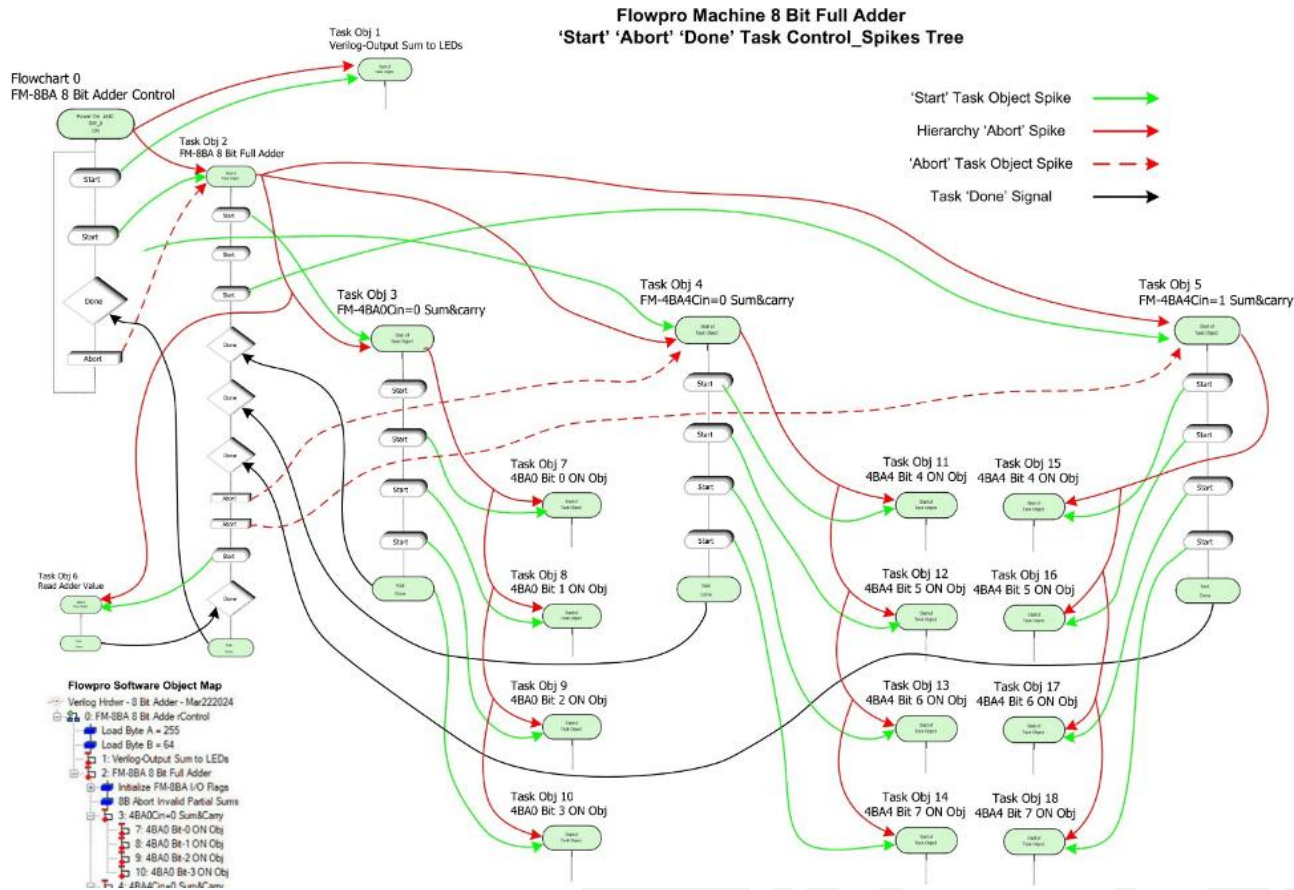


**无时钟：非常难以控制每一个信号的有效时间**



**引入时钟：每隔一段计算将结果同步一次**

# 电路时序的基本概念

## • 同步时序 (Synchronous Timing)

 



触发器 (Register)    组合逻辑 (各种逻辑门电路)

  

# 电路时序的基本概念

## • 同步时序 (Synchronous Timing)

### Timing Metrics


 
 


$$T_{c-q} + t_{plogic, \min} \geq t_{hold}$$

$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic, \max} + t_{su}$$

# 电路时序的基本概念

## • 时钟的不稳定性

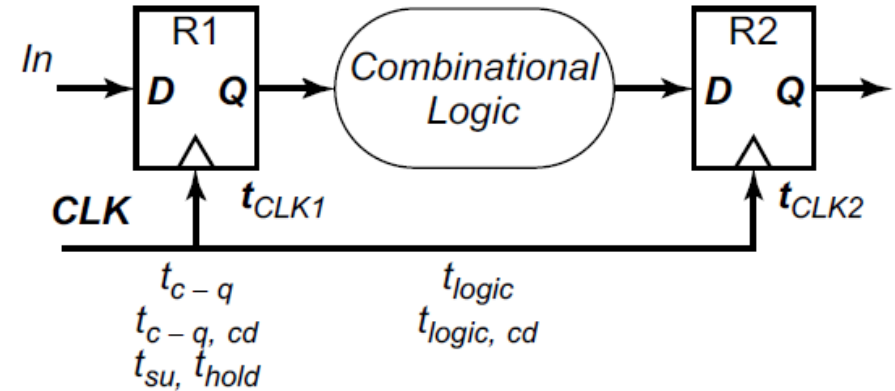  

Minimum cycle time:

$$T \geq t_{c-q} + t_{su} + t_{logic} - \delta$$

最坏情况为接收边沿过早到达 (negative  $\delta$ )

Hold time constraint:

$$t_{(c-q, cd)} + t_{(logic, cd)} > t_{hold} + \delta$$

最坏情况为接收边沿过晚到达 (正偏差)  
数据和时钟之间的竞争

**Cd: contamination delay (最快可能延迟)**