



北京大學
PEKING UNIVERSITY

人工智能的硬件基石

从物理器件到计算架构

第四讲：复杂计算单元与指令集

主讲：陶耀宇

2026年春季

- 课程作业情况

- 作业将在3月底-4月中旬、4月中旬-5月初、5月中旬-6月初

第一次作业时间：3.30-4.20 (3周)

- 第1次lab时间：4月10日-5月10日

- 第2次lab时间：5月10日-6月15日

- 助教安排硬件Verilog/SystemVerilog编写及设计、验证全流程入门介绍，有兴趣的同学请积极参与！

注意事项

• 课程作业情况

• 第1次lab时间：4月10-5月10

• 2个基础任务 (50%+50%) + 1个Bonus任务 (可2选1, 50%)

• 基础任务提供完整环境 (Verilog+TB+SW Reference, 10个测试激励)

• **基础任务1：面向卷积加速的1D Winograd电路**

• **基础任务2：面向三角函数加速的Cordic电路**

• Bonus任务 (利用基础任务代码, 自行编写Verilog+TB+SW Reference和测试激励)

• 将1D Winograd扩展至2D Winograd

• 将Cordic扩展至支持离散傅里叶变化DFT

• **请撰写<=3页的实验报告, 简单解释代码结构与设计思路**


目录

CONTENTS



01. 数据格式与复杂计算单元
02. 控制单元设计与时序分析
03. 指令集设计与微架构基础
04. 指令集架构与流水线设计

- 最基础的二进制数据格式 – 原码 (无符号数)

 

$$3 \times 100 + 2 \times 10 + 9 \times 1 = 329$$



$$1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

2 ²	2 ¹	2 ⁰	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

An n -bit unsigned integer

represents 2^n values:

from 0 to $2^n - 1$

量化与数据格式

• 有符号数的表现格式 – Sign and Magnitude

一个n bit数可以表示 2^n 不同的值

- 近一半赋值到正整数($1 \sim (2^{n-1}-1)$)
近一半赋值到负整数($(-(2^{n-1}-1)) \sim (-1)$)
- 还剩下两个值：表示0

正整数

同无符号数– 最高位为0

00101 = 5

负整数

对于原码来说，将最高位设为1代表负数，其他比特同无符号数一样

10101 = -5

总结

萌

• 有符号数的表现格式 – 补码

原码(sign-magnitude)有什么问题?

- 0有两种重复表示 (+0 and -0)
- 计算电路复杂
- 对负数做加法时，实际上需要减法操作
- 需要考虑减法中的借位操作

	00101 (5)	01001 (9)
+	<u>11011</u> (-5)	<u>10111</u> (-9)
	00000 (0)	00000 (0)

2的补码表示方法可以让计算电路更简单

- 对于每个正数 X ，保证其相反数 $(-X)$ 满足 $X + (-X) = 0$ ，其中的加法为忽略最高位进位的普通加法

• 有符号数的表现格式 – 补码

若数字为正数或是0

- 正常二进制表示方法

若数字为负数

- 写出和它互为相反数的那个正数
- 翻转每一个比特
- 最后加1

00101 (5)

11010 (1's comp)

+ 1

11011 (-5)

01001 (9)

10110 (1's comp)

+ 1


10111 (-9)

• 定点数 – Fixed-point

如何表示分数？

- 使用二进制小数点来分开2的正数次幂和负数次幂（同十进制相似）
- 2的补码加法和减法依然成立

➤ 前提时小数点对齐

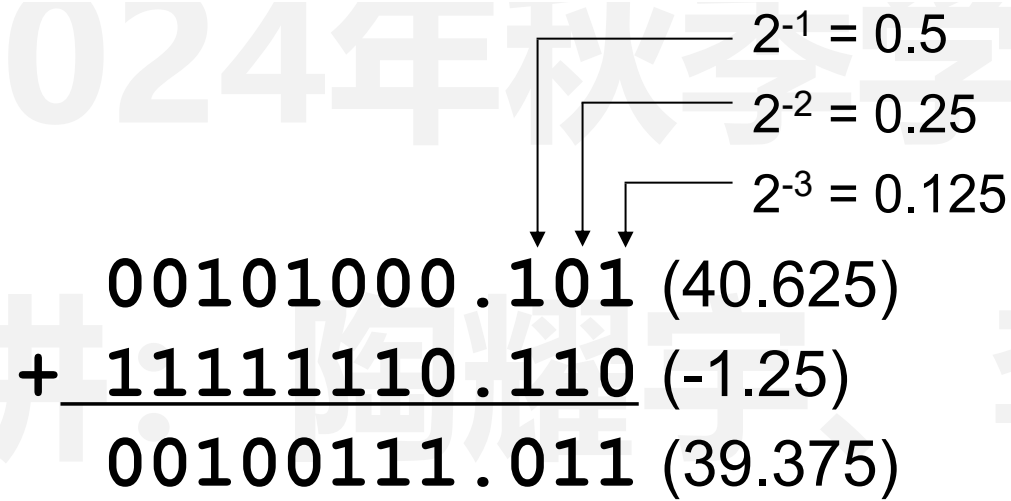
$$\begin{array}{r} 00101000.101 \quad (40.625) \\ + 11111110.110 \quad (-1.25) \\ \hline 00100111.011 \quad (39.375) \end{array}$$

$2^{-1} = 0.5$
 $2^{-2} = 0.25$
 $2^{-3} = 0.125$

No new operations -- same as integer arithmetic.

- 特别大和特别小的数：浮点数 – Floating-point


Large values: 6.023×10^{23} -- requires 79 bits

Small values: 6.626×10^{-34} -- requires >110 bits

使用科学计数法的等效： $F \times 2^E$

需要表示分数F (fraction), 指数E (exponent), and 符号位S(sign).

IEEE 754 浮点数标准(32-bits):

 


$$N = -1^S \times 1.\text{fraction} \times 2^{\text{exponent}-127}, \quad 1 \leq \text{exponent} \leq 254$$


$$N = -1^S \times 0.\text{fraction} \times 2^{-126}, \quad \text{exponent} = 0$$

• 简单1bit加法器电路

 - $C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$
- $S = A \oplus B \oplus C_i = ABC_i + \overline{C_o}(A + B + C_i)$
- 28 transistors



• Ripple Carry加法器电路

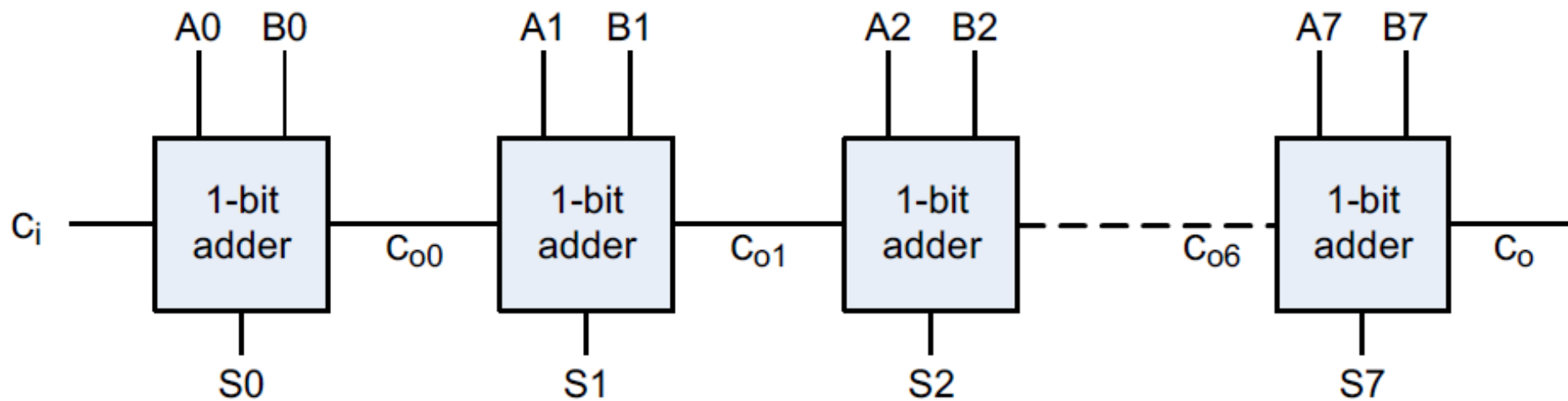


最差延迟与比特数呈线性关系

$$t_d = O(N)$$

$$t_{adder} = (N-1)t_{carry} + t_{sum}$$

目标：设计拥有最快可能进位路径的电路

• 基于PGK的加法器设计方法

 

$$\text{Generate (G)} = AB$$

$$\text{Propagate (P)} = A \oplus B$$

– Generate: $C_{out} = 1$ independent of C_{in}

- $G = A \cdot B$

– Propagate: $C_{out} = C_{in}$

- $P = A \oplus B$

– Kill: $C_{out} = 0$ independent of C_{in}

- $K = \sim A \cdot \sim B$

$$C_o(G, P) = \underline{G + PC_i} \rightarrow \begin{cases} P = A \oplus B \\ P = A + B \end{cases}$$
$$S(G, P) = P \oplus C_i$$

陶耀宇、李萌

- 基于PGK的加法器设计方法


Carry-Ripple using P and G

$$C_{i:0} = G_i + P_i \cdot C_{i-1:0}$$

$$G_{0:0} = C_{in}$$

$$P_{0:0} = 0$$



$$C_{out,i} = G_{i:0}$$

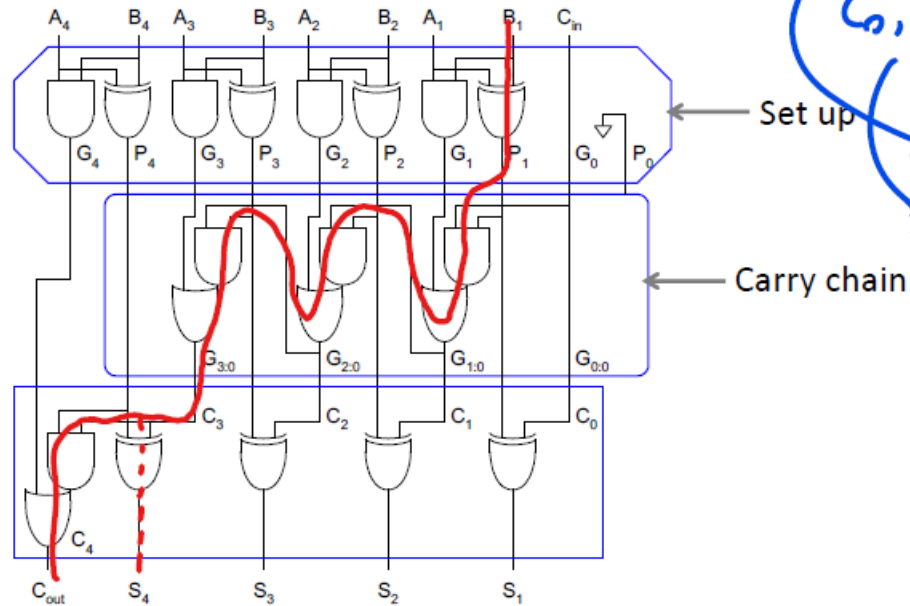

$$C_{0,1} = G_1 + P_1 C_{in}$$
$$C_{0,2} = G_2 + P_2 C_{0,1}$$
$$G_{1:0} = G_1 + P_1 G_0$$
$$G_{2:0} = G_2 + P_2 G_{1:0}$$

$$t_{adder} = t_{setup} + (N-1) t_{carry} + \max(t_{carry}, t_{sum})$$

• 基于PGK的加法器设计方法

 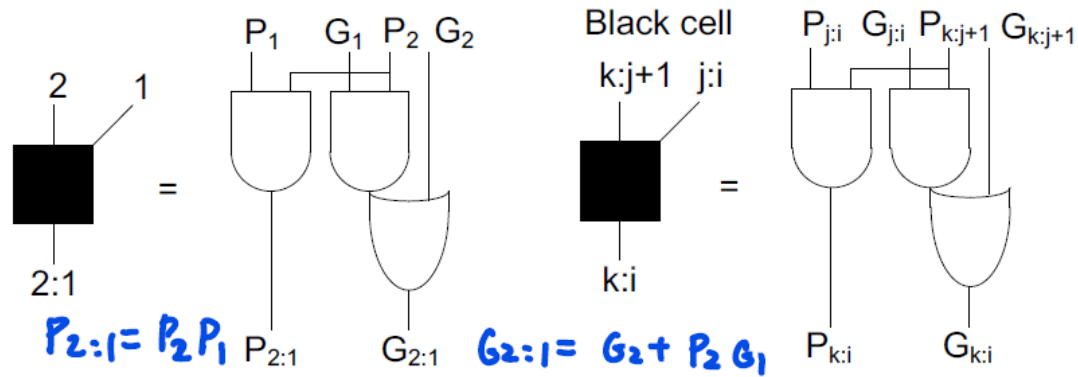


PG生成逻辑

Carry Ripple的PG图

加法器设计

• 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

 


$\log_2(N)$

$$G_{13:0} = G_{13:6} + P_{13:6} G_{5:0}$$

$$G_{13:6} = G_{13:10} + P_{13:0} G_{9:6}$$


$$P_{13:6} = P_{13:10} P_{9:6}$$

$$G_{5:0} = G_{5:2} + P_{5:2} G_{1:0}$$

 


• 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

Brent-Kung

 


Sklansky

$\log_2(n)$

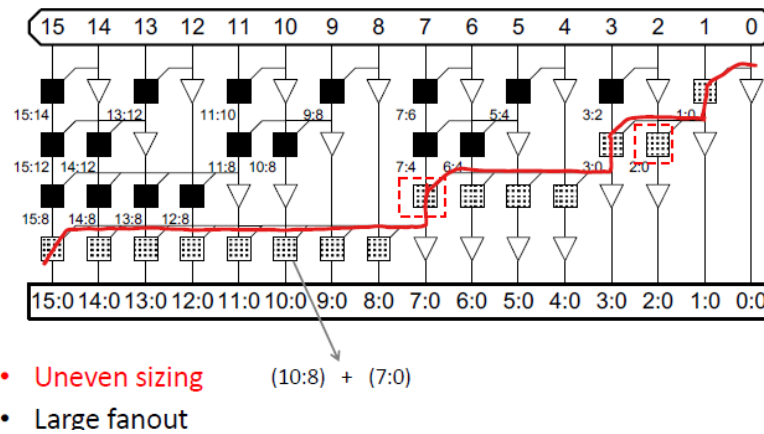

Han-Carlson

$\log_2(n) + 1$

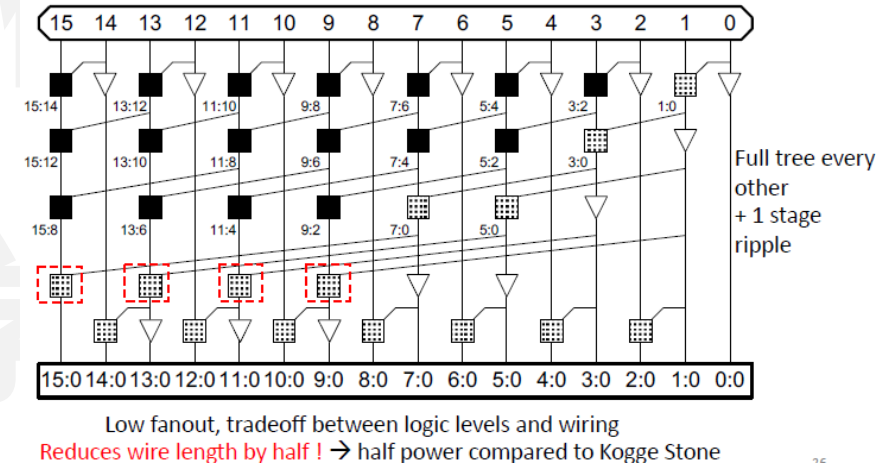

- Kogge-Stone: low logic levels, low fanout, high wiring
- Brent-Kung: low fanout, low wiring, high logic levels
- Sklansky: low logic levels, low wiring, high fanout

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Example:

$$\begin{array}{r} 1100 : 12_{10} \\ 0101 : 5_{10} \\ \hline 1100 \\ 0000 \\ 1100 \\ 0000 \\ \hline 00111100 : 60_{10} \end{array}$$

multiplicand

multiplier

partial
products

product

M x N比特乘法

- 产生N个M比特部分乘积
- 求和得到M+N比特的结果

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Multiplicand: $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$

Multiplier: $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$

Product:
$$P = \left(\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$


			y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0			
			x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0			
			$x_0 y_5$	$x_0 y_4$	$x_0 y_3$	$x_0 y_2$	$x_0 y_1$	$x_0 y_0$			
		$x_1 y_5$	$x_1 y_4$	$x_1 y_3$	$x_1 y_2$	$x_1 y_1$	$x_1 y_0$				
		$x_2 y_5$	$x_2 y_4$	$x_2 y_3$	$x_2 y_2$	$x_2 y_1$	$x_2 y_0$				
		$x_3 y_5$	$x_3 y_4$	$x_3 y_3$	$x_3 y_2$	$x_3 y_1$	$x_3 y_0$				
		$x_4 y_5$	$x_4 y_4$	$x_4 y_3$	$x_4 y_2$	$x_4 y_1$	$x_4 y_0$				
	$x_5 y_5$	$x_5 y_4$	$x_5 y_3$	$x_5 y_2$	$x_5 y_1$	$x_5 y_0$					
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

multiplicand
multiplier

partial
products

product




Each dot represents a bit

 

乘法器设计

- 乘法器设计的核心是部分和累加

Each dot represents a bit

 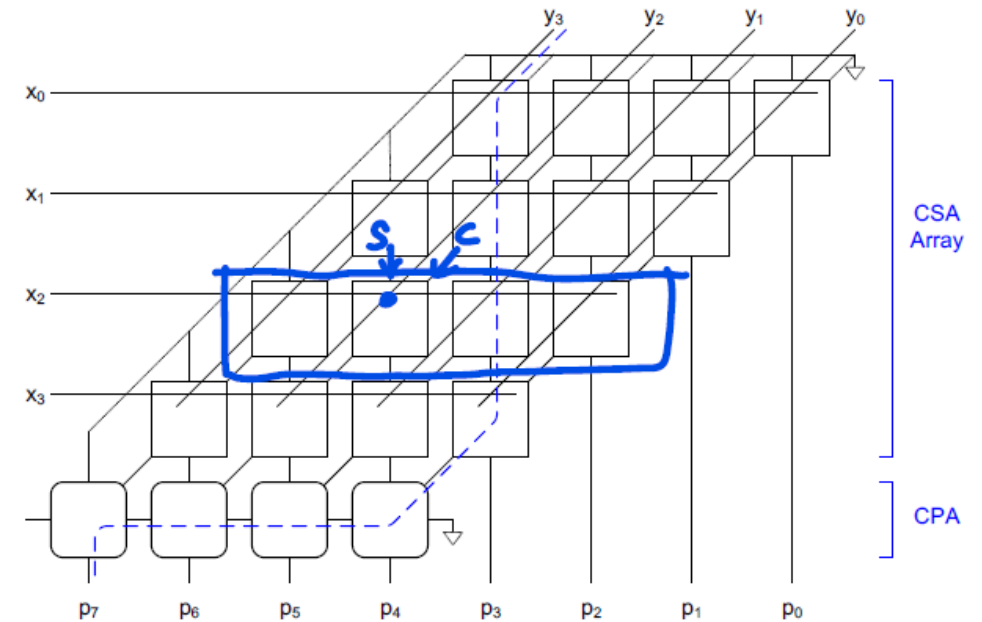 

• 如何减少部分和累加的次数?

- 阵列乘法器需要N个部分结果
- 如果我们将乘数以r bits为单位分组做乘法, 我们将获得N/r个部分结果

$$\begin{array}{r}
 x \\
 (0\ 0) \\
 (0\ 1) \\
 (1\ 0) \\
 (1\ 1)
 \end{array}$$

- PP
 - Faster and smaller?
 - Called radix- 2^r encoding
- o
- y
 - Ex: $r = 2$: look at pairs of bits
- 2y $(4y - 2y)$
 - Form partial products of 0, Y, 2Y, 3Y
- 3y
 - First three are easy, but 3Y requires adder ☹️
- = $(4y - y)$

$$\begin{array}{cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & (0 & 1) & (0 & 1) \\
 \hline
 & a & a & a & a \\
 & b & b & b & b \\
 \hline
 \end{array}$$

- 如何减少部分和累加的次数?

$$x \times y$$

$$y = -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + \dots + 2^2y_2 + 2y_1 + y_0 + y_{-1}, \quad y_{-1} = 0$$

$$y = -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-3}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2y_1 + 2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= -2^{n-1}y_{n-1} + 2 \times 2^{n-2}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2 \times 2^{n-3}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2 \times 2y_1 - 2y_1 + 2 \times y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= -2^{n-1}y_{n-1} + 2^{n-1}y_{n-2} - 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + \dots + 2^2y_1 - 2y_1 + 2y_0 - y_0 + y_{-1}$$

$$= 2^{n-1}(-y_{n-1} + y_{n-2}) + 2^{n-2}(-y_{n-2} + y_{n-3}) + \dots + 2(-y_1 + y_0) + (-y_0 + y_{-1})$$

部分和累加次数是否减少?

- 如何减少部分和累加的次数?

$$y = -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-3}y_{n-3} - 2^{n-3}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} \\ + 2^{n-5}y_{n-5} + 2^{n-5}y_{n-5} - 2^{n-5}y_{n-5} + \dots + 2^3y_3 - 2^3y_3 + 2^2y_2 + 2y_1 \\ + 2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_{-1}$$

$$= -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2 \times 2^{n-3}y_{n-3} - 2 \times 2^{n-4}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} \\ + 2 \times 2^{n-5}y_{n-5} - 2 \times 2^{n-6}y_{n-5} + \dots - 2 \times 2^2y_3 + 2^2y_2 + 2 \times 2y_1 - 2y_1 \\ + y_0 + y_{-1}$$

$$= -2 \times 2^{n-2}y_{n-1} + 2^{n-2}y_{n-2} + 2^{n-2}y_{n-3} - 2 \times 2^{n-4}y_{n-3} + 2^{n-4}y_{n-4} + 2^{n-4}y_{n-5} \\ - 2 \times 2^{n-6}y_{n-5} + \dots - 2 \times 2^2y_3 + 2^2y_2 + 2^2y_1 - 2y_1 + y_0 + y_{-1}$$

$$= 2^{n-2}(-2y_{n-1} + y_{n-2} + y_{n-3}) + 2^{n-4}(-2y_{n-3} + y_{n-4} + y_{n-5}) + \dots + 2^2(-2y_3 + \\ y_2 + y_1) + (-2y_1 + y_0 + y_{-1})$$

部分和累加次数是否减少?

• 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2^r)

- $PP_i = 3Y$ 时, 可以用 $-Y$ 表示并在下一级部分积中加 $4Y$
通过这种方式, 部分积的计算中只用到了移位和补码计算
- 相似的, $PP_i = 2Y$ 时, 可以用 $-2Y$ 表示并在下一级部分积中加 $4Y$

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
x_{2i+1}	x_{2i}	x_{2i-1}	PP_i	$SINGLE_i$	$DOUBLE_i$	NEG_i
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	$2Y$	0	1	0
1	0	0	$-2Y$	0	1	1
1	0	1	$-Y$	1	0	1
1	1	0	$-Y$	1	0	1
1	1	1	$-0 (= 0)$	0	0	1

$4Y - 2Y \quad | \quad 0$
 $4Y - Y \quad | \quad 1$

Y
 $-Y$
 Y

乘法器设计

• 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2^r)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
x_{2i+1}	x_{2i}	x_{2i-1}	PP_i	SINGLE _i	DOUBLE _i	NEG _i
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算 $Y \times Q = -6 \times -7$, Q 是乘数, Y 是被乘数 (4bit)

1、 $Y = -6 = 1010$ $Q = -7 = 1001$ $-Y = 6 = 0110$

2、乘数 Q 后补零, $Q = 10010$

3、被乘数双符号位, $Y = 11010$, $-Y = 00110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1: $Q = 10010$

$A = 11111010$ $Q = 1001$ $Q-1 = 0$ 补码符号扩展

Step 2: $Q = 10010$

$A = 00110000$ $Q = 1001$ $Q-1 = 0$ 左移补零

结果: 11111010 $(-6) + 00110000 (48) = 42$

• 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码 (Radix-2^r)

布斯编码的几点要求:

- 乘数、被乘数、结果均为补码
- 乘法计算前应在乘数末尾补零
- 被乘数双符号位
- 符号位参与计算

Inputs			Partial Product	Booth Selects		
x_{2i+1}	x_{2i}	x_{2i-1}	PP_i	SINGLE _i	DOUBLE _i	NEG _i
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0 (= 0)	0	0	1

假设计算 $Y \times Q = -6 \times 7$, Q 是乘数, Y 是被乘数 (6bit)

1、 $Y = -6 = 111010$ $Q = 7 = 000111$ $-Y = 6 = 000110$

2、乘数 Q 后补零, $Q = 0001110$

3、被乘数双符号位, $Y = 1111010$, $-Y = 0000110$

3、乘法步骤 (A为部分和、Q为乘数)

Step 1: $Q = 0001\underline{110}$

$A = 000000000110$ $Q = 0001\underline{11}$ $Q-1 = 0$ 补码符号扩展

Step 2: $Q = 00\underline{011}10$

$A = 111111010000$ $Q = 000\underline{111}$ $Q-1 = 0$ 左移/符号位扩展


Step3: $Q = \underline{000}1110$

结果 = 000000000110 (6) + 111111010000 (-48) = -42

- Shifter也是重要的数字电路模块之一

```
module barrel_shifter
(
    input logic [7:0] a,
    input logic [2:0] amt,
    output logic [7:0] y
);

 always_comb
    case (amt)
        3'b000: y = a;
        3'b001: y = {a[0], a[7:1]};
        3'b010: y = {a[1:0], a[7:2]};
        3'b011: y = {a[2:0], a[7:3]};
        3'b100: y = {a[3:0], a[7:4]};
        3'b101: y = {a[4:0], a[7:5]};
        3'b110: y = {a[5:0], a[7:6]};
        3'b111: y = {a[6:0], a[7]};
        default: y = a;
    endcase
endmodule
```



- 卷积 – AI计算中最常用的算子

卷积最初是一种信号处理滤波操作 –

“AI神经网络也可看作是一种滤波”

WinoGrad算法起源于1980年，
是Shmuel Winograd提出用来减少FIR滤波器计算量的一个算法

输入 $d = [d_0, d_1, d_2, d_3]$ ，卷积核 $g = [g_0, g_1, g_2]$

1维卷积可表达为

输入尺寸 = $2 + 3 - 1 = 4$

$$F(2,3) = \begin{bmatrix} d_0 & d_1 & d_2 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \end{bmatrix}$$

输出尺寸 卷积核尺寸 **6次乘法**

卷积加速模块设计

- 卷积 – AI计算中最常用的算子

输入 $d = [d_0, d_1, d_2, d_3]$, 卷积核 $g = [g_0, g_1, g_2]$

1维卷积可表达为

Winograd

$$F(2,3) = \begin{bmatrix} d_0 & d_1 & d_2 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \end{bmatrix} \rightarrow F(2,3) = \begin{bmatrix} d_0 & d_1 & d_2 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 + m_3 \\ m_2 - m_3 - m_4 \end{bmatrix}$$

存在重复元素

$$m_1 = (d_0 - d_2)g_0 \quad m_2 = (d_1 + d_2) \frac{g_0 + g_1 + g_2}{2}$$

$$m_4 = (d_1 - d_3)g_2 \quad m_3 = (d_2 - d_1) \frac{g_0 - g_1 + g_2}{2}$$

预算好一次g的加减后可重复复用 -> 4次乘法

卷积加速模块设计

- 卷积 – AI计算中最常用的算子

[element-wise multiplication](#) ([Hadamard product](#))

输入 $d = [d_0, d_1, d_2, d_3]$, 卷积核 $g = [g_0, g_1, g_2]$

1维卷积可表达为

$$F(2,3) = \begin{bmatrix} d_0 & d_1 & d_2 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 + m_3 \\ m_2 - m_3 - m_4 \end{bmatrix}$$

$$m_1 = (d_0 - d_2)g_0 \quad m_2 = (d_1 + d_2) \frac{g_0 + g_1 + g_2}{2}$$

$$m_4 = (d_1 - d_3)g_2 \quad m_3 = (d_2 - d_1) \frac{g_0 - g_1 + g_2}{2}$$

1D Winograd

$$Y = A^T [(Gg) \odot (B^T d)]$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 + m_2 + m_3 \\ m_2 - m_3 - m_4 \end{bmatrix}$$

$$g = [g_0 \quad g_1 \quad g_2]^T$$

$$d = [d_0 \quad d_1 \quad d_2 \quad d_3]^T$$

• 卷积 – AI计算中最常用的算子

将一维卷积运算定义为 $F(m, r)$, m 为Output Size, r 为Filter Size, 则输入信号的长度为 $m + r - 1$, 卷积运算是对应位置相乘然后求和, **输入信号每个位置至少要参与1次乘法**, 所以乘法数量最少与输入信号长度相同, 记为

$$\mu(F(m, r)) = m + r - 1$$

在行列上分别进行一维卷积运算, 可得到二维卷积, 记为 $F(m \times n, r \times s)$, 输出为 $m \times n$, 卷积核为 $r \times s$, 则输入信号为 $(m + r - 1)(n + s - 1)$, 乘法数量至少为

$$\begin{aligned}\mu(F(m \times n, r \times s)) &= \mu(F(m, r))\mu(F(n, s)) \\ &= (m + r - 1)(n + s - 1)\end{aligned}$$

若是直接按滑动窗口方式计算卷积, 一维时需要 $m \times r$ 次乘法, 二维时需要 $m \times n \times r \times s$ 次乘法, **远大于上面计算的最少乘法次数。**

使用Winograd算法计算卷积快在哪里? 一言以蔽之: **快在减少了乘法的数量**, 将乘法数量减少至 $m + r - 1$ 或 $(m + r - 1)(n + s - 1)$ 。

• 卷积 – AI计算中最常用的算子

$$Y = A^T [(Gg) \odot (B^T d)]$$

g : 表示卷积核

d : 表示输入信号

G : 卷积核变换矩阵, 尺寸为 $(m + r - 1) \times r$

B^T : 输入变换矩阵, 尺寸 $(m + r - 1) \times (m + r - 1)$

A^T : 输出变换矩阵, 尺寸 $m \times (m + r - 1)$

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$g = [g_0 \quad g_1 \quad g_2]^T$$

$$d = [d_0 \quad d_1 \quad d_2 \quad d_3]^T$$

计算过程可分为4步:

(1) 输入变换

(2) 卷积核变换

1D Winograd

(3) 外积

(4) 输出变换

卷积加速模块设计

- 卷积 – AI计算中最常用的算子

2D Winograd

$$Y = A^T [(Gg) \odot (B^T d)]$$

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



$$g = [g_0 \ g_1 \ g_2]^T$$

$$d = [d_0 \ d_1 \ d_2 \ d_3]^T$$


A minimal 1D algorithm $F(m, r)$ is **nested with itself** to obtain a minimal 2D algorithm $(m \times m, r \times r)$.

$$Y = A^T [[GgG^T] \odot [B^T dB]] A$$

  g 为 $r \times r$ Filter, d 为 $(m + r - 1) \times (m + r - 1)$




Input image

 



Filter

卷积 - AI计算中最常用的算子

 令 $D_0 = [k_0, k_1, k_2, k_3]^T$, 即窗口中的第0行元素, $D_1 D_2 D_3$ 表示第1、2、3行; $W_0 = [w_0, w_1, w_2]^T$,



$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} R_0 \\ R_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_0 W_0 + K_1 W_1 + K_2 W_2 \\ K_1 W_0 + K_2 W_1 + K_3 W_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A^T [(G W_0) \odot (B^T D_0)] + A^T [(G W_1) \odot (B^T D_1)] + A^T [(G W_2) \odot (B^T D_2)] \\ A^T [(G W_0) \odot (B^T D_1)] + A^T [(G W_1) \odot (B^T D_2)] + A^T [(G W_2) \odot (B^T D_3)] \end{bmatrix} \\ &= A^T [[G[W_0 \ W_1 \ W_2]G^T] \odot [B^T[d_0 \ d_1 \ d_2 \ d_3]B]] A \end{aligned}$$

  

$$\begin{bmatrix} K_0 & K_1 & K_2 \\ K_1 & K_2 & K_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_0 \\ W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_0 \\ R_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} K_0 & K_1 & K_2 \\ K_1 & K_2 & K_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_0 \\ W_1 \\ W_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_0 \\ R_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_0 + M_1 + M_2 \\ M_1 - M_2 - M_3 \end{bmatrix}$$

Matrix multiply F(2,3)! 4 multiplications

$$M_0 = (K_0 - K_2) \cdot W_0$$

$$M_1 = (K_1 + K_2) \cdot \frac{W_0 + W_1 + W_2}{2}$$

$$M_3 = (K_1 - K_3) \cdot W_2$$

$$M_2 = (K_2 - K_1) \cdot \frac{W_0 - W_1 + W_2}{2}$$

卷积加速模块设计

• NVDLA中的Winograd卷积核设计

在MAC并行计算单元中计算

$$A^T \left[[GgG^T] \odot [B^T dB] \right] A$$

预先算好

在输入datapath计算

For $m = 3, r = 2$

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

For $m = 4, r = 3$

$$B^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$G = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{24} & \frac{1}{12} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{24} & -\frac{1}{12} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 8 & -8 & 1 \end{bmatrix}$$

主讲：王、子明


复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

$$x_2 = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta$$

$$y_2 = x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta$$
 
$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$



$$x_2 = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta = \cos \theta (x_1 - y_1 \tan \theta)$$

$$y_2 = x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta = \cos \theta (y_1 + x_1 \tan \theta)$$

$$\hat{x}_2 = \cancel{\cos \theta} (x_1 - y_1 \tan \theta) = x_1 - y_1 \tan \theta$$

$$\hat{y}_2 = \cancel{\cos \theta} (y_1 + x_1 \tan \theta) = y_1 + x_1 \tan \theta$$

当 θ 足够小接近于0时, 先忽略 $\cos \theta$ (后面会scale回来)
伪旋转 (pseudo rotations)

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数



伪旋转 (pseudo rotations)

$$x_2 = x_1 \cos \theta - y_1 \sin \theta$$

$$y_2 = x_1 \sin \theta + y_1 \cos \theta$$

$$\hat{x}_2 = \cancel{\cos \theta}(x_1 - y_1 \tan \theta) = x_1 - y_1 \tan \theta$$

$$\hat{y}_2 = \cancel{\cos \theta}(y_1 + x_1 \tan \theta) = y_1 + x_1 \tan \theta$$

  

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

伪旋转 (pseudo rotations)


$$\hat{x}_2 = \cancel{\cos \theta}(x_1 - y_1 \tan \theta) = x_1 - y_1 \tan \theta$$

$$\hat{y}_2 = \cancel{\cos \theta}(y_1 + x_1 \tan \theta) = y_1 + x_1 \tan \theta$$

选择旋转角度 $\tan \theta^i = 2^{-i}$

$$\hat{x}_2 = x_1 - y_1 \tan \theta = x_1 - y_1 2^{-i}$$
 
$$\hat{y}_2 = y_1 + x_1 \tan \theta = y_1 + x_1 2^{-i}$$



i	θ^i (Degrees)	$\tan \theta^i = 2^{-i}$
0	45.0	1
1	26.555051177...	0.5
2	14.036243467...	0.25
3	7.125016348...	0.125
4	3.576334374...	0.0625

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

1st iteration: rotate by 45° ; 2nd iteration: rotate by 26.6° ; 3rd iteration: rotate by 14°

i	$\tan\theta$	Angle, θ	$\cos\theta$
1	1	45.0000000000	0.707106781
2	0.5	26.5650511771	0.894427191
3	0.25	14.0362434679	0.9701425
4	0.125	7.1250163489	0.992277877
5	0.0625	3.5763343750	0.998052578
6	0.03125	1.7899106082	0.999512076
7	0.015625	0.8951737102	0.999877952
8	0.0078125	0.4476141709	0.999969484
9	0.00390625	0.2238105004	0.999992371
10	0.001953125	0.1119056771	0.999998093
11	0.000976563	0.0559528919	0.999999523
12	0.000488281	0.0279764526	0.999999881
13	0.000244141	0.0139882271	0.99999997

13次伪旋转后, 需要乘以
 $1/0.607252941 =$
1.6467602

$$\cos 45 \times \cos 26.5 \times \cos 14.03 \times \cos 7.125 \dots \times \cos 0.0139 = 0.607252941$$

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

$$\hat{x}_2 = x_1 - y_1 \tan \theta = x_1 - y_1 2^{-i}$$

$$\hat{y}_2 = y_1 + x_1 \tan \theta = y_1 + x_1 2^{-i}$$



$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - d_i(2^{-i}y^{(i)})$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} + d_i(2^{-i}x^{(i)})$$

$$z^{(i+1)} = z^{(i)} - d_i\theta^{(i)} \quad (\text{Angle Accumulator})$$

where $d_i = +/- 1$

2 shifts

1 table lookup ($\theta^{(i)}$ values)

3 additions

The symbol d_i is a decision operator and is used to decide which direction to rotate.

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - d_i(2^{-i}y^{(i)})$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} + d_i(2^{-i}x^{(i)})$$

$$z^{(i+1)} = z^{(i)} - d_i\theta^{(i)}$$

where $d_i = +/- 1$

2 shifts

1 table lookup ($\theta^{(i)}$ values)

3 additions

Scaling Factor

$$K_n = \prod_n 1/(\cos\theta^{(i)}) = \prod_n (\sqrt{1+2^{(-2i)}})$$

$$K_n = \prod_n 1/(\cos\theta^{(i)}) = \prod_n (\sqrt{1+\tan^2\theta^{(i)}}) = \prod_n (\sqrt{1+2^{(-2i)}})$$

$$K_n \rightarrow 1.6476 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

$$1/K_n \rightarrow 0.6073 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

n = number of iterations

复杂模块电路设计2 - CORDIC模块设计

- CORDIC可以用来实现多种复杂非线性函数

$$x^{(i+1)} = x^{(i)} - d_i(2^{-i}y^{(i)})$$

$$y^{(i+1)} = y^{(i)} + d_i(2^{-i}x^{(i)})$$


$$z^{(i+1)} = z^{(i)} - d_i\theta^{(i)}$$

where $d_i = +/- 1$

2 shifts

1 table lookup ($\theta^{(i)}$ values)

3 additions

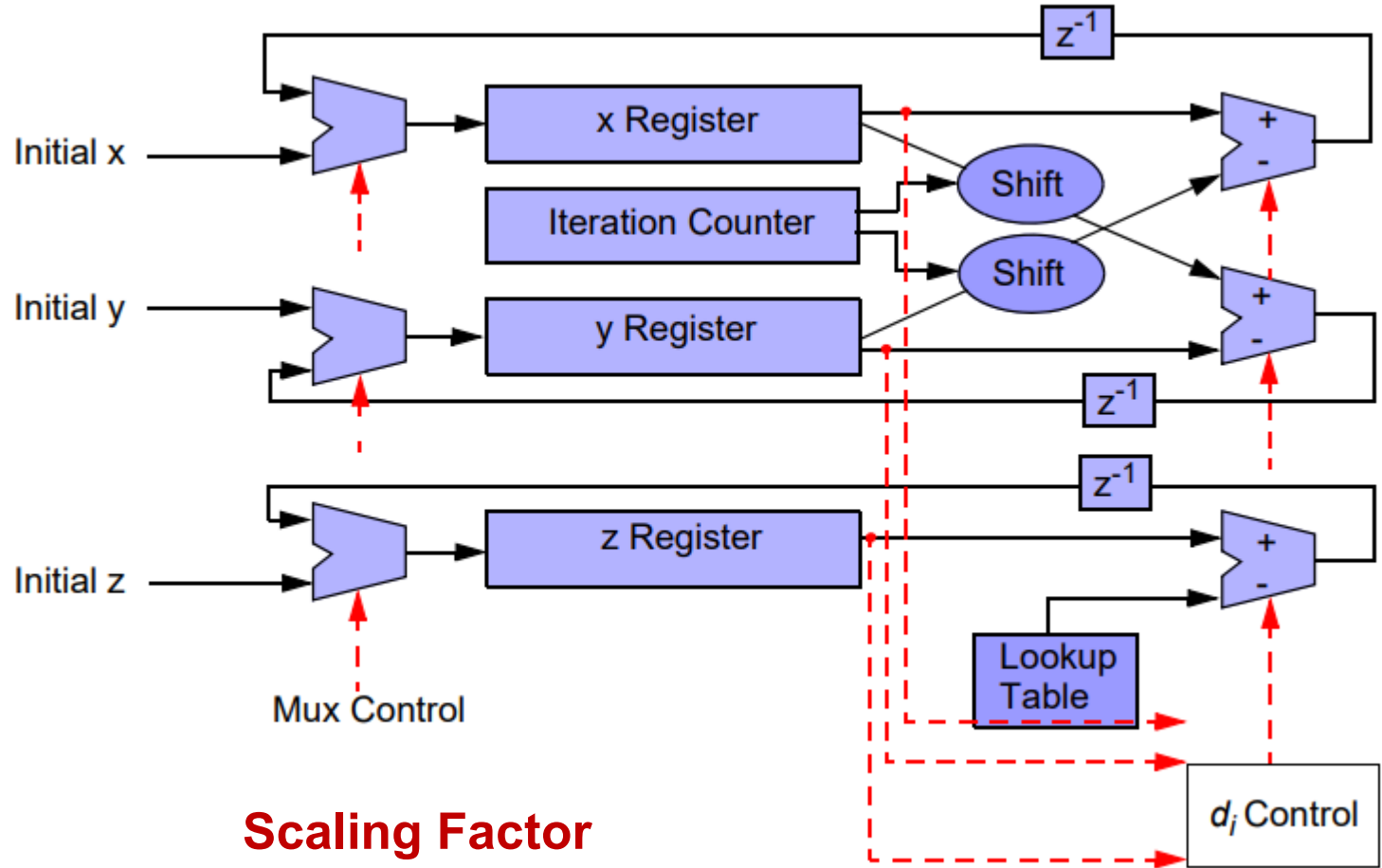

Scaling Factor

$$K_n = \prod_n 1/(\cos\theta^{(i)}) = \prod_n (\sqrt{1 + 2^{(-2i)}})$$

目录


CONTENTS



01. 数据格式与复杂计算单元
02. 控制单元设计与时序分析
03. 指令集设计与微架构基础
04. 指令集架构与流水线设计

为什么需要状态机

- 控制电路的基石

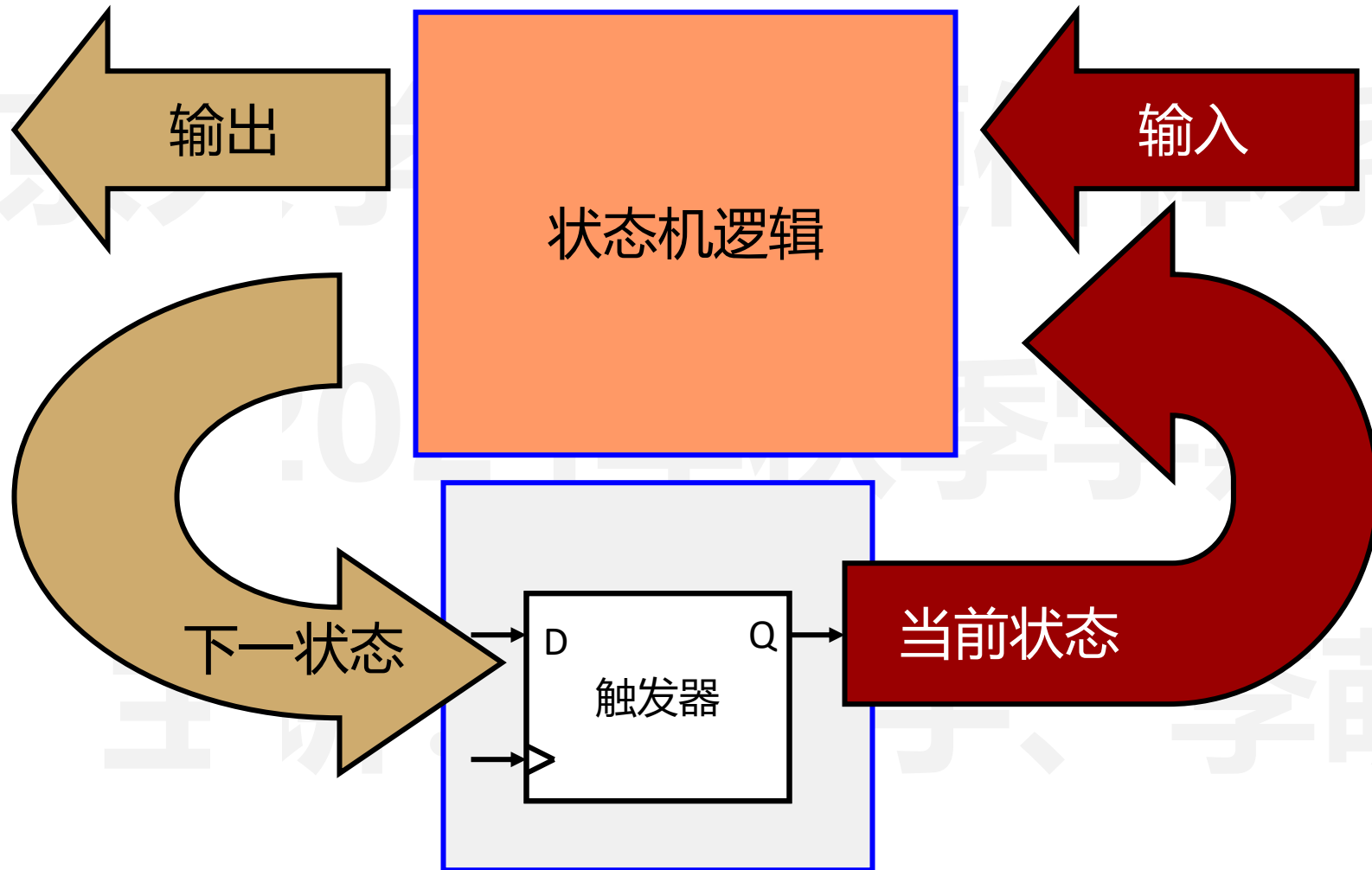

- 控制电路的基石

状态机实例1 – 控制一个红绿灯



- 仅考虑红灯和绿灯，灯转换的速度不快于每次30s (0.033 Hz 时钟)
- 2个输出
 - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
 - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
 - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
 - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
 - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
 - 否则，保持当前交通灯不变


为什么需要状态机

• 控制电路的基石

状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 2个输出
 - NSlight: 1=南北向为绿灯; 0=南北向红灯
 - EWlight: 1=东西向为绿灯; 0=东西向为红灯
- 2个输入
 - Nscar: 1=南北向有车等; 0=南北向无车等
 - Ewcar: 1=东西向有车等; 0=南北向无车等
- 规则
 - 交通灯切换到另一个方向当且仅当另一方向有车等
 - 否则, 保持当前交通灯不变

- 需要2个状态
 - Nsgreen、EWgreen

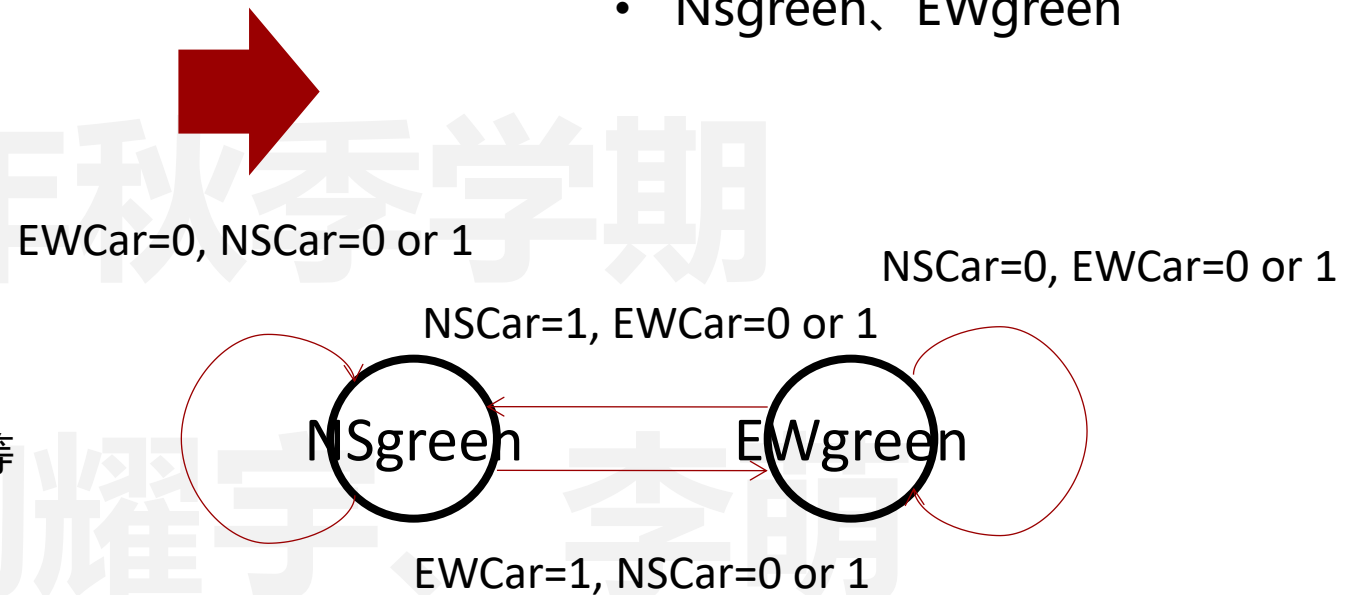

- 控制电路的基石


状态机实例1 – 控制一个红绿灯

- 需要2个状态
 - Nsgreen、EWgreen

Current state	Inputs		Next state
	NScar	EWcar	
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

EWCar=0, NSCar=0 or 1

NSCar=0, EWCar=0 or 1

 

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NextState} = (\overline{\text{CurrentState}} \cdot \text{EWcar}) + (\text{CurrentState} \cdot \overline{\text{NScar}})$$

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

$$\text{EWlite} = \text{CurrentState}$$

为什么需要状态机

- 控制电路的基石

状态机实例1 – 控制一个红绿灯


Current state	Inputs		Next state
	NScar	EWcar	
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

Current state	Outputs	
	NSlite	EWlite
NSgreen	1	0
EWgreen	0	1

$$\text{NextState} = (\overline{\text{CurrentState}} \cdot \text{EWcar}) + (\text{CurrentState} \cdot \overline{\text{NScar}})$$

$$\text{NSlite} = \overline{\text{CurrentState}}$$

$$\text{EWlite} = \text{CurrentState}$$

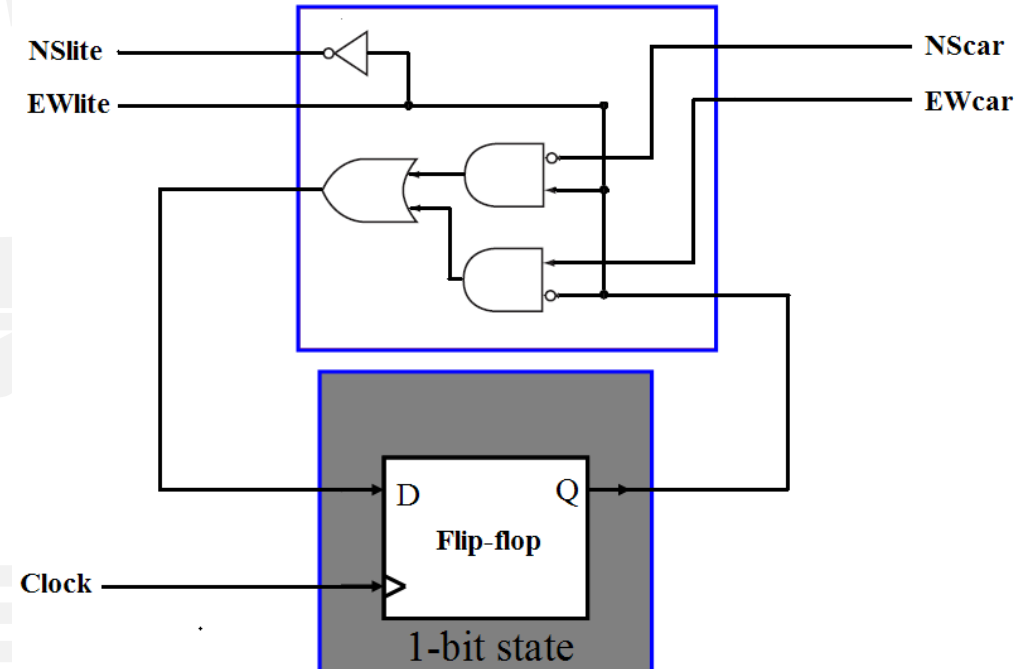

为什么需要状态机

- 控制电路的基石

Step 1 – 定义状态并画出状态转换图



Step 2 – 给每一个状态赋值并更新状态转换图

Step 3 – 根据状态转换图写出下一状态和输出的逻辑表达式

Step 4 – 画出实际电路图

状态将在每一个时钟上升沿更新

• 电路为什么需要一个时钟？

 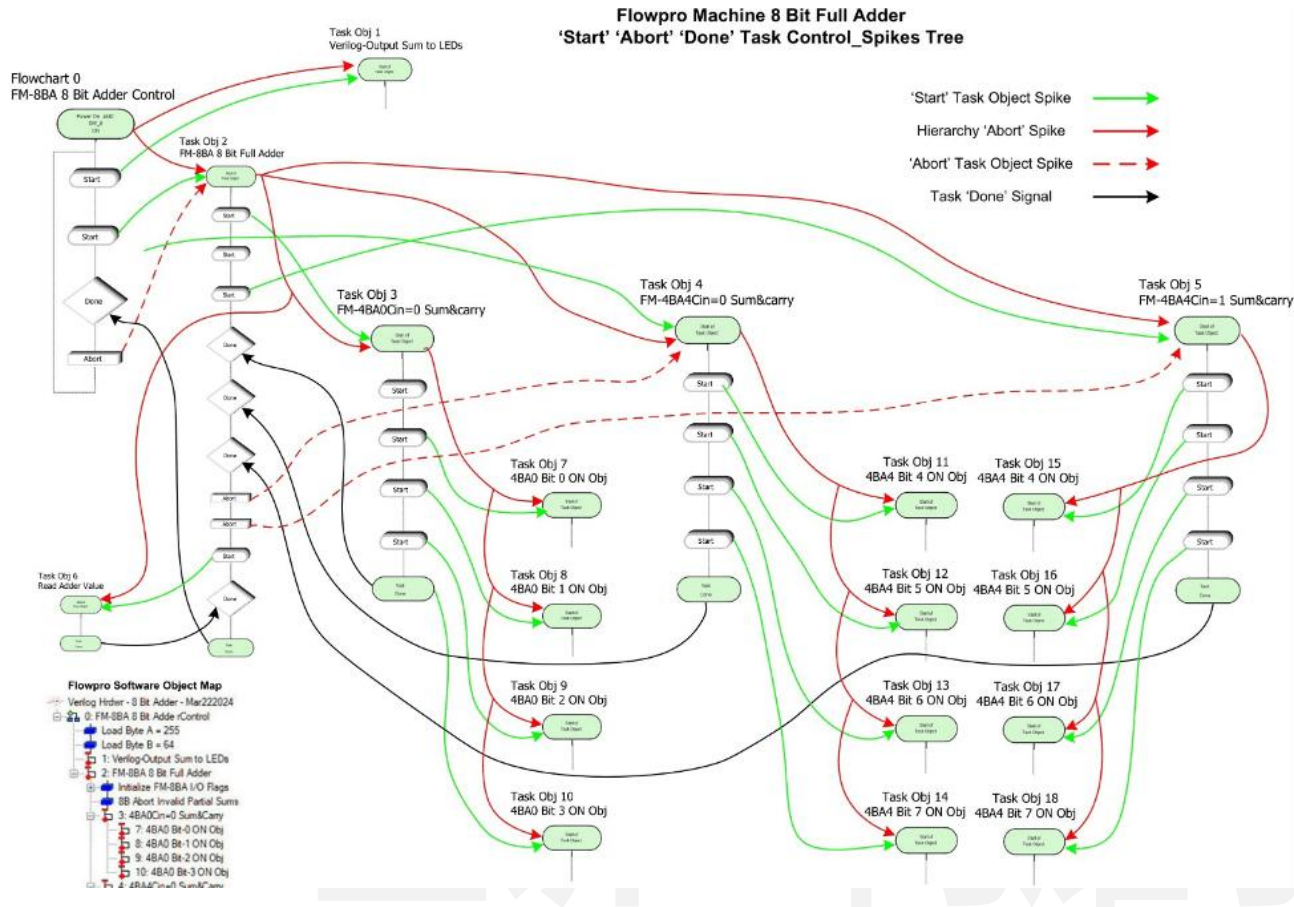


无时钟：非常难以控制每一个信号的有效时间



引入时钟：每隔一段计算将结果同步一次

电路时序的基本概念

• 同步时序 (Synchronous Timing)

 



触发器 (Register)
组合逻辑 (各种逻辑门电路)

  

电路时序的基本概念

• 同步时序 (Synchronous Timing)

Timing Metrics


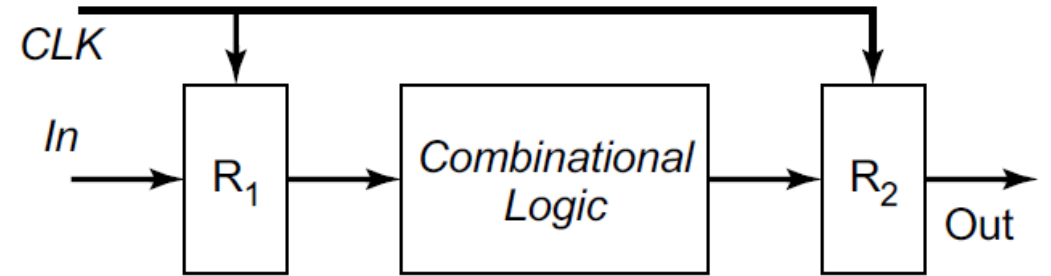
 


$$T_{c-q} + t_{plogic, \min} \geq t_{hold}$$

$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic, \max} + t_{su}$$

电路时序的基本概念

• 时钟的不稳定性

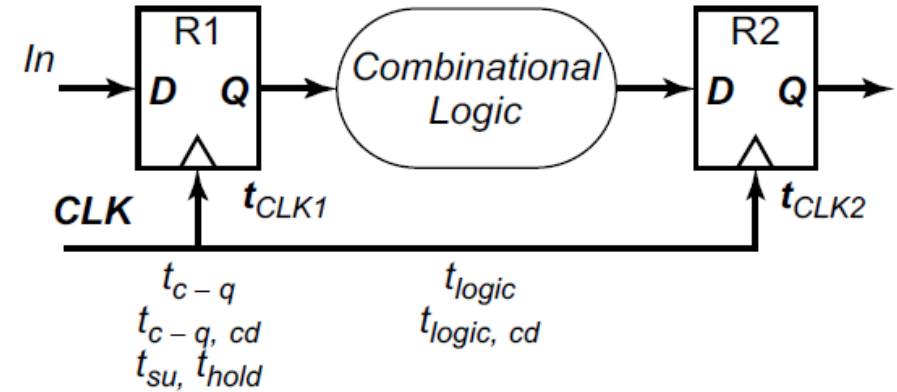  

Minimum cycle time:

$$T \geq t_{c-q} + t_{su} + t_{logic} - \delta$$

最坏情况为接收边沿过早到达 (negative δ)

Hold time constraint:

$$t_{(c-q, cd)} + t_{(logic, cd)} > t_{hold} + \delta$$

最坏情况为接收边沿过晚到达 (正偏差)
数据和时钟之间的竞争

Cd: contamination delay (最快可能延迟)

目录


CONTENTS



- 01. 数据格式与复杂计算单元**
- 02. 控制单元设计与时序分析**
- 03. 指令集设计与微架构基础**
- 04. 指令集架构与流水线设计**

为什么需要指令集?

- 指令集可以看做链接软件和硬件的一个协议

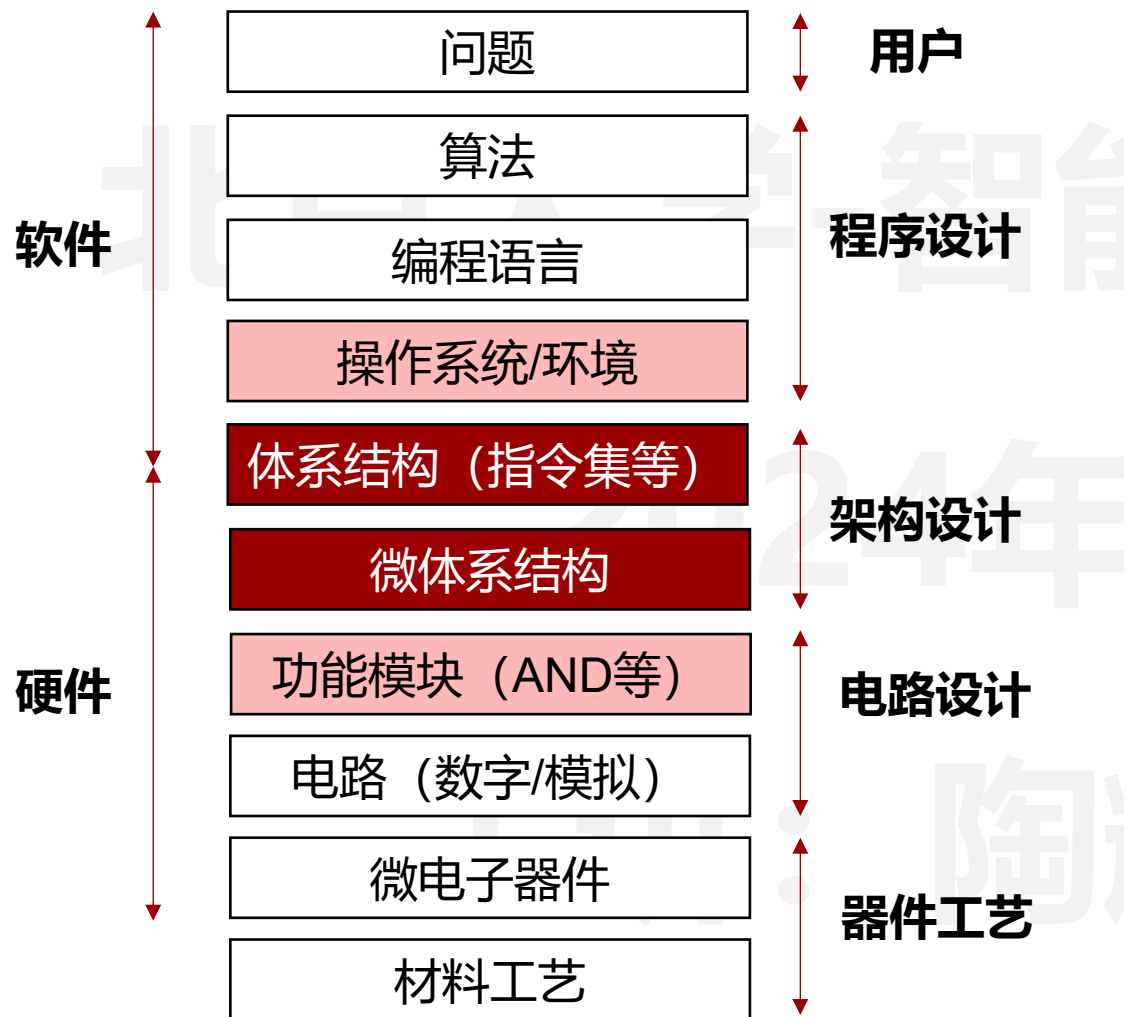

ISA (instruction set architecture)

A well-defined hardware/software interface

一个定义完善的软/硬件接口

软件与硬件之间的“协议”

- 对硬件支持操作、模式和存储位置的**功能定义**
- 对如何调用获取硬件资源的**精确描述**

以下内容不通过ISA定义

- 具体如何实现操作
- 在不同场景下, 不同操作速度的快慢
- 不同操作的功耗

为什么需要指令集?

- 指令集可以看做链接软件和硬件的一个协议
- 编程者可见的变量
 - 编程计数器, 通用计数器, 存储器, 控制寄存器
- 编程者可见的行为 (状态转换)
 - 要做什么, 什么时候做

Example “register-transfer-level”
description of an instruction

- A binary encoding

```
if imem[pc]==“add rd, rs, rt”  
then  
    pc ← pc+1  
    gpr[rd]=gpr[rs]+gpr[rt]
```

ISAs last 25+ years (because of SW cost)...

...be careful what goes in

指令集的分类

- RSIC和CISC两种指令集
- “Iron” law:
 - $(\text{instructions/program}) * (\text{cycles/instruction}) * (\text{seconds/cycle})$
- **CISC** (Complex Instruction Set Computing) **例如X86等商用指令集**
 - 用复杂的指令改善了 “instruction/program”
 - 对软件编程者友好，代码量小
- **RISC** (Reduced Instruction Set Computing) **例如MIPS/ARM/RISC-V**
 - 通过许多单周期指令来改善 “cycles/instruction”
 - 增加了 “instruction/program” ， 但代价不大
 - 编译器对此帮助很大
 - 有时会改善时钟周期长度
 - 精简指令允许了更激进的代码与硬件实现

指令集设计思路

- 兼顾软件可编程性、硬件可实现性和兼容性
- **Programmability**
 - 可以高效且容易的表达程序
- **Implementability**
 - 能够设计出高性能的硬件实现
 - 低功耗设计
 - 高可靠性设计
 - 低开销设计
- **Compatibility**
 - 在编程语言与程序更新迭代后，能够保持可编程性与硬件可实现性
 - x86 (IA32) generations: 8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium-II, Pentium-III, Pentium4, ...
 - MIPS、RISC-V、ARM...

- 软件代码通过编译器和指令集，编译成硬件可直接运行的汇编代码

- Demo of assembler
 - \$ g++ -Og -c -S file1.cpp
- Demo of hexdump
 - \$ g++ -Og -c file1.cpp
 - \$ hexdump -C file1.o | more
- Demo of objdump/disassembler
 - \$ g++ -Og -c file1.cpp
 - \$ objdump -d file1.o

```
void abs(int x, int* res)
{
    if(x < 0)
        *res = -x;
    else
        *res = x;
}
```

Original Code

```
Disassembly of section .text:
0000000000000000 <_Z3absiPi>:
0: 85 ff  test  %edi,%edi
2: 79 05  jns   9 <_Z3absiPi+0x9>
4: f7 df  neg   %edi
6: 89 3e  mov   %edi,(%rsi)
8: c3     retq
9: 89 3e  mov   %edi,(%rsi)
b: c3     retq
```

Compiler Output
(Machine code & Assembly)

Notice how each instruction is turned into **binary** (shown in hex)


传统冯诺依曼架构的指令集

- 需要3类指令：读取、写回和运算

- 来回执行以下同样三种类型的指令

- **Fetch**: 从存储器中取出指令
 - 此指令是ADD, SUB或是其他?
- **Decode**: 解码这个指令
 - 执行特定操作
- **Execute**: 执行指令

- 每个指令运行的过程被称为**指令周期**

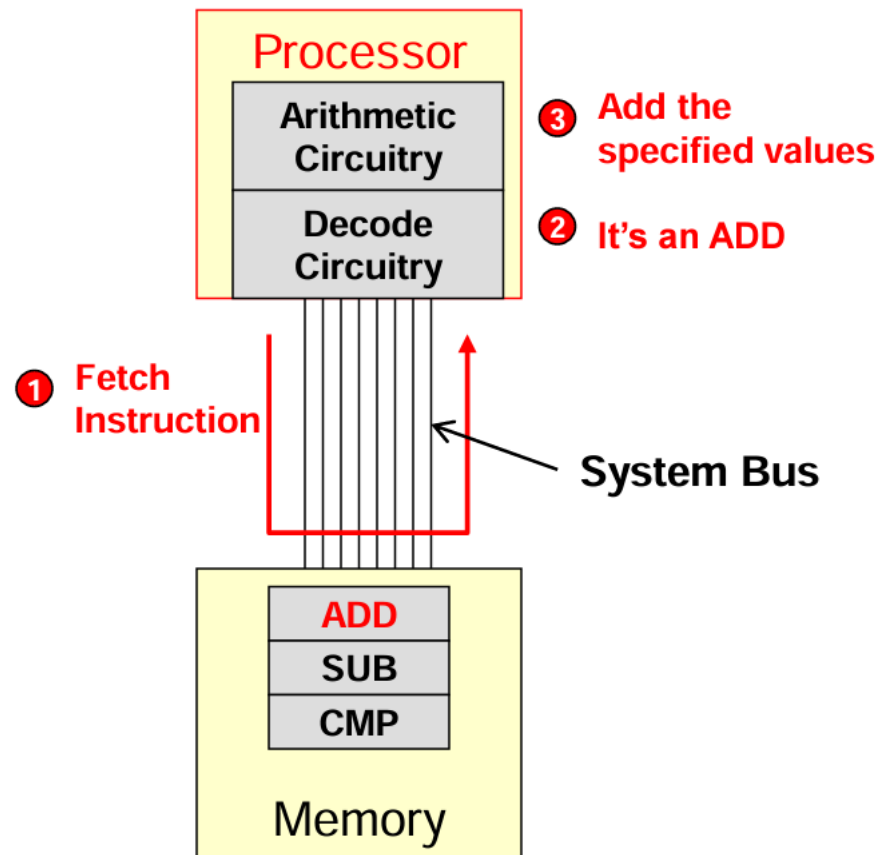


传统冯诺依曼架构的指令集

- 需要3类指令：读取、写回和运算

- 处理器中3种主要的组成


- ALU (算术逻辑单元)
- 寄存器
- 控制电路

- 通过地址、数据和控制总线 (bus) 与存储器和I/O连接

 

传统存算分离的指令集架构 – 核心部件1: ALU

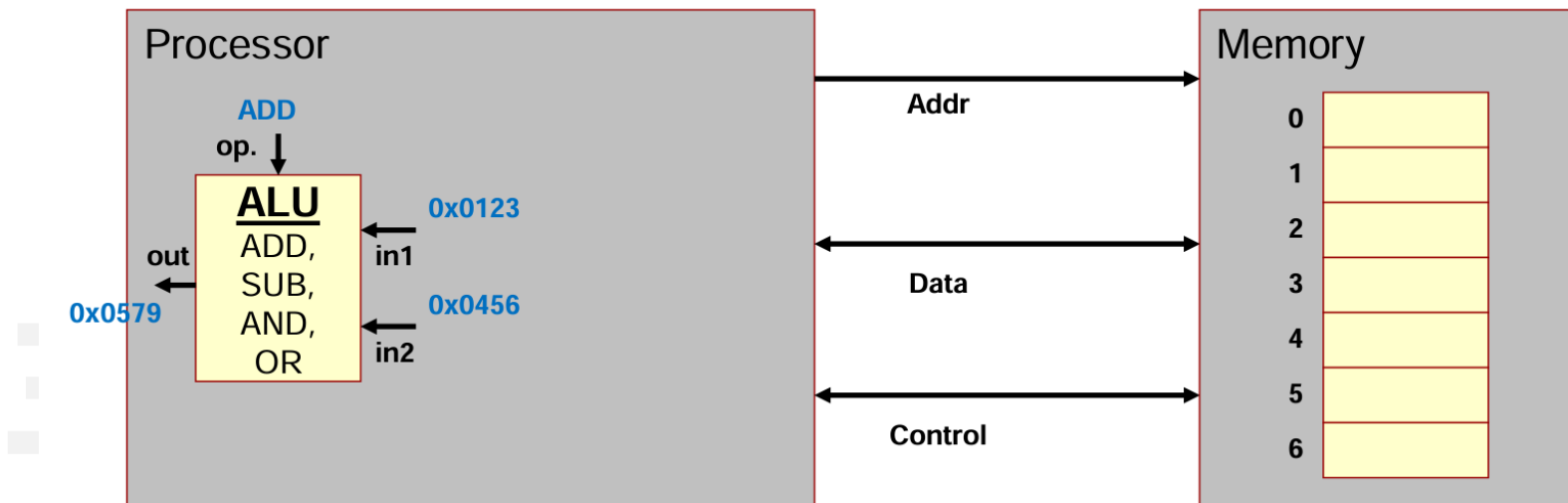- ALU是指令集架构的核心部件，负责完成所有实际的计算功能
 - 执行加减、逻辑运算等(AND,OR,etc.)算术操作的数字电路




传统存算分离的指令集架构 – 核心部件1: Register

- Register负责将ALU运算结果暂存在靠近ALU的地方


- 访问存储器的时间通常比处理器要慢
- 寄存器在处理器内部提供了快速的暂时存储位置

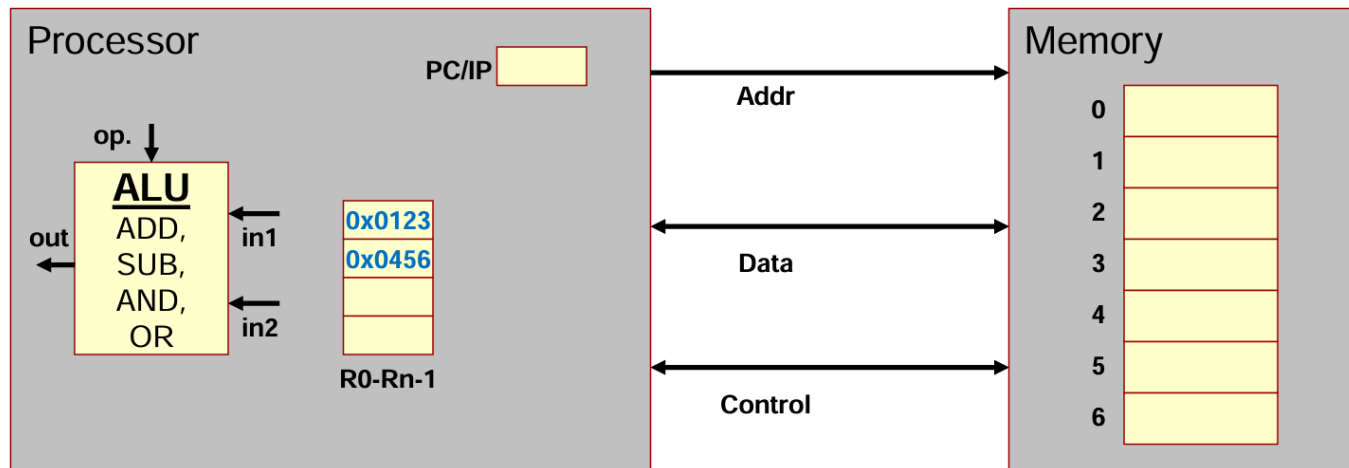- 软件指令可以调用寄存器用于编程与编译
- 编程/编译使用这些寄存器作为输入（源位置）和输出（目标位置）




传统存算分离的指令集架构 – 核心部件1: Register

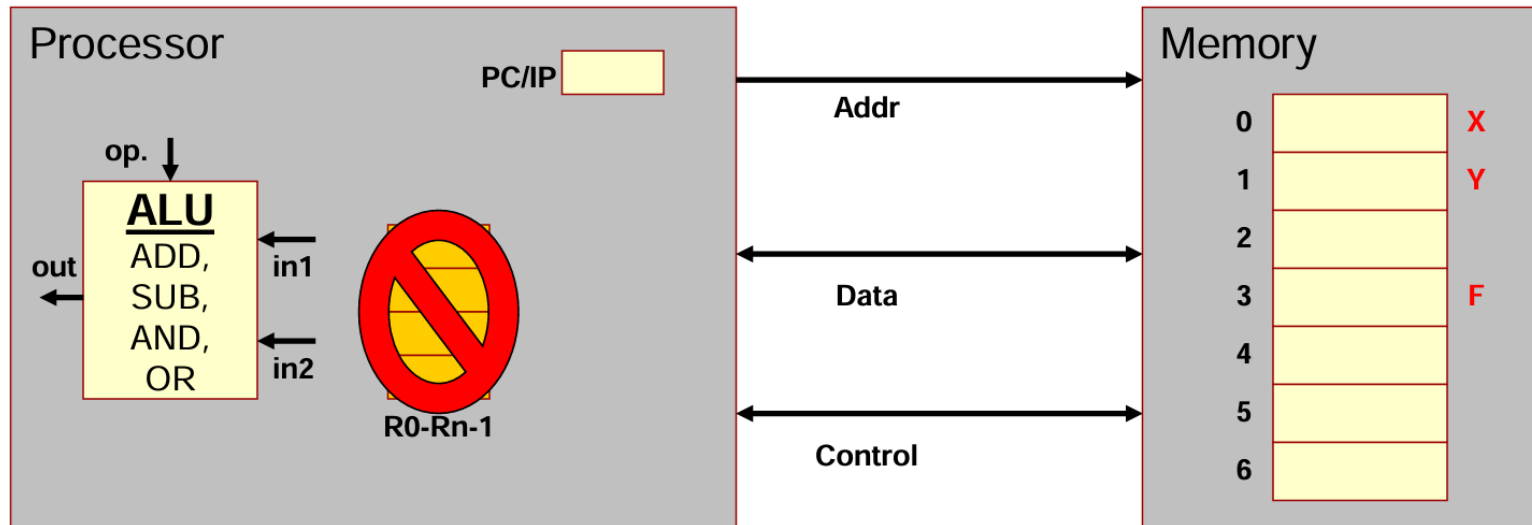- Register的存在大幅减少了长延时的Memory访问
 - 无寄存器时计算 $F = (X+Y)-(X*Y)$:
 - 需要ADD, MUL, SUB这些指令
 - 无寄存器
 - ADD: 从存储器加载X和Y, 存储计算结果到存储器
 - MUL: 再次从存储器加载X和Y, 存储计算结果到存储器
 - SUB: 加载ADD和MUL的计算结果, 存储计算结果到存储器
 - **共9次访存**



传统存算分离的指令集架构 – 核心部件1: Register

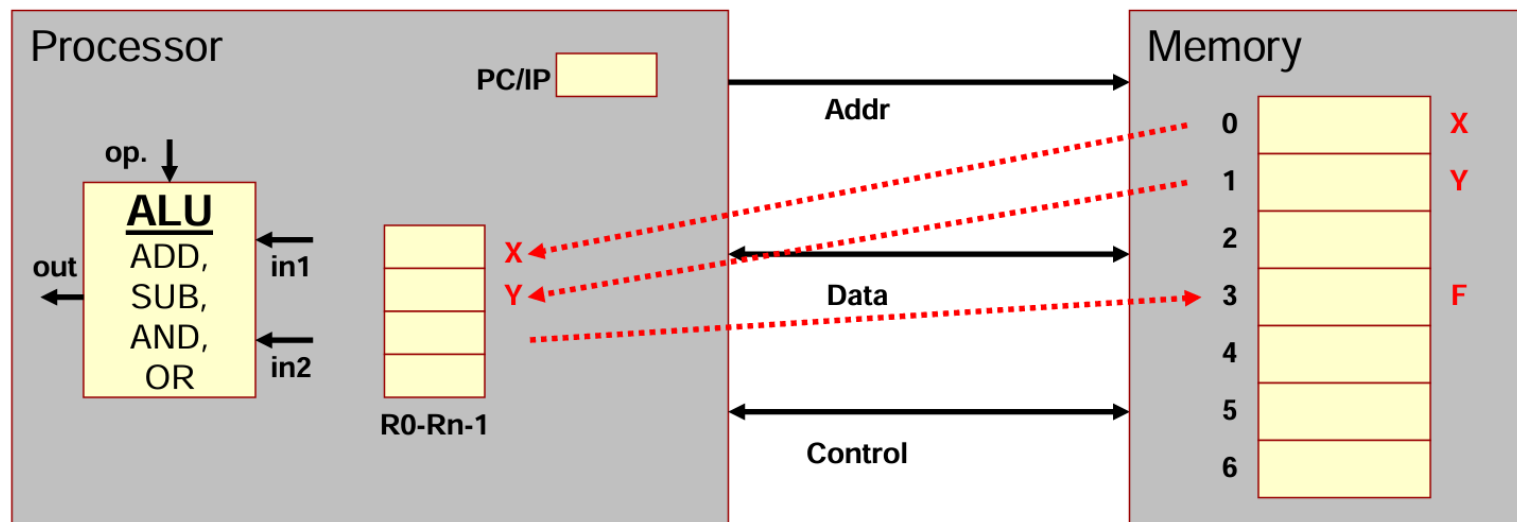- Register的存在大幅减少了长延时的Memory访问
 - 使用寄存器时计算 $F = (X+Y)-(X*Y)$:
 - 从存储器加载X和Y到寄存器R0, R1
 - ADD: 计算R0+R1并存储到R2
 - MUL: 计算R0*R1并存储到R3
 - SUB: 计算R2-R3并存储到R4
 - 存储R4到存储器
 - 3次访存




传统存算分离的指令集架构 – 核心部件1: Register

- Register还包括用于记录程序状态与指令状态的PC/IP

- 要使处理器正确运行需要一些状态信息
- 如程序计数器/指令指针 (PC/IP) 寄存器
 - 上文讲到处理器在译码与执行指令之前要从存储器获取指令
 - PC/IP寄存器保留下一个要获取指令的地址


北京

沟

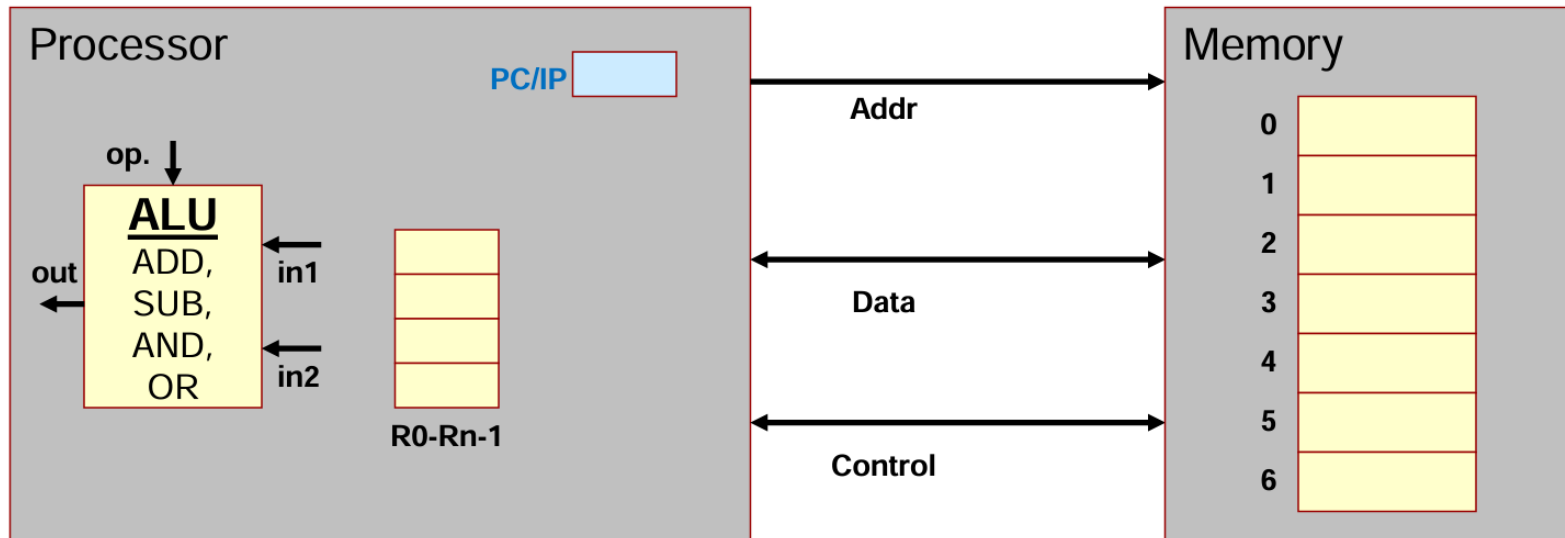

简单指令集架构的操作流程

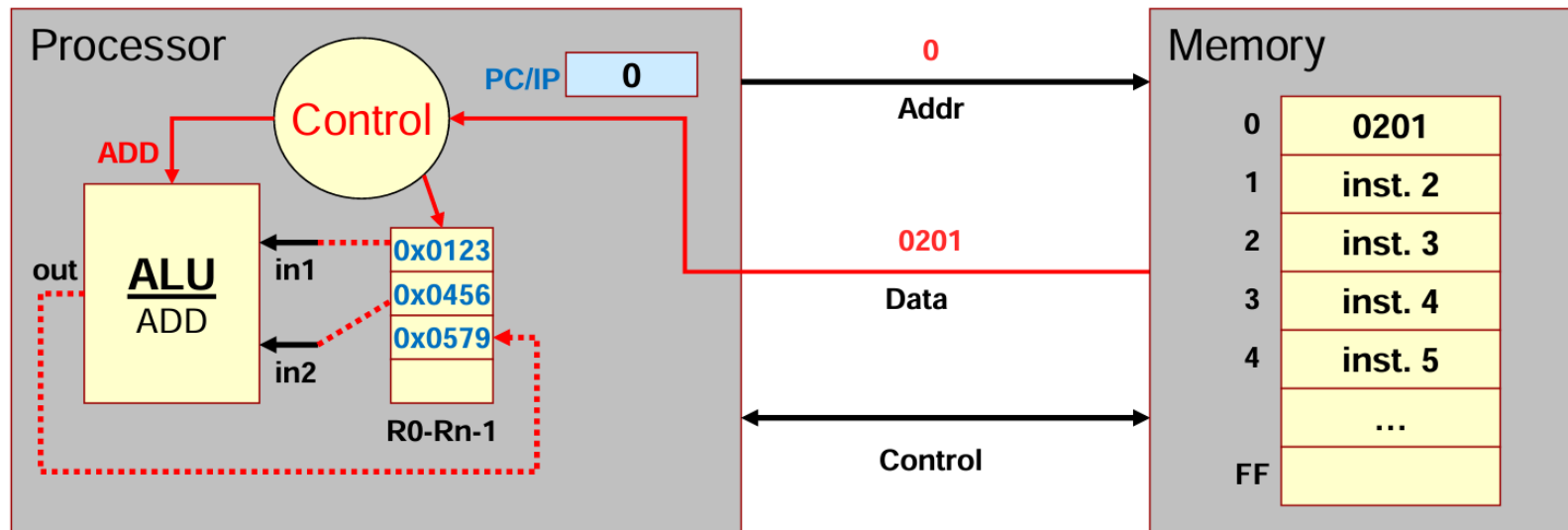- 指令从Memory中读取，ALU进行运算（可内含加、减、乘、除、逻辑、复杂计算单元等）
 - 假设0x0201是R2=R0+R1这个ADD指令的机器码
 - 控制逻辑将会是
 - 选取源寄存器（R0 和 R1）
 - 告诉ALU做加法
 - 选取目标寄存器（R2）



指令集数据的位置

- 数据可以存储在register、主存memory或指令内部

- 源操作数存储在以下三个位置内

- 寄存器值(eg. %rax)

- 主存中的值 (eg. 0x0200e8)


- 在指令内部存储的常量 (又叫“立即数 immediate”) [eg. ADDI \$1,D0]

- \$表示是常量或者是立即数

- 目标操作数存储在

- 寄存器

- 存储器 (由其地址指定)

 

吉构